

CIRCUITI A MICROONDE


Parte 4

Generatori e carichi

Prof E. Valentinuzzi

2 – bocche con carico

Matrice \mathbf{z}

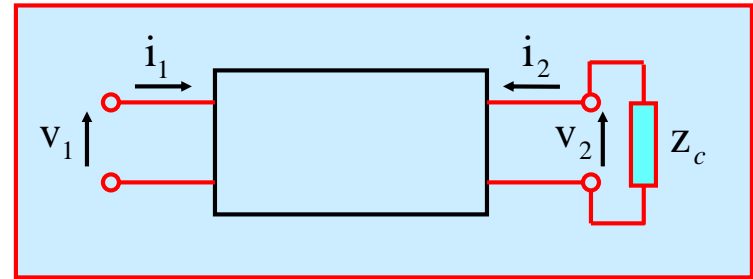

$$\begin{cases} v_1 = z_{11}i_1 + z_{12}i_2 \\ v_2 = z_{21}i_1 + z_{22}i_2 \end{cases} \quad z_c = -\frac{v_2}{i_2}$$

$$z_i = \frac{v_1}{i_1} = z_{11} + z_{12} \frac{i_2}{i_1} = z_{11} + z_{12} \left(\frac{z_{21}}{\frac{v_2}{i_2} - z_{22}} \right) = z_{11} - \frac{z_{12}z_{21}}{z_{22} + z_c}$$


Matrice \mathbf{c}

$$\begin{cases} v_1 = c_{11}v_2 - c_{12}i_2 \\ i_1 = c_{21}v_2 - c_{22}i_2 \end{cases} \quad z_i = \frac{v_1}{i_1} = \frac{c_{11}z_c + c_{12}}{c_{21}z_c + c_{22}}$$

2 – bocche con carico

Matrice \mathbf{t}
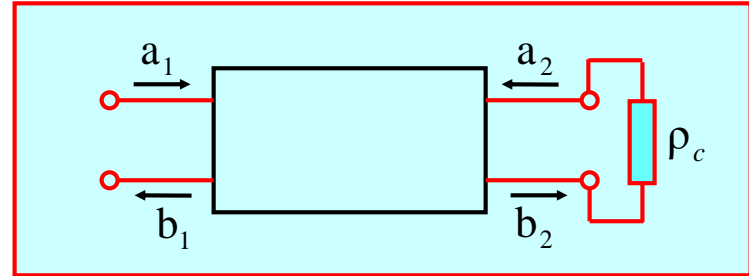
$$\begin{cases} \mathbf{a}_1 = \mathbf{t}_{11}\mathbf{b}_2 + \mathbf{t}_{12}\mathbf{a}_2 \\ \mathbf{b}_1 = \mathbf{t}_{21}\mathbf{b}_2 + \mathbf{t}_{22}\mathbf{a}_2 \end{cases} \quad \rho_c = \frac{\mathbf{a}_2}{\mathbf{b}_2}$$




$$\rho_i = \frac{\mathbf{b}_1}{\mathbf{a}_1} = \frac{\mathbf{t}_{22}\rho_c + \mathbf{t}_{21}}{\mathbf{t}_{12}\rho_c + \mathbf{t}_{11}}$$

Matrice \mathbf{S}

$$\begin{cases} \mathbf{b}_1 = \mathbf{s}_{11}\mathbf{a}_1 + \mathbf{s}_{12}\mathbf{a}_2 \\ \mathbf{b}_2 = \mathbf{s}_{21}\mathbf{a}_1 + \mathbf{s}_{22}\mathbf{a}_2 \end{cases}$$

$$\rho_i = \frac{\mathbf{b}_1}{\mathbf{a}_1} = \mathbf{s}_{11} + \mathbf{s}_{12} \frac{\mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1} = \mathbf{s}_{11} + \mathbf{s}_{12} \left(\frac{\mathbf{s}_{21}}{\frac{1}{\rho_c} - \mathbf{s}_{22}} \right) = \mathbf{s}_{11} + \frac{\mathbf{s}_{12}\mathbf{s}_{21}\rho_c}{1 - \mathbf{s}_{22}\rho_c}$$

Adattatore

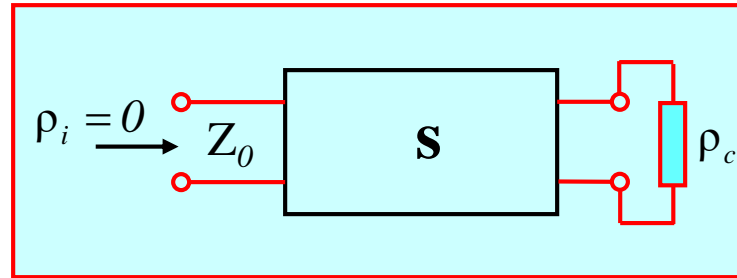

$$\rho_i = s_{11} + \frac{s_{12}s_{21}\rho_c}{1 - s_{22}\rho_c} = 0$$

$$s_{11} - (s_{11}s_{22}\rho_c - s_{12}s_{21}\rho_c) = s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s} \quad \Rightarrow$$

$$\frac{s_{11}}{\det \mathbf{s}} = \rho_c$$

$$\mathbf{s} \tilde{\mathbf{s}}^* = \mathbf{e} \quad (\text{assenza di perdite})$$


$$\tilde{\mathbf{s}}^* = \mathbf{s}^{-1} \quad \begin{pmatrix} s_{11}^* & s_{21}^* \\ s_{12}^* & s_{22}^* \end{pmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{s}} \begin{pmatrix} s_{22} & -s_{12} \\ -s_{21} & s_{11} \end{pmatrix}$$

$$\frac{s_{11}}{\det \mathbf{s}} = s_{22}^*$$

$$\rho_c = s_{22}^*$$

Qualche esempio

Tratto di linea di lunghezza l

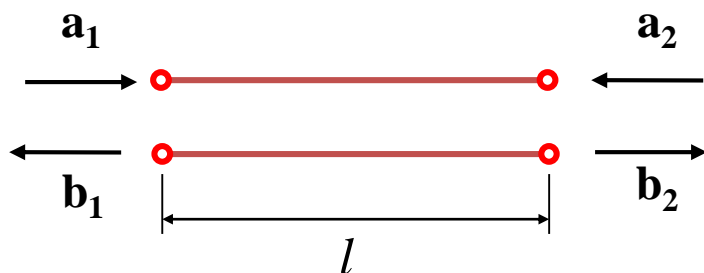

$$S_{11} = 0$$

$$S_{12} = e^{-j\beta l}$$


$$S_{21} = e^{-j\beta l}$$

$$S_{22} = 0$$

$$\mathbf{s} = \begin{pmatrix} 0 & e^{-j\beta l} \\ e^{-j\beta l} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} e^{j\beta l} & 0 \\ 0 & e^{-j\beta l} \end{pmatrix}$$

Impedenza Z in parallelo

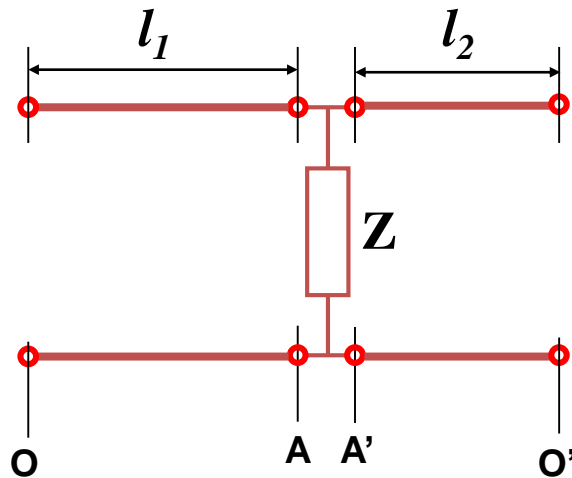

Tra A e A':

$$\mathbf{Z} = \begin{vmatrix} Z & Z \\ Z & Z \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} z & z \\ z & z \end{vmatrix} \quad \left(z = \frac{Z}{Z_0} \right)$$

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} -1 & 2z \\ 1+2z & 1+2z \\ 2z & -1 \\ 1+2z & 1+2z \end{vmatrix}$$



Spostamento sezioni di riferimento:

Tra O e O':

$$\boldsymbol{\Phi} = \begin{vmatrix} e^{-j\beta_1 l_1} & 0 \\ 0 & e^{-j\beta_2 l_2} \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} -1 e^{-j2\beta l_1} & 2z e^{-j\beta(l_1+l_2)} \\ 1+2z & 1+2z \\ 2z e^{-j\beta(l_1+l_2)} & -1 e^{-j2\beta l_2} \\ 1+2z & 1+2z \end{vmatrix}$$

Adattatore a singolo stub

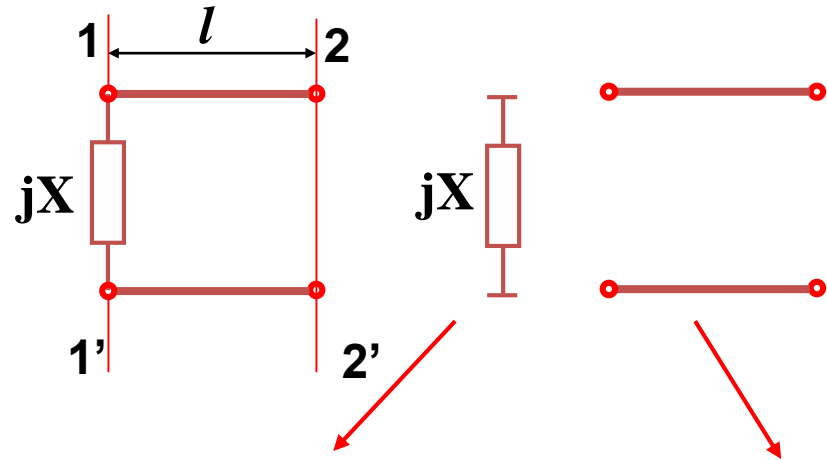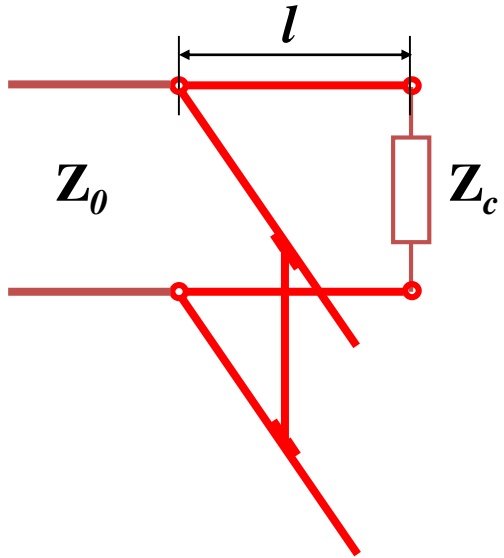

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \frac{-1}{1+2jx} & \frac{2jx}{1+2jx} e^{-j\beta l} \\ \frac{2jx}{1+2jx} e^{-j\beta l} & \frac{-1}{1+2jx} e^{-j2\beta l} \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{s}' = \begin{vmatrix} -1 & 2jx \\ 1+2jx & 1+2jx \\ 2jx & -1 \\ 1+2jx & 1+2jx \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{s}'' = \begin{vmatrix} 0 & e^{-j\beta l} \\ e^{-j\beta l} & 0 \end{vmatrix}$$

$$s_{22}^* = \frac{-1}{1-2jx} e^{j2\beta l}$$

$$\sqrt{1+4x^2} = \frac{1}{|\rho_c|} \quad x = \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{|\rho_c|^2} - 1} \quad \beta l = \frac{1}{2} \arg(\rho_c) - \frac{1}{2} [-\pi + \tan^{-1}(2x)]$$

Esempio

$$Z_c = 25 + j50 \Omega$$

$$Z_0 = 50 \Omega$$


$$z_c = 0.5 + j1$$

$$\rho_c = \frac{z_c - 1}{z_c + 1} = \frac{j1 - 0.5}{1.5 + j1} = 0.62e^{j1.4465}$$



$$x = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{|\rho_c|^2} - 1} = 0.6324$$

$$\beta l = \frac{1}{2} 1.4465 - \frac{1}{2} \left[-\pi + \tan^{-1}(2 * 0.6324) \right] = 1.8432$$
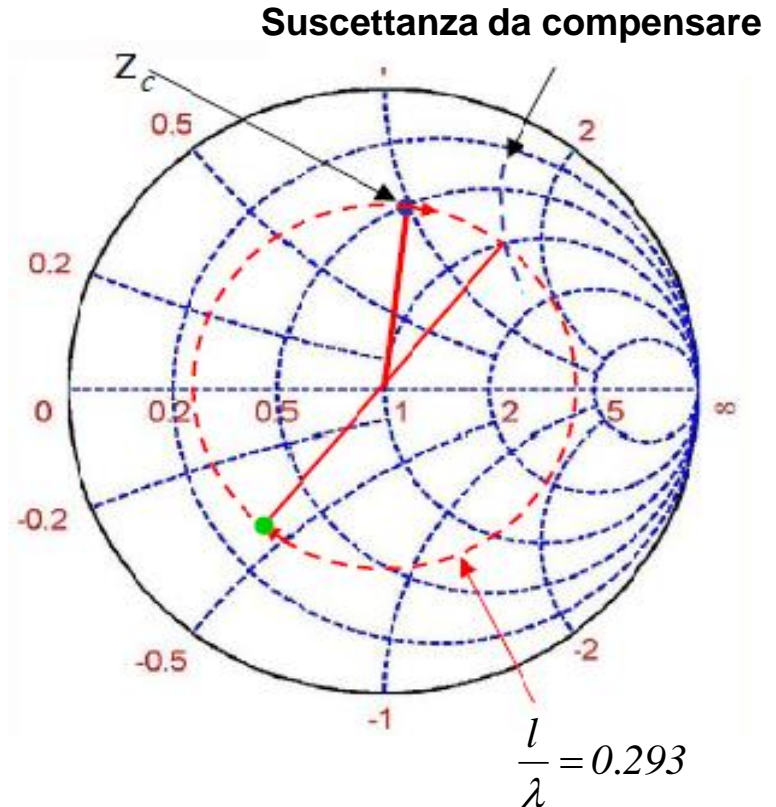
$$\frac{l}{\lambda} = \frac{1.8432}{2\pi} = 0.293$$



Generatori e carichi

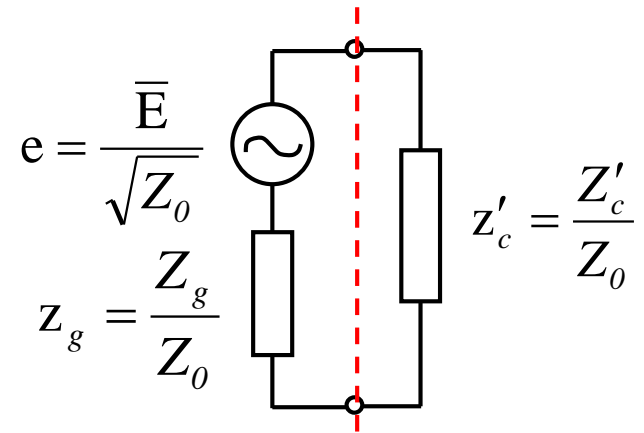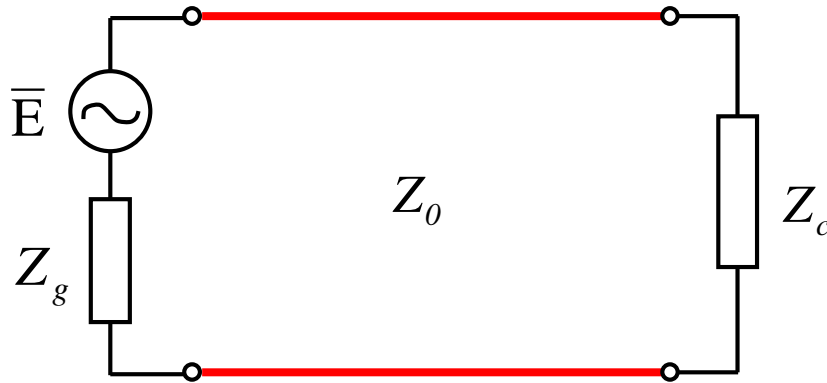

$Z'_c =$ Impedenza di carico vista dal generatore

La potenza erogata dal generatore dipende dal carico


Potenza progressiva

$$Z_c = Z_0 \quad (z_c = z'_c = 1)$$

Sulla linea si ha soltanto l'onda incidente

Alla potenza corrispondente erogata al carico si dà il nome di

Potenza progressiva (P_p)

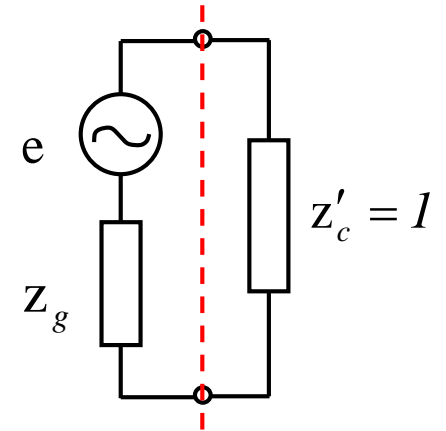

$$P_p = \frac{1}{2} \frac{e^2}{|1 + z_g|^2}$$

In funzione di $\rho_g = \frac{z_g - 1}{z_g + 1}$:

$$|1 + z_g|^2 = \left| 1 + \frac{1 + \rho_g}{1 - \rho_g} \right|^2 = \left| \frac{2}{1 - \rho_g} \right|^2$$


$$P_p = \frac{e^2}{8} |1 - \rho_g|^2$$

Potenza disponibile

$$Z'_c = Z_g^*$$

Massima potenza erogata al carico

(P_d = potenza disponibile)

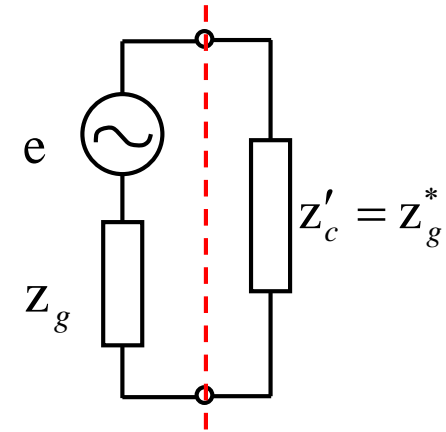

$$P_d = \frac{e^2}{8} \frac{1}{\text{Re}(Z_g)}$$

$$P_d = \frac{e^2}{8} \frac{1}{\frac{1}{2} \left(\frac{1 + \rho_g}{1 - \rho_g} + \frac{1 + \rho_g^*}{1 - \rho_g^*} \right)} = \frac{e^2}{8} \frac{1}{\frac{1}{2} \frac{(1 - \rho_g^* + \rho_g - |\rho_g|^2) + (1 - \rho_g + \rho_g^* - |\rho_g|^2)}{|1 - \rho_g|^2}}$$

$$P_d = \frac{e^2}{8} \frac{|1 - \rho_g|^2}{1 - |\rho_g|^2} = \frac{P_p}{1 - |\rho_g|^2}$$

Se $\rho_g = 0 \Rightarrow P_d = P_p$


(generatore adattato)

Potenza su carico qualsiasi

z'_c qualsiasi

Potenza erogata al carico

$$P_c = \frac{e^2}{2} \frac{\operatorname{Re}(z'_c)}{|z'_c + z_g|^2}$$

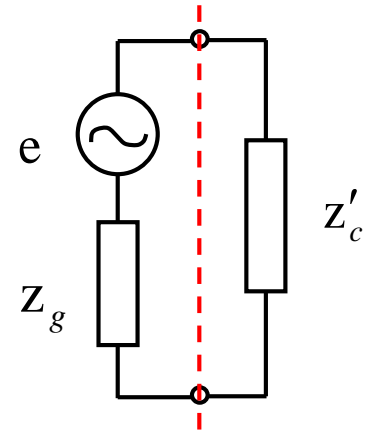

$$P_c = \frac{e^2}{2} \frac{\operatorname{Re}(z'_c)}{|z'_c + z_g|^2} = \frac{e^2}{2} \frac{1 - |\rho'_c|^2}{|1 - \rho'_c|^2} \frac{1}{\left(\frac{1 + \rho'_c}{1 - \rho'_c} + \frac{1 + \rho_g}{1 - \rho_g} \right) \left(\frac{1 + \rho'_c^*}{1 - \rho'_c^*} + \frac{1 + \rho_g^*}{1 - \rho_g^*} \right)}$$

$$= \frac{e^2}{2} \frac{1 - |\rho'_c|^2}{|1 - \rho'_c|^2} \frac{1}{\frac{|1 - \rho_g + \rho'_c - \rho'_c \rho_g + 1 - \rho'_c + \rho_g - \rho'_c \rho_g|^2}{|1 - \rho'_c|^2 |1 - \rho_g|^2}} = \frac{e^2}{8} |1 - \rho_g|^2 \frac{1 - |\rho'_c|^2}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2}$$

Potenza su carico qualsiasi

$$\begin{aligned} P_c &= \frac{e^2}{8} |1 - \rho_g|^2 \frac{1 - |\rho'_c|^2}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2} \\ &= P_p \frac{1 - |\rho'_c|^2}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2} = P_d \frac{(1 - |\rho_g|^2)(1 - |\rho'_c|^2)}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2} \end{aligned}$$


Per definire il comportamento di un generatore sono sufficienti :

$$P_d \quad e \quad \rho_g$$

oppure $P_p \quad e \quad \rho_g$

Grandezze preferibili ad e e Z_g


Potenza utilizzata
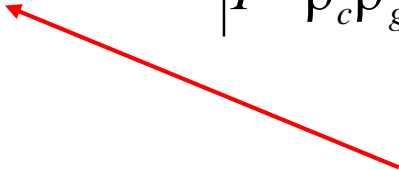
$$P_c = P_p \frac{1 - |\rho'_c|^2}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2} = P_d \frac{(1 - |\rho_g|^2)(1 - |\rho'_c|^2)}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2}$$


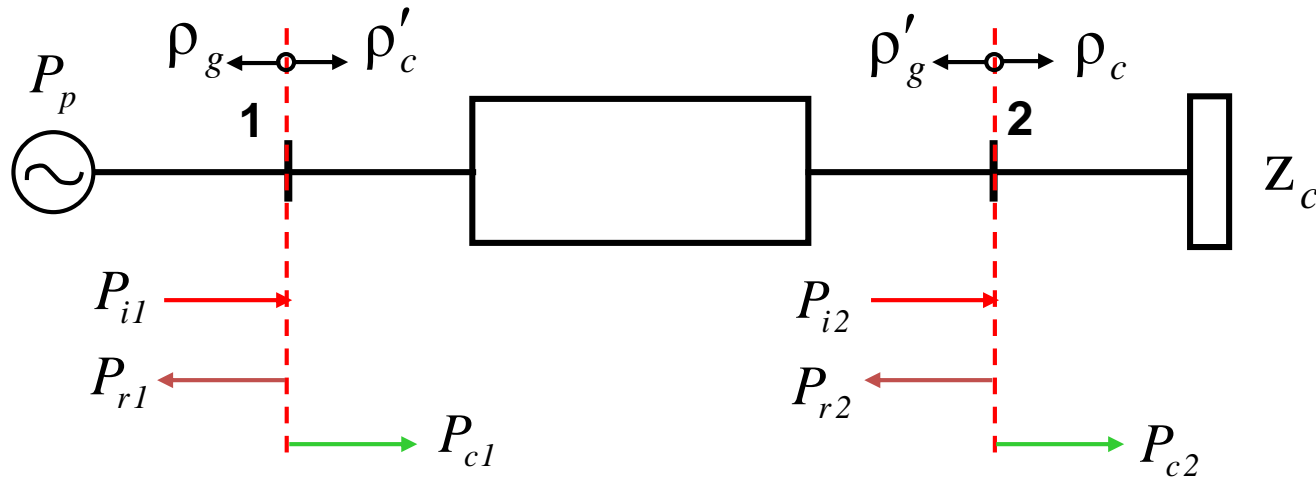
$$\text{Ma: } P_c = P_i - P_r = P_i (1 - |\rho'_c|^2)$$

$$P_i = \frac{P_p}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2}$$

$$P_r = P_p \frac{|\rho'_c|^2}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2}$$

Se il generatore è adattato ($\rho_g = 0$)  $P_i = P_p = P_d$

Potenza attraverso una giunzione a 2 bocche



Ricordare:
$$\rho'_c = s_{11} + \frac{s_{12}s_{21}\rho_c}{1 - s_{22}\rho_c} = \frac{s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}}{1 - s_{22}\rho_c}$$

Potenza attraverso una giunzione a 2 bocche

$$P_{cl} = P_p \frac{1 - |\rho'_c|^2}{|1 - \rho'_c \rho_g|^2}$$

$$\rho'_c = \frac{s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}}{1 - s_{22} \rho_c}$$

$$|\rho'_c|^2 = \frac{|s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{|1 - s_{22} \rho_c|^2}$$

$$1 - |\rho'_c|^2 = \frac{|1 - s_{22} \rho_c|^2 - |s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{|1 - s_{22} \rho_c|^2}$$

$$|1 - \rho'_c \rho_g|^2 = \left| 1 - \rho_g \frac{s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}}{1 - s_{22} \rho_c} \right|^2$$

$$P_{cl} = P_p \frac{\frac{|1 - s_{22} \rho_c|^2 - |s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{|1 - s_{22} \rho_c|^2}}{\frac{|1 - s_{22} \rho_c - s_{11} \rho_g + \rho_g \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{|1 - s_{22} \rho_c|^2}} = P_p \frac{|1 - s_{22} \rho_c|^2 - |s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{|1 - s_{22} \rho_c - s_{11} \rho_g + \rho_g \rho_c \det \mathbf{s}|^2} = \Delta$$

Potenza attraverso una giunzione a 2 bocche

$$P_{c1} = P_p \frac{|1 - s_{22}\rho_c|^2 - |s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{\Delta} = \underbrace{P_p \frac{|1 - s_{22}\rho_c|^2}{\Delta}}_{P_{i1}} - \underbrace{P_p \frac{|s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{\Delta}}_{P_{r1}}$$

$$P_{c2} = \frac{1}{2} |\mathbf{b}_2|^2 (1 - |\rho_c|^2)$$

$$\frac{1}{2} |\mathbf{b}_2|^2 = \frac{1}{2} |\mathbf{a}_1|^2 \frac{|s_{21}|^2}{|1 - s_{22}\rho_c|^2} = P_{i1} \frac{|s_{21}|^2}{|1 - s_{22}\rho_c|^2}$$

$$P_{c2} = P_{i1} \frac{|s_{21}|^2 (1 - |\rho_c|^2)}{|1 - s_{22}\rho_c|^2} = P_p \frac{(1 - |\rho_c|^2) |s_{21}|^2}{\Delta}$$

$$P_{c2} = \underbrace{P_{i2}}_{\substack{\circ \\ \circ}} - \underbrace{P_{r2}}_{\substack{\circ \\ \circ}} = P_p \frac{|s_{21}|^2}{\Delta} - P_p \frac{|\rho_c|^2 |s_{21}|^2}{\Delta}$$

Potenza attraverso una giunzione a 2 bocche

Potenza assorbita dalla rete a 2 porte

$$P_{c1} = P_p \frac{|1 - s_{22}\rho_c|^2 - |s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{\Delta} \quad P_{c2} = P_p \frac{|s_{21}|^2 (1 - |\rho_c|^2)}{\Delta}$$

$$\begin{aligned} P_a &= P_{c1} - P_{c2} = \\ &= P_p \frac{|1 - s_{22}\rho_c|^2 - |s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2 - |s_{21}|^2 (1 - |\rho_c|^2)}{\Delta} \end{aligned}$$

Alcuni casi particolari

Generatore adattato ($\rho_g = 0$)

$$\Delta = \left| I - s_{22}\rho_c - s_{11}\rho_g + \rho_g\rho_c \det \mathbf{s} \right|^2 = \left| I - s_{22}\rho_c \right|^2$$

$$P_{c1} = P_p \left(I - \frac{|s_{11} - \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{|I - s_{22}\rho_c|^2} \right) \quad P_{c2} = P_p \frac{|s_{21}|^2 (I - |\rho_c|^2)}{|I - s_{22}\rho_c|^2}$$

Carico adattato ($\rho_c = 0$)

$$\Delta = \left| I - s_{11}\rho_g \right|^2$$

$$P_{c1} = P_p \frac{I - |s_{11}|^2}{|I - s_{11}\rho_g|^2} \quad P_{c2} = P_p \frac{|s_{21}|^2}{|I - s_{11}\rho_g|^2}$$

Completo adattamento

Generatore adattato ($\rho_g = 0$)

Carico adattato ($\rho_c = 0$)

Caso molto importante


$$\left\{ \begin{array}{l} P_{c1} = P_p (1 - |s_{11}|^2) \\ P_{i1} = P_p \\ P_{r1} = P_p |s_{11}|^2 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} P_{c2} = P_p |s_{21}|^2 \\ P_{i2} = P_{c2} \\ P_{r2} = 0 \end{array} \right.$$

$$P_a = P_p (1 - |s_{11}|^2 - |s_{21}|^2)$$

Attenuazione di inserzione

Rapporto tra:

- a) Potenza assorbita dal carico per connessione diretta al generatore
- b) Potenza assorbita con l'interposizione del 2 - porte

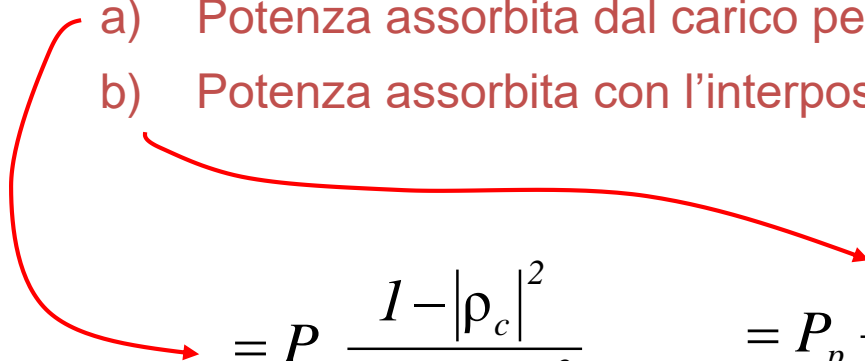
$$= P_p \frac{1 - |\rho_c|^2}{|1 - \rho_c \rho_g|^2} = P_p \frac{(1 - |\rho_c|^2) |s_{21}|^2}{\Delta}$$

$$\Delta = |1 - s_{22}\rho_c - s_{11}\rho_g + \rho_g \rho_c \det \mathbf{s}|^2$$

$$\alpha_i = \frac{|1 - s_{22}\rho_c - s_{11}\rho_g + \rho_g \rho_c \det \mathbf{s}|^2}{|1 - \rho_c \rho_g|^2 |s_{21}|^2}$$

Nel caso di completo adattamento

$$\alpha_{i0} = \frac{1}{|s_{21}|^2}$$