




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



I circuiti logici NMOS

A.Carini – Elettronica digitale


Invertitore NMOS

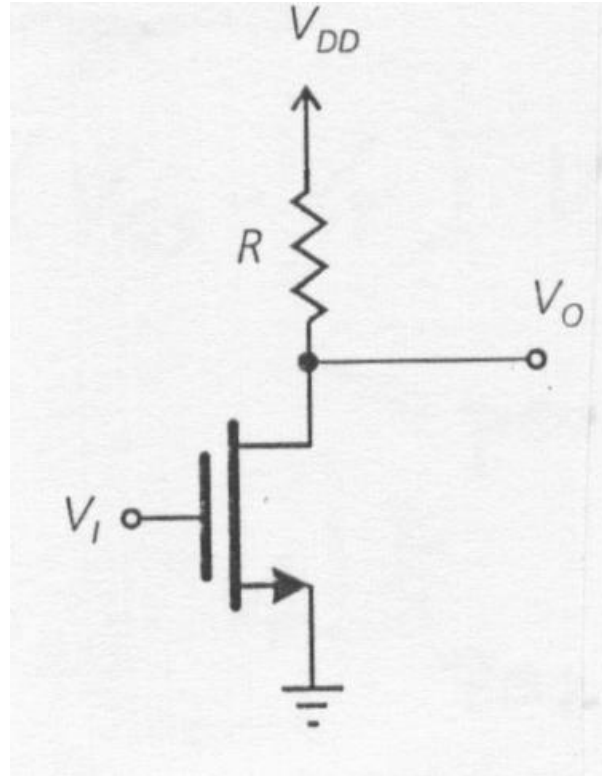

Analisi per via analitica

$$\begin{cases} I_D = f(V_{GS}, V_{DS}) \\ R I_D = V_{DD} - V_{DS} \end{cases}$$

Analisi per via grafica

 

Calcolo di V_{min}

$$I_D = K_N \left[2(V_{GS} - V_T) V_{DS} - V_{DS}^2 \right] \quad \text{per } V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

$$I_D = K_N (V_{GS} - V_T)^2 \quad \text{per } V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$$

Poniamo $V_I = V_{GS} = V_{DD}$

e calcoliamo $V_{min} = V_O = V_{DS}$

Ipotesi: $V_{min} = V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_T)$

Da cui $I_D = K_N 2(V_{GS} - V_T) V_{DS}$

Calcolo di V_{\min}

Poichè $R I_D = V_{DD} - V_{DS}$

$$K_N 2(V_{GS} - V_T) V_{DS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R}$$

$$V_{\min} = V_{DS} = \frac{V_{DD}}{2 K_N (V_{GS} - V_T) R + 1}$$

Progetto della resistenza R

Consideriamo:

$$\left. \begin{array}{l} k_n = 50 \mu\text{A} / \text{V}^2 \\ W/L = 2 \end{array} \right\} K_N = 100 \mu\text{A} / \text{V}^2$$

$$V_T = 1 \text{ V}$$

$$V_{DD} = 5 \text{ V}$$

Imponiamo:

$$V_{\min} = 0.2 \text{ V}$$

Si ottiene:

$$R = 30 \text{ k}\Omega$$

Progetto della resistenza R

Per realizzare: $R = 30 \text{ k}\Omega$

Utilizziamo area drogata con resistenza $50 \Omega/\square$

$$L = 600 \text{ W}$$


Detta λ minimum-feature-size

Minima dimensione di una resistenza: 3λ


Minima area di gate: $2 \lambda \times 3 \lambda$

Minima area resistenza da $30 \text{ k}\Omega$: $1800 \lambda \times 3 \lambda$!!!

Invertitore NMOS con carico attivo

 

NMOS ad arricchimento

 


$$V_{DG} = 0$$


$$V = V_{DS} = V_{GS}$$

$$I = I_D = K_N (V - V_T)^2$$

NMOS ad arricchimento

 

NMOS a svuotamento

 

$$V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} - V_{TD} = |V_{TD}|$$


$$I_D = K_N \left[2|V_{TD}| V_{DS} - V_{DS}^2 \right]$$

$$\text{per } V_{DS} < |V_{TD}|$$


$$I_D = K_N |V_{TD}|^2$$

$$\text{per } V_{DS} \geq |V_{TD}|$$

NMOS a svuotamento

 

PMOS ad arricchimento

 

$$|V_{GS}| = V_{DD}$$


$$I_D = K_P \left[2(V_{DD} - |V_{TP}|) |V_{DS}| - |V_{DS}|^2 \right]$$

$$\text{per } |V_{DS}| < V_{DD} - |V_{TP}|$$


$$I_D = K_P (V_{DD} - |V_{TP}|)^2$$

$$\text{per } |V_{DS}| \geq V_{DD} - |V_{TP}|$$


PMOS ad arricchimento

 


Invertitore con carico attivo

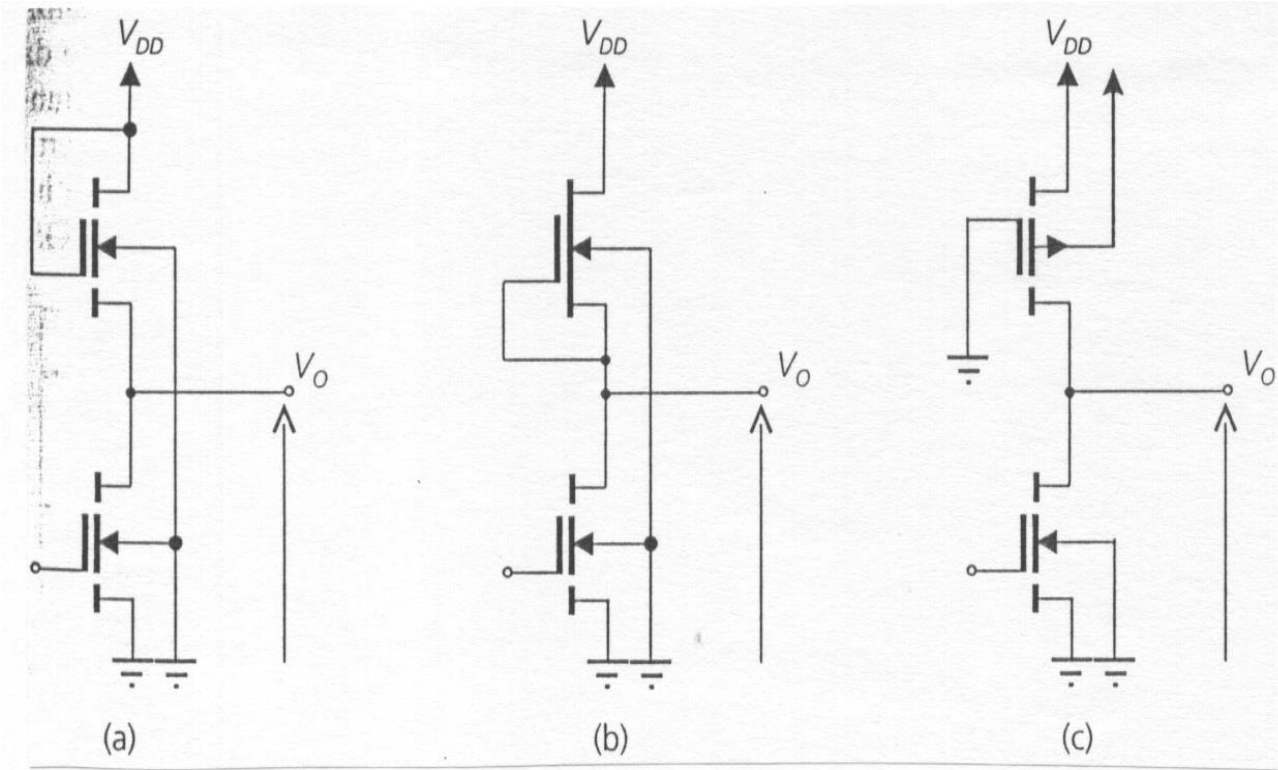


Invertitore con carico attivo

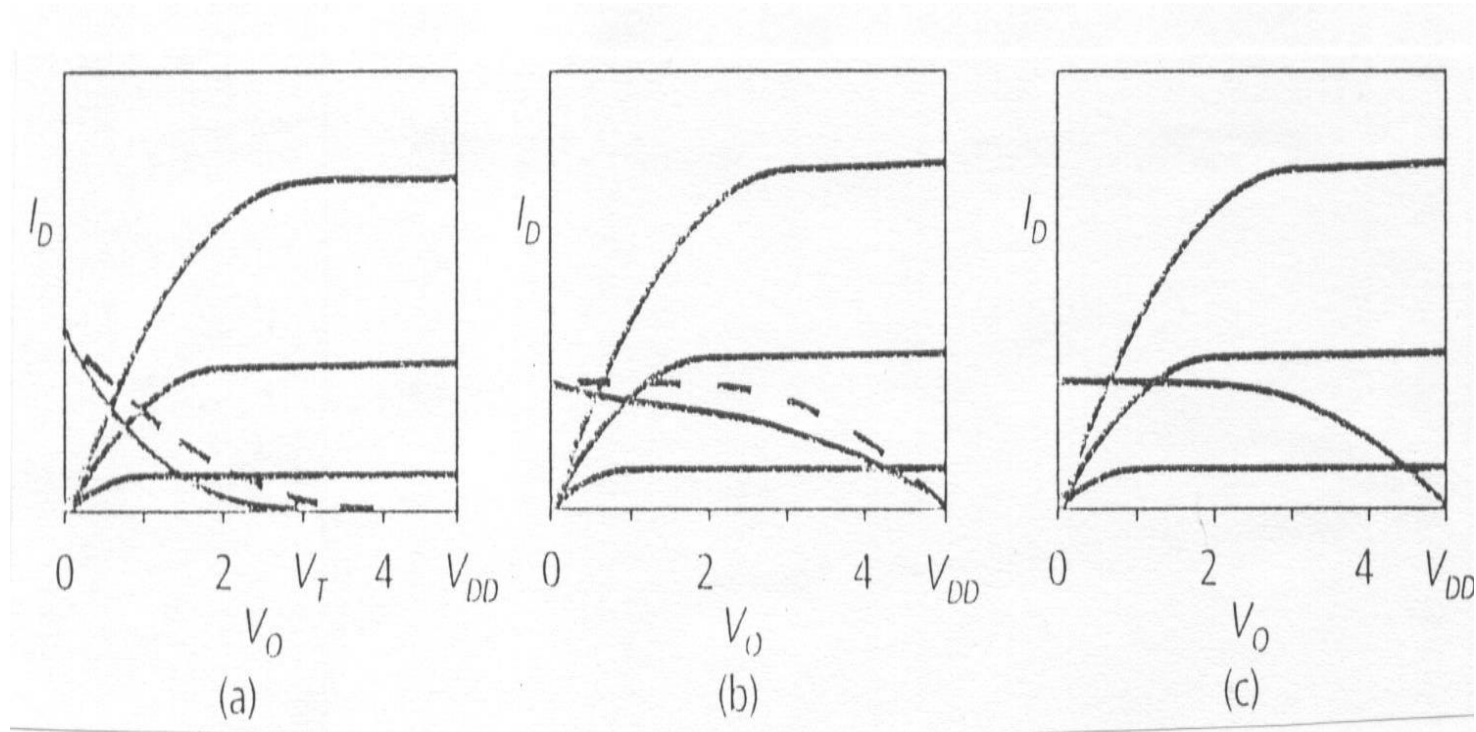


Caratteristica di trasferimento

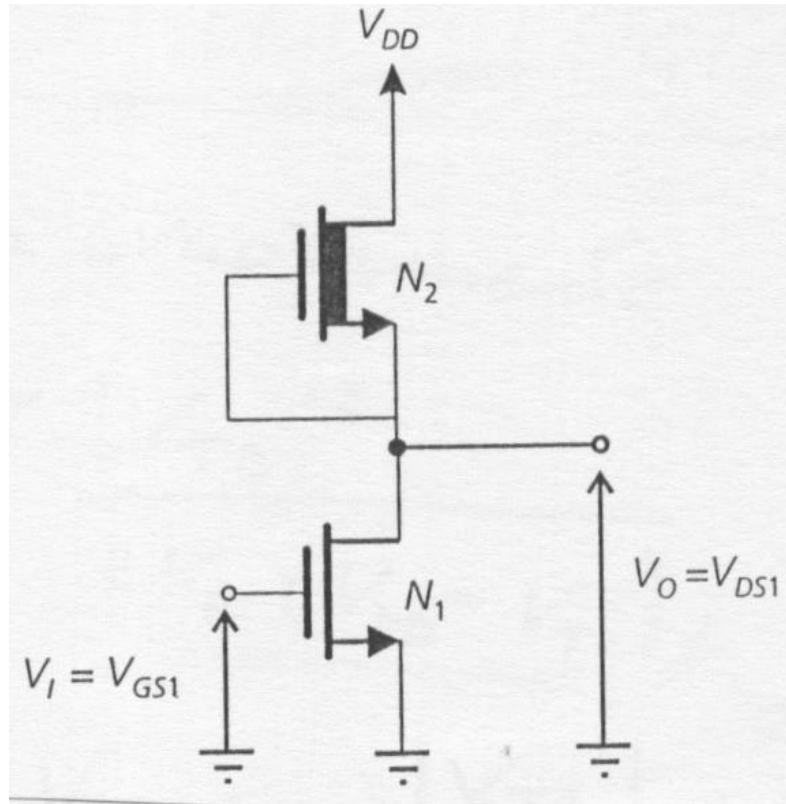

Caratteristica di trasferimento

 

Caratteristica di trasferimento

 

Caratteristica di trasferimento

A – A' : N1 interdetto, N2 in r. di triodo

$$V_I < V_T, \quad V_O = V_{DD}$$

A' – B : N1 in r. di pinch-off, N2 in r. di triodo

B – C : N1 ed N2 in r. di pinch-off

C – D : N1 in r. di triodo, N2 in r. di pinch-off

Livelli logici con NMOS a svuotamento

$$V_{OL} \cong \frac{|V_{TD}|^2}{2K_R(V_{DD} - V_{T1})}$$

$$V_{IL} = V_{T1} + \frac{|V_{TD}|}{\sqrt{K_R^2 + K_R}}$$

$$V_{IH} = V_{T1} + 2 \frac{|V_{TD}|}{\sqrt{3K_R}}$$

$$V_{OH} = V_{DD}$$

$$K_R = \frac{K_1}{K_2}$$

Livelli logici con PMOS ad arricchimento

$$V_{OL} \cong \frac{(V_{DD} - |V_{TP}|)^2}{2 K_R (V_{DD} - V_{T1})}$$


$$V_{IL} = V_{T1} + \frac{(V_{DD} - |V_{TP}|)}{\sqrt{K_R^2 + K_R}}$$

$$V_{IH} = V_{T1} + 2 \frac{(V_{DD} - |V_{TP}|)}{\sqrt{3 K_R}}$$

$$V_{OH} = V_{DD}$$

$$K_R = \frac{K_1}{K_2}$$

Livelli logici

 

K_R


- Invertitore con carico NMOS a svuotamento

$$K_{R,N} = \frac{K_1}{K_2} = \frac{W_1}{W_2} \frac{L_2}{L_1}$$


- Invertitore con carico PMOS ad arricchimento

$$K_{R,P} = \frac{K_1}{K_2} = \frac{\mu_N}{\mu_P} \frac{W_1}{W_2} \frac{L_2}{L_1} \cong 2,5 \frac{W_1}{W_2} \frac{L_2}{L_1}$$

Margini di rumore


 


Capacità del circuito

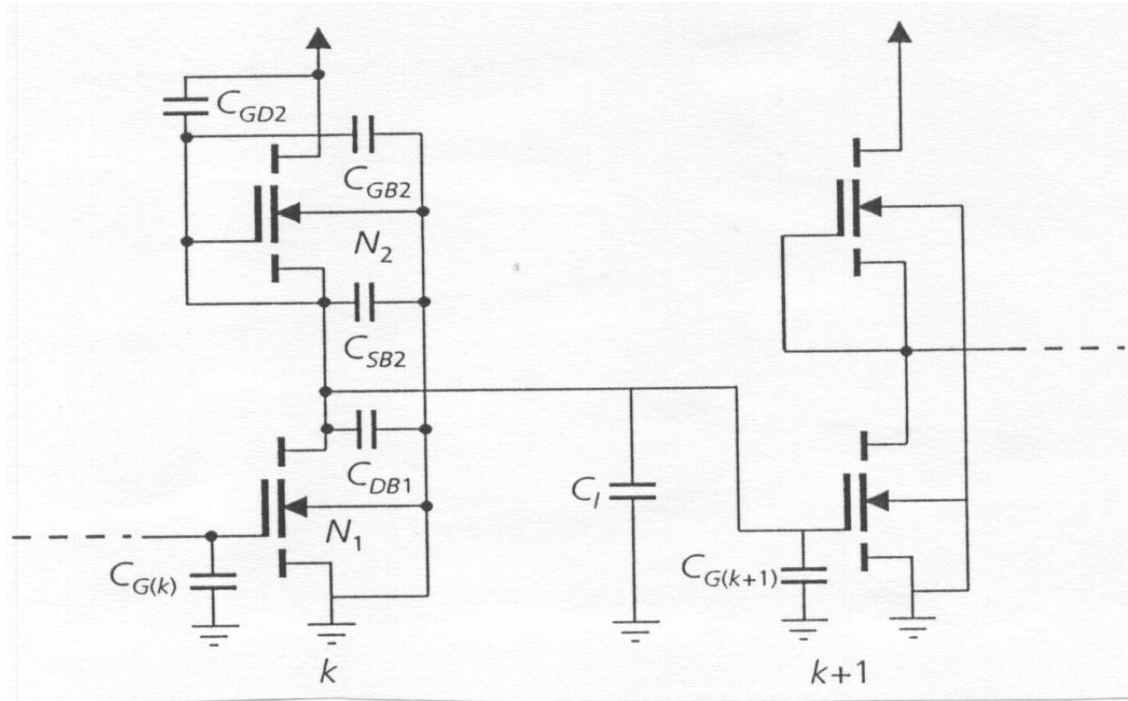

$$C_G = C_{GS} + C_{GB} + C_{GD}$$


Capacità del circuito

 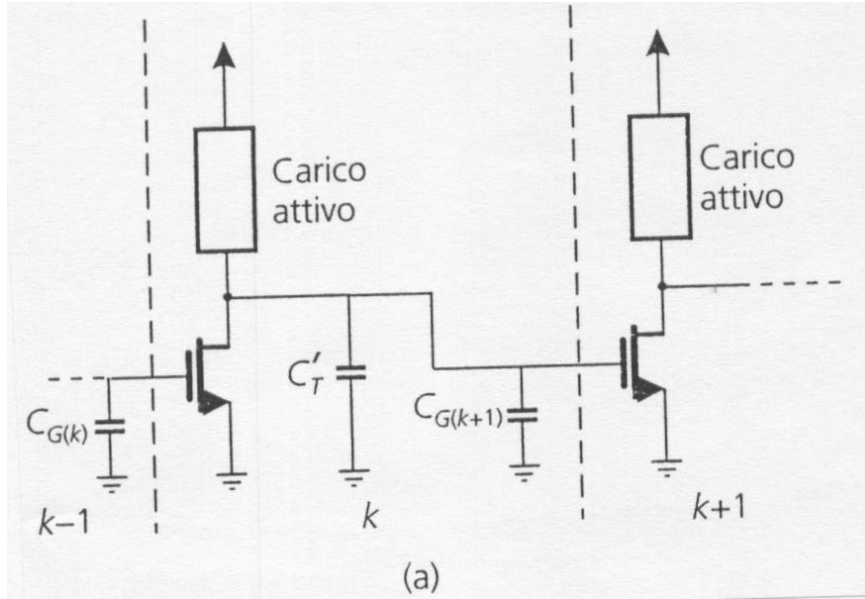


$$C_{T,NMOS} = C_{DB1} + C_{SB2} + C_{GD2} + C_{GB2} + C_l + C_{G(K+1)}$$

$$C_{T,pNMOS} = C_{DB1} + C_{DB2} + C_{GD2} + C_l + C_{G(K+1)}$$

Tempi di propagazione

 

Analisi grafica

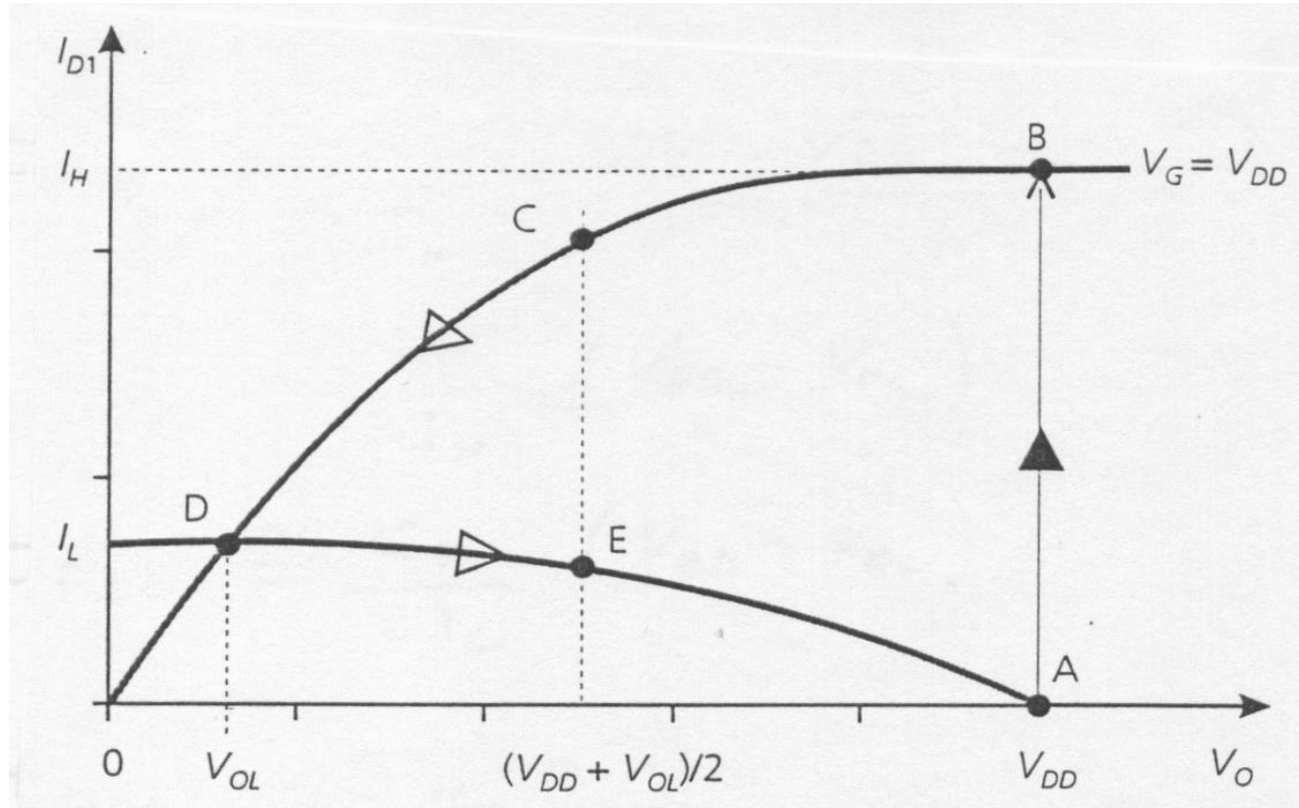

Tempi di propagazione - calcolo

$$i(t) = C_T \frac{dV}{dt} \quad \longrightarrow \quad dt = C_T \frac{dV}{i(t)}$$

$$t_{PHL} = C_T \int_{V_{DD}}^{V^*} \frac{1}{i_C} dV_o = C_T \int_{V_{DD}}^{V^*} \frac{1}{-i_{N1} + i_{N2}} dV_o$$

$$t_{PLH} = C_T \int_{V_{OL}}^{V^*} \frac{1}{i_C} dV_o = C_T \int_{V_{OL}}^{V^*} \frac{1}{i_{N2}} dV_o$$

Dove:
$$V^* = \frac{V_{OL} + V_{OH}}{2}$$

Tempi di propagazione - calcolo

$$t_P = \frac{1}{2} (t_{PHL} + t_{PLH}) \cong \frac{t_{PLH}}{2} = \frac{C_T}{4I_L} (V_{DD} - V_{OL})$$

Invertitore NMOS:

$$t_P \cong \frac{t_{PLH}}{2} = \frac{C_T}{4K_2} \frac{(V_{DD} - V_{OL})}{|V_{TD}|^2}$$

Invertitore pseudo-NMOS:

$$t_P \cong \frac{t_{PLH}}{2} = \frac{C_T}{4K_2} \frac{(V_{DD} - V_{OL})}{(V_{DD} - |V_{TP}|)^2}$$

Potenza dissipata

$$V_I = V_{OL}$$



$$P_D = 0$$

$$V_I = V_{OH}$$



$$P_D = I_{D2}(V_{OL}) V_{DD}$$

$$P_{D,media} = \frac{I_{D2}(V_{OL}) V_{DD}}{2}$$

Invertitore NMOS:

$$P_D = \frac{K_2}{2} |V_{TD}|^2 V_{DD}$$


Invertitore pseudo-NMOS:

$$P_D = \frac{K_2}{2} (V_{DD} - |V_{TP}|)^2 V_{DD}$$


Prodotto Ritardo Potenza

$$\begin{aligned} P_D \cdot t_P = P \cdot D &= \frac{C_T}{8} (V_{DD} - V_{OL}) V_{DD} \\ &\approx \frac{C_T}{8} V_{DD}^2 \end{aligned}$$


Porta NOR NMOS

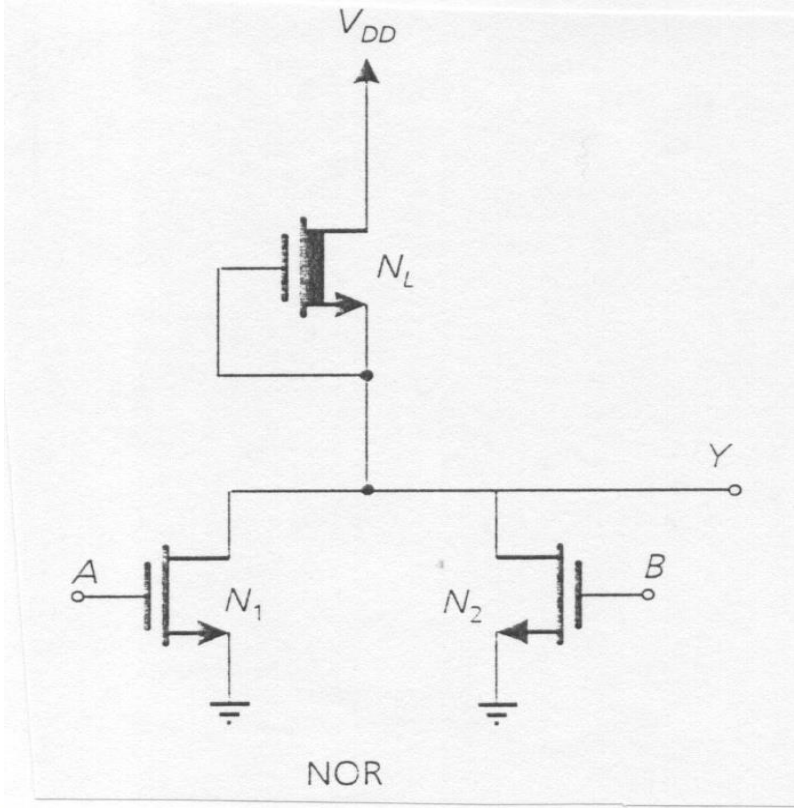


Porta NAND NMOS

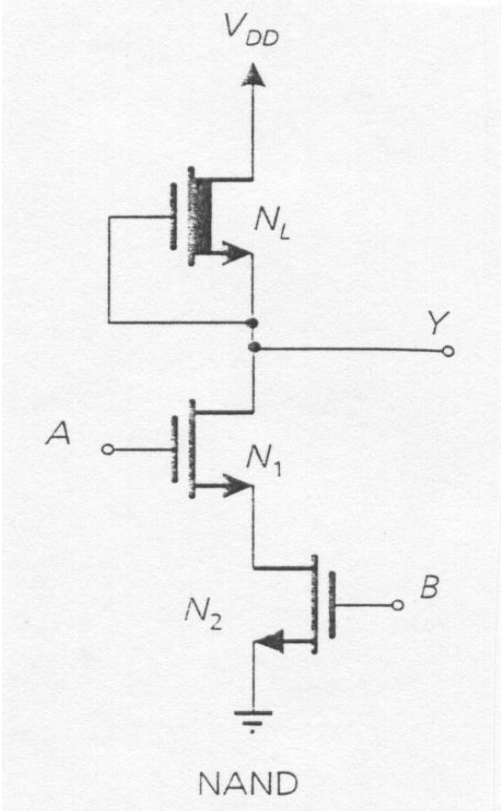

Dimensionamento dei MOS

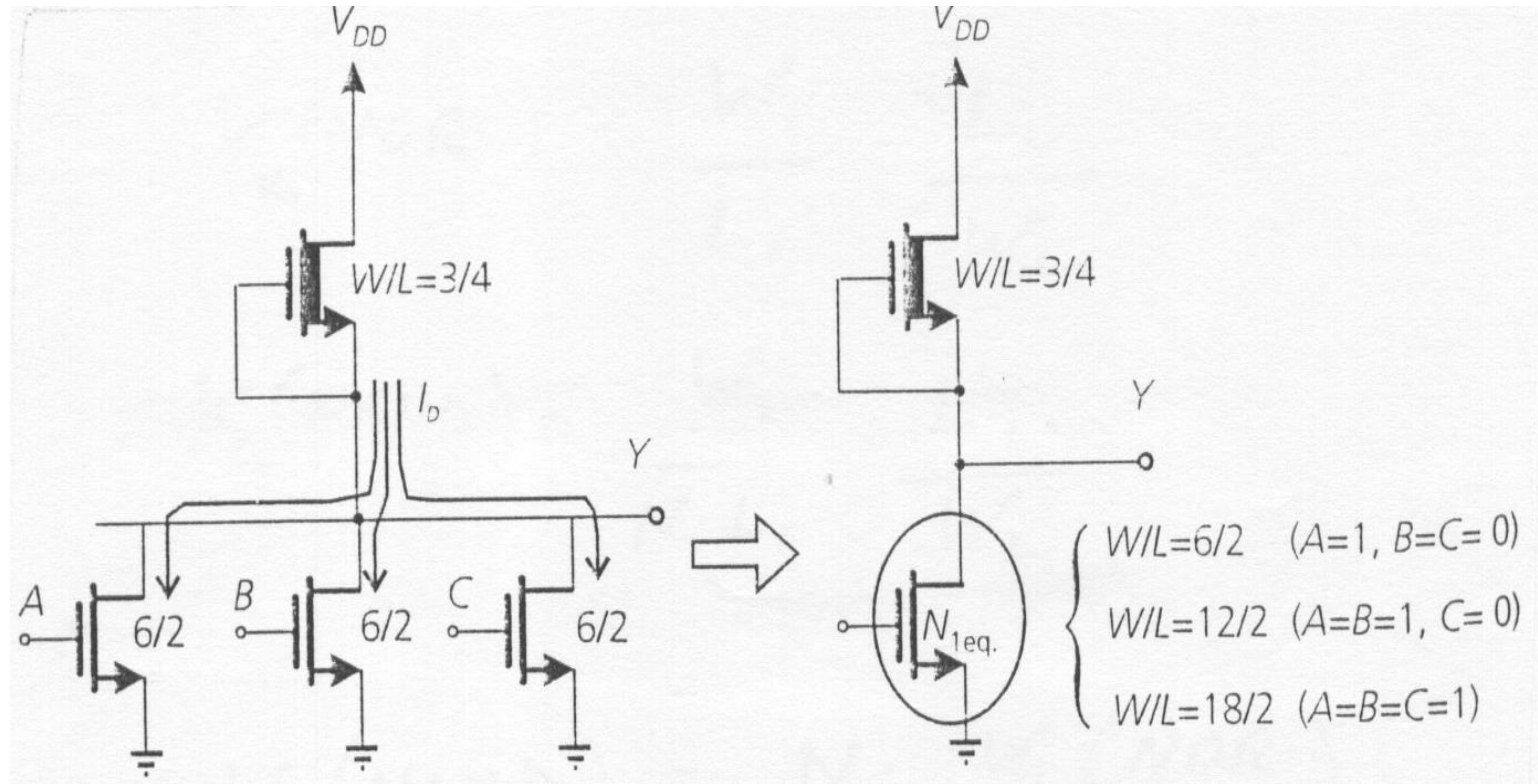

Dimensionamento dei MOS

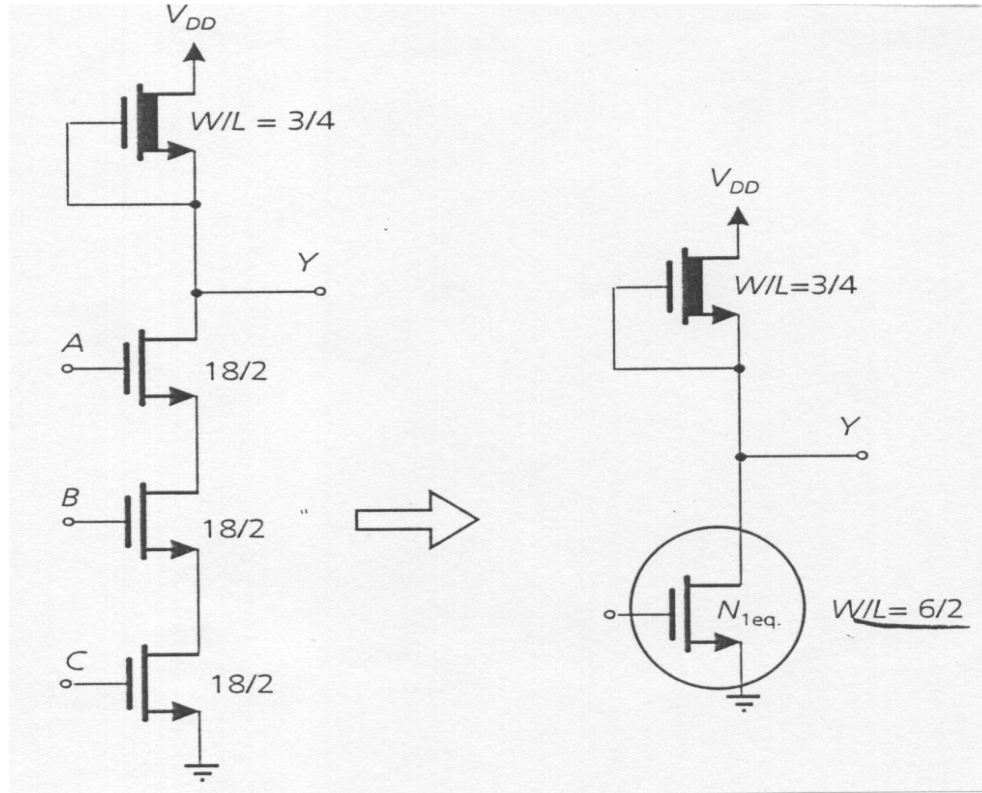

Confronto NOR - NAND

$$V_{OL(W.C.)|NOR} \longrightarrow \frac{W_1}{L_1} \frac{L_2}{W_2} = K_R(NOR)$$

$$V_{OL|NAND} \longrightarrow \frac{W_1}{N L_1} \frac{L_2}{W_2} = K_R(NAND)$$

A parità di prestazioni statiche, ovvero di V_{OL}

$$W_{1,NAND} = N W_{1,NOR}$$

FAN-OUT e FAN-IN

- FAN-OUT
 - Limitazioni dovute alle prestazioni dinamiche ed all'aumento del carico capacitivo in uscita
 - 5 – 6 porte
- FAN-IN
 - Infinito per le porte NOR
 - 5 – 6 ingressi per le NAND a causa dell'aumento della capacità di gate con il numero degli ingressi

Vedere:

- Paolo Spirito, “Elettronica Digitale”, Ed. McGraw-Hill
 - Cap. 4.1-4.6
 - Cap. 4.8-4.14