## Università di Trieste, A.A. 2019/2020


## Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e Informatica

Fisica G	Senerale	2 - 5	Seconda	prova	intermedia	- 4.12.2019
----------	----------	-------	---------	-------	------------	-------------

Cognome	Nome
COSHOHIC	1401116

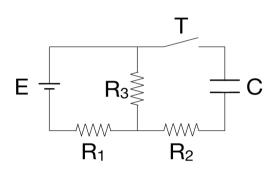
## Istruzioni per gli esercizi:

Per ciascuna domanda rispondere fornendo solo il risultato finale: la grandezza incognita espressa simbolicamente in funzione delle grandezze date o di quelle ottenute in altre risposte, e poi il corrispondente risultato numerico, con il corretto numero di cifre significative e con le unità di misura appropriate.




- 1. Considerate il circuito in figura, con E=24 V,  $R_1$ =15.2  $\Omega$ ,  $R_2$ =37.1  $\Omega$ ,  $R_3$ =8.14  $\Omega$ , C=876 nF. Al tempo t=0 l'interruttore T viene chiuso, e la corrente comincia a circolare nella maglia di destra.
- a. Risolvete il circuito, applicando le leggi di Kirchhoff, in modo da ricavare la corrente i<sub>2</sub> che carica il condensatore.

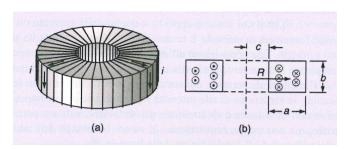- b. Identificando  $i_2$  come dq/dt (con q la carica del condensatore), scriverete la soluzione per  $i_2$  come un'equazione differenziale per la carica q. Questa equazione si puo` ridurre all'equazione della carica di un condensatore in un circuito RC, definendo opportunamente una resistenza equivalente  $R_{eq}$  e una f.e.m. equivalente  $E_{eq}$ . Riportate l'equazione in termini di queste quantita`, e i loro valori numerici.
- c. Scrivete la legge oraria della carica q(t) in termini di un tempo scala  $\tau_{RC}$ ; riportate l'espressione per  $\tau_{RC}$  e il suo valore.



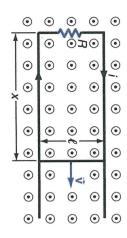2. Un grande solenoide toroidale, rappresentato nella figura a sinistra, ha dimensioni: raggio interno c=1.10 m, spessore radiale a=42 cm, altezza b=2.0 m. Il solenoide e` composto da N=65000 spire, nelle quali scorre



una corrente di I=110 A. All'interno del solenoide abbiamo un circuito come nella figura a destra: un conduttore a U chiuso da un tratto di circuito che scorre verticalmente senza attrito, occupando radialmente tutto il solenoide (per cui I=a=42 cm), con resistenza complessiva R=22 m $\Omega$ ; questo tratto mobile di circuito e` soggetto alla forza di gravita`.

All'istante t=0 lasciamo cadere il tratto mobile; misuriamo che la sua velocita` cresce fino ad assestarsi a v=24.1 cm/s, per poi toccare il fondo. La richiesta e` quella di calcolare la massa del braccio mobile, seguendo questi passi.

- a. Calcolate il modulo del campo magnetico  $B_{mid}$  generato dal solenoide toroidale al centro del circuito, ovvero a coordinata radiale r=c+a/2.
- b. Approssimate il campo magnetico come costante nella coordinata radiale r,  $B(r) \simeq B_{mid}$  e calcolate la corrente  $i_{ind}$  indotta nel circuito per la legge di Faraday quando la velocita`v(t) e` costante al valore indicato sopra.
- c. Calcolate in questo caso la forza di Lorentz  $F_{mid}$  esercitata dal campo magnetico sul conduttore mobile.
- d. Usando l'equazione delle forze per il conduttore mobile, che include la forza di Lorentz e la forza di gravita`, ricavate la massa del conduttore mobile.
- e. Calcolate ora il flusso del campo magnetico quando il conduttore mobile e` ad una generica posizione x, sia nell'ipotesi in cui  $B(r) \simeq B_{mid}$  (come prima) che tenendo conto della variazione radiale del campo magnetico col raggio. Riportate il rapporto K tra il flusso esatto e quello approssimato.
- f. Ripercorrete i calcoli fatti, ricavando la corrente indotta, la forza sul conduttore e la sua massa tenendo conto della variazione radiale del campo magnetico. Riportate la massa in termini del risultato ottenuto in precenza e del fattore K definito sopra, e il suo valore numerico.