



La sintesi in Verilog HDL


Il linguaggio Verilog HDL per la sintesi di
sistemi digitali

TESTI Consigliati

- ▶ J. Bhasker
Verilog HDL Synthesis – A practical Primer
Star Galaxy Publisher

Il processo di Sintesi

- ▶ **La sintesi**
 - è un processo di conversione da un alto livello di astrazione ad una rappresentazione ottimizzata a livello di gate
- ▶ **Sfrutta una libreria di Celle già definite**
 - basic logic gates like and , or , not nand, nor,...
 - macro cells, such as adder, muxes, memory, and special flip-flops
- ▶ **Il progettista dovrebbe**
 - Prima interpretare e descrivere opportunamente l'architettura del sistema.
 - Poi considerare I vincoli quali timing, area, testability, and power

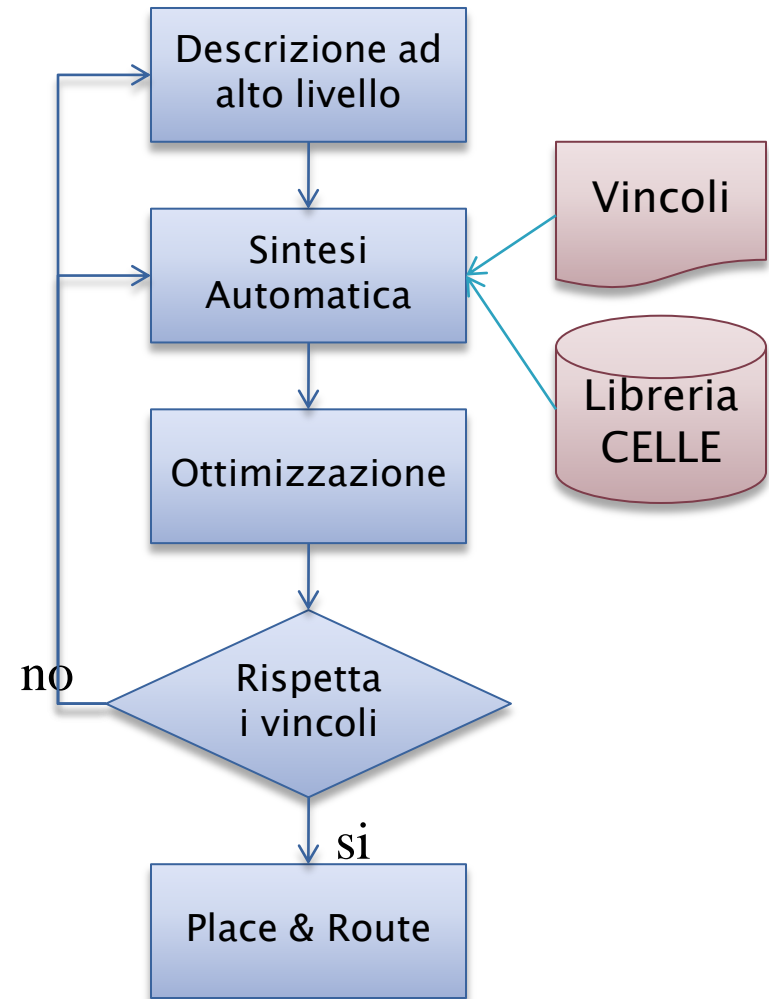


Contributo del “code Style”

- ▶ Il processo di sintesi è guidato da: descrizione in HDL del sistema, dai vincoli, da eventuali processi di ottimizzazione.
- ▶ Nel raggiungimento di certi obiettivi il contributo al successo del progetto è da ricercarsi:
 - 80 % nella descrizione in HDL del sistema
 - 15% all'imposizione di vincoli e ad un processo di sintesi ben organizzato
 - 5% ad eventuali processi di ottimizzazione
- ▶ Es: si voglia progettare un sistema che funzioni a 100 MHz:
 - Una buona stesura del codice dovrebbe portare senza ottimizzazioni e senza imporre vincoli particolari a raggiungere una freq. di lavoro di almeno 80 MHz ... poi attraverso ottimizzazioni sw si può ottenere un miglioramento delle prestazioni di circa il 20%

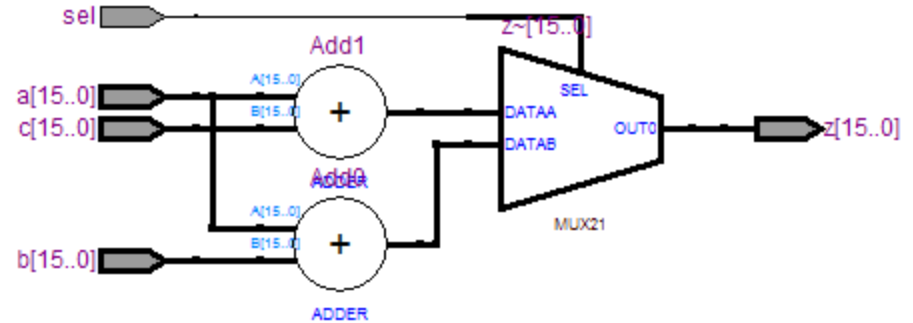
Esempio

```
always @(sel or a or b or c)
  if (sel)
    z = a + b;
  else
    z = a + c;
```



```
always @(sel or b or c)
  if (sel)
    temp = b;
  else
    temp = c;

always @(temp or a)
  z = a + temp;
```

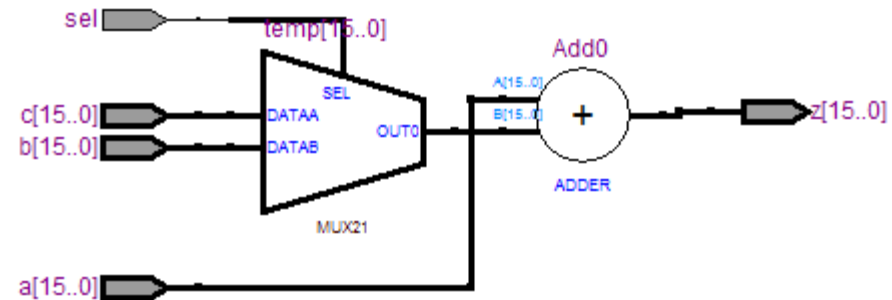



Logica Combinatoria e Sequenziale

- ▶ Tenere separata la logica combinatoria da quella sequenziale

```
always @(posedge clk)
begin
    if (ena)
        z=in;
    else
        z=1'bz;
endendmodule
```

```
always @(posedge clk) begin
    temp=in;
end

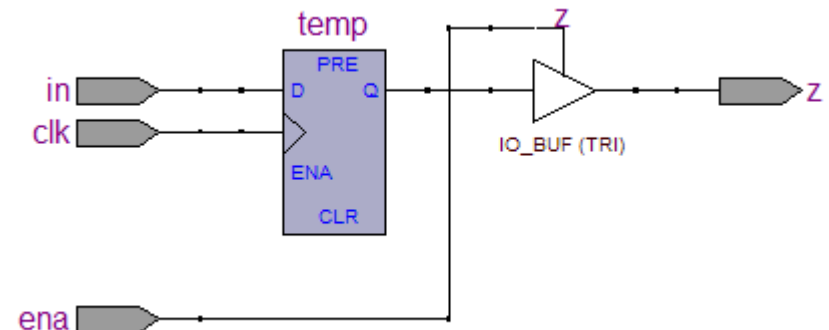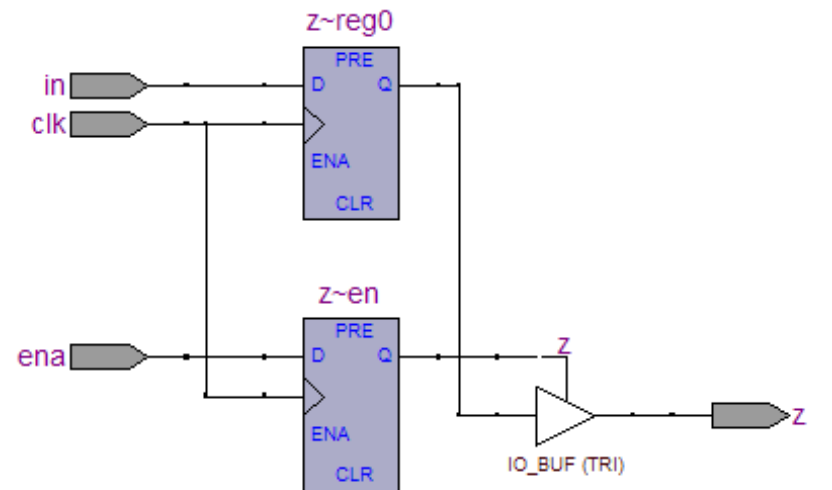always @(ena or temp) begin
    if (ena)
        z=temp;
    else
        z=1'bz;
endendmodule
```





Evitare i latches

- ▶ L'impiego di latches può portare a “corse critiche” il cui risultato può essere aleatorio
- ▶ Molto meglio usare FF

```
always @(a or b)
begin
    if (a)
        x<=x^b;
end
```

  
```
always @(posedge a)
begin
    if (a)
        x<=x^b;
end
```



- ▶ Un codice scritto in modo poco accurato induce il sintetizzatore a introdurre (inutilmente) dei latches per memorizzare alcuni valori
 - Non bisogna lasciare assegnazioni implicite o sottointese

 
Esempio

```
always @(a or b or c)
begin
    if (c)
        x = a & b;
end
```



Viene implicato (*“inferred”*) un latch per memorizzare l’uscita
 
```
always @(a or b or c)
begin
    if (c)
        x = a & b;
    else
        x = 1'bx;
end
```




Soluzione puramente combinatoria


Esempio

Il rischio è inoltre quello di ottenere risultati imprevisti

```
always @(a or b or c)
begin
  if (c) begin
    x = a & b;
    y = x | b;
  end
end
```

 

```
always @(a or b or c)
begin
  if (c) begin
    x <= a & b;
    y <= x | b;
  end
end
```

 

```
always @(a or b or c)
begin
  if (c) begin
    y = x | b;
    x = a & b;
  end
end
```

Regola #1

If the procedure has several paths, every path must evaluate all outputs

▶ **Method1:**

Set all outputs to some value at the start of the procedure. Later on different values can overwrite those values.

```
always @(...
    begin
        x=0; y=0; z=0;
        if (a) x=2; elseif (b) y=3; else z=4;
    End
```

▶ **Method2:**

Be sure every branch of every if and case generate every output

```
always @(...
    begin
        if (a) begin          x=2; y=0; z=0; end
        elseif (b) begin    x=0; y=3; z=0; end
        else begin          x=0; y=0; z=4; end
    end
```

Regola #2

All inputs used in the procedure must appear in the trigger list

▶ **Right-hand side variables:**

Except variables both calculated and used in the procedure.

```
always @(a or b or c or x or y)
begin
    x=a; y=b; z=c;
    w=x+y;
end
```

▶ **Branch controlling variables:**

Be sure every branch of every if and case generate every output

```
always @(a or b)
begin
    if (a)          begin      x=2; y=0; z=0; end
    elseif (b)     begin      x=0; y=3; z=0; end
    else          begin      x=0; y=0; z=4; end
end
```

Regola #3

All possible inputs used control statements must be covered

- ▶ End all case statements with the default case whether you need it or not.

```
case (state)
    ...
    default: next_state = reset;
Endcase
```

- ▶ Do not forget the self loops in your state graph

```
if (a|b&c) next_state=S1;
elseif (c&d) next_state=S2;
else next_state=reset;
```

Block and NON Block assignments


<= NON blocking assignment

= Blocking assignment

In se non hanno significativi effetti sulla logica combinatoria

```
always @(a or b or c)
begin
    x = a & b;
    y = x | c;
end

always @(a or b or c)
begin
    y = x | c;
    x = a & b;
end
```

 


Raccomandazioni


- ▶ Blocking assignment per la logica combinatoria
- ▶ NON Blocking per la logica sequenziale
- ▶ Non usare contemporaneamente Blocking e NON Blocking assignments nella stessa procedura

Block and NON Block assignments

```
always @(posedge c)
begin
    x<=a&b;
    if (s)
        y<=x|c;
    else
        y<=x;
end
```

 

```
always @(posedge c)
begin
    x=a&b;
    if (s)
        y=x|d;
    else
        y=x;
end
```

 


Ritardi

- ▶ I ritardi non vengono sintetizzati generando così probabili incongruenze fra la descrizione comportamentale ed il circuito sintetizzato
- ▶ In Quartus la simulazione funzionale è del circuito RTL e non del Verilog Sorgente ... pertanto non è nemmeno possibile simulare eventuali ritardi.

Always List

- ▶ La lista associata al costrutto `always` (*event list*) DEVE contenere tutte le variabili in ingresso della logica **combinatoria**
 - Altrimenti ci sarebbe una discrepanza tra quanto descritto (e forse simulato) a livello comportamentale ed il circuito sintetizzato
 - Nota: In quartus NON si esegue la simulazione del sorgente comportamentale Verilog, ma della sua conversione in RTL

```
always @(b)
begin
    x=a&b;
end
```

 

A livello comportamentale le variazioni di 'a' non dovrebbero aver effetto sull'uscita, ma nel circuito sintetizzato, ovviamente si. In genere in fase di compilazione c'è un

WARNING

Sincroni o Asincroni

▶ Sincroni



- Impiegano un clock (tempo campionato)
- Disegno più semplice
- Circuito più lento (worst case)
- Elementi di memoria: FF
- Facile esportabilità

▶ Asincroni



- Impiegano un protocollo di handshaking
- Problemi di hazards, corse critiche, glitches
- Circuiti più veloci
- Memoria nei ritardi (difficili da prevedere)
- Difficile esportabilità
- Importantissima la stima dei ritardi e l'analisi temporale
 - Però i ritardi dipendono da molti parametri (temp, p&R, device ...)

Glitches

delay = t_d

  

delay = t_d

  

Event-driven model:
Narrow Pulse


Real gate:
What really happen ?

Alee

► Es:

$a=b=c=1 \rightarrow x=1$


$b=0 \rightarrow x=1$

 

Si spegne il percorso alto e si accende il percorso basso, ma se i tempi di propagazione sono diversi tra i due rami si può aver un momento in cui l'uscita va a 0

Se sono presenti “loop” (memorie) il risultato può essere imprevisto



Circuiti Sincroni

 


Implicit (global) synchronization between blocks
Clock period $>$ Max Delay (CL + R)

Circuiti Sincroni

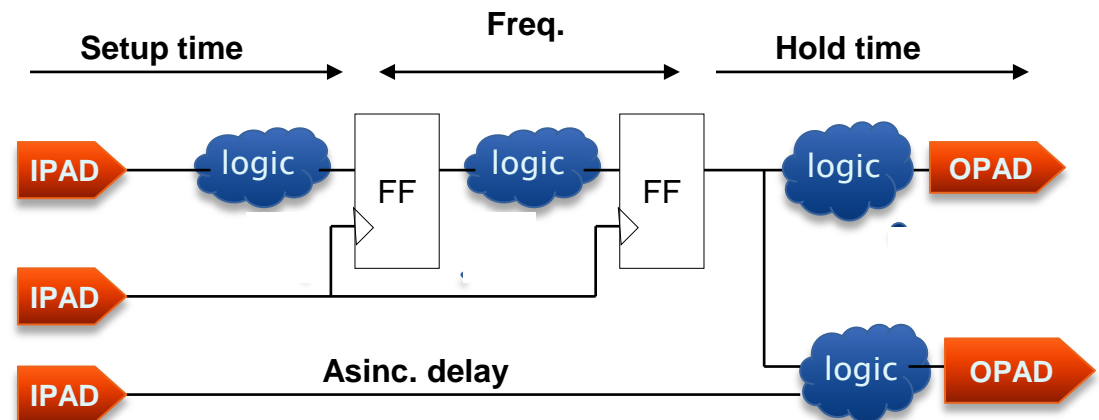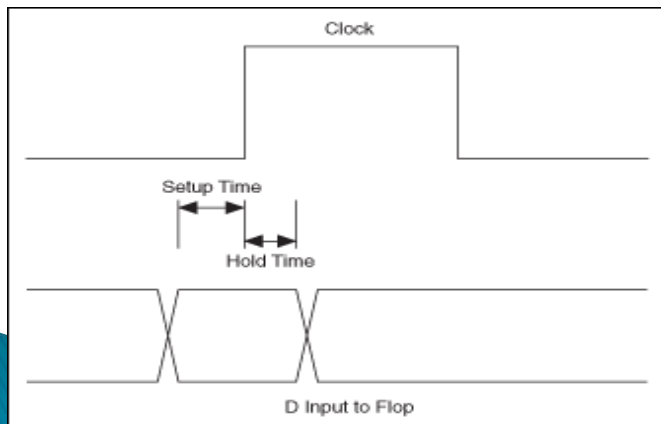- ▶ Un clock controlla i segnali (sul fronte)
 - Eventuali variazioni di ingressi/uscite non vengono rilevate o propagate fino al nuovo fronte
 - Ci sono vincoli sulla temporizzazione dei dati (Tsu, Th, Freq.)
 - Se il vincolo viene violato il risultato è imprevedibile (stato metastabile)
 - Maggiore ritardo di propagazione
 - Uscita non corretta
 - Raramente si possono innescare oscillazioni



Circuiti Asincroni

 

Explicit (local) synchronization:

Req / Ack handshakes

Time = events + quantity

Time does not exist if nothing happens (Aristotle)

Circuiti asincroni

- ▶ Impiego di Feedback

- Per il protocollo di handshaking
- Per ricordare lo stato del sistema


- ▶ Il tempo di ritardo dei vari rami del circuito è cruciale

- Si possono generare glitches (che propagati a ritroso possono dare risultati imprevedibili)
- Si possono innescare corse critiche e alee.

- ▶ I tempi di ritardo dipendono da molti parametri

- Tecnologia adottata (o dal dispositivo FPGA)
- Place and Route (o da diverse compilazioni del circuito)
- Temperatura di esercizio,
-

 
- ▶ Il progetto deve essere molto accurato ed i vincoli molto precisi



A	B	Q_{n+1}
1	1	Q_n
1	0	0
0	1	1
0	0	?

Loop Combinatorio

 - ▶ E' una delle principali cause di instabilità
- ▶ Nasce ad esempio se una variabile è presente tanto a sinistra che a destra dell'assegnazione
(Es: $a \leq b+a$;)
 - Il suo comportamento dipende dal ritardo di propagazione
 - Può degenerare un loop infinito.
- ▶ In un circuito sincrono deve includere dei registri (ma ciò non vale non per i suoi eventuali controlli asincroni)



- ▶ Può venir evidenziato dal *Time Quest Timing Analysis - Recovery and removal Analysis*

Latches

- ▶ Genericamente **sono da evitare**
- ▶ Possono nascere erroneamente da codici imprecisi
- ▶ A differenza di altre tecniche in un' FPGA un latch “costa” quanto un FF è non è più veloce.
- ▶ Quando il latch è trasparente può essere attraversato da glitches ma il Time Quest analyzer (trattandolo come circuito sincrono) non evidenzia questo comportamento
- ▶ L'uso di latches inficia la possibilità di una corretta analisi temporale del circuito


Delay Chains

- ▶ Catene di elementi di ritardo (ad esempio invertitori) per creare ritardi di propagazione **sono da evitare**
- ▶ Negli ASIC a volte sono usati per bufferizzare i segnali; nelle FPGA tutti i segnali sono già bufferizzati opportunamente all'interno dei canali di trasmissione
- ▶ I ritardi possono cambiare in base alle diverse compilazioni (P&R) ed inoltre rendono il circuito non esportabile verso altre tecnologie
- ▶ Da evitare in particolare ritardi sulla linea del clock (disallineamento)



Pulse Generators & Multivibrators

- ▶ Tramite catene di ritardi si potrebbero realizzare
 - Generatori di impulsi
 - Multivibratori (oscillatori digitali)
- ▶ Il loro funzionamento (asincrono) non è prevedibile e non può essere definito a priori

Using an AND Gate

 

Using a Register

  


Realizzazione corretta

Clock schemes

- ▶ Evitare l'uso di clock generati internamente al circuito – ovvero segnali adibiti a clock (potrebbero presentare glitches)
- ▶ Evitare ove possibile il trasferimento di dati tra sistemi controllati da clock diversi (eventualmente usare una FIFO)

Generazione di Clock

- ▶ Usando un circuito logico per generare clock o reset asincroni comporterà facilmente la presenza di glitches che sono deleteri sul clock.
 - Possono portare a violazioni di T_{su} e T_h
 - Introducono “nuovi” cicli di elaborazione
- ▶ Si dovrebbe per lo meno usare un sistema che sincronizzi l’uscita della rete logica
- ▶ E’ sconsigliato comunque realizzare sistemi che adottino contemporaneamente entrambi i clock (in ingresso e generato)

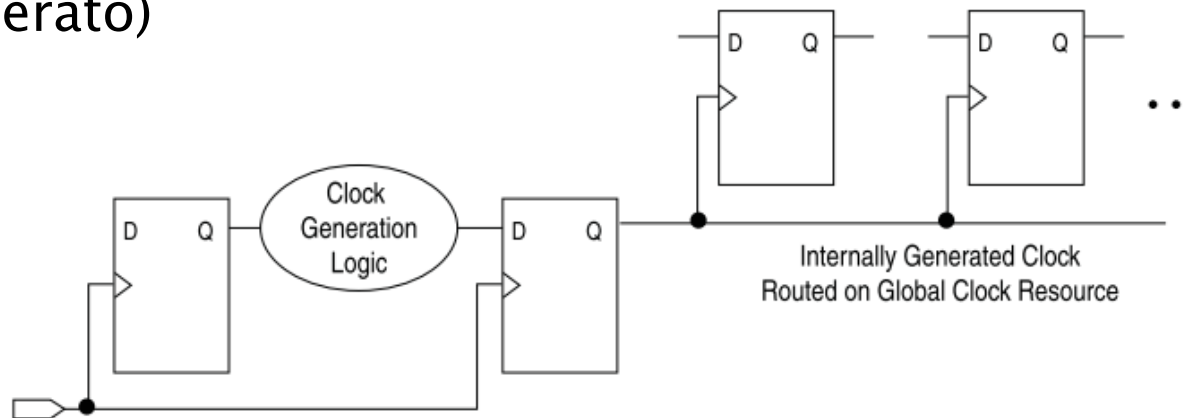


Divisori di clock

- ▶ Nelle FPGA ci sono PLL dedicate (consigliato)
- ▶ Se si usa una rete logica per lo meno sincronizzare le uscite col clock di ingresso
- ▶ NO a ripple counters (catene di FF-T ove l'uscita dell'uno è il clock del seguente)
- ▶ Evitare circuiti asincroni per la decodifica di contatori


Clock Multiplexing

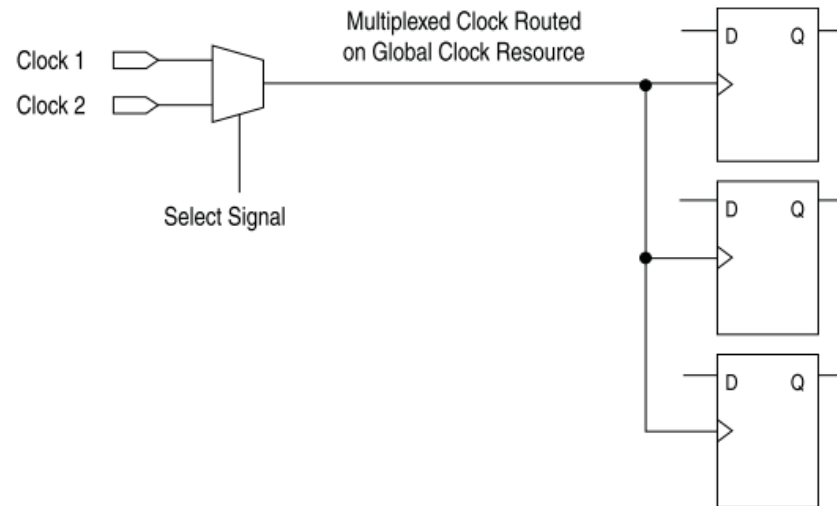- ▶ Utile per far funzionare un circuito a diverse frequenze
- ▶ E' consigliato adottare le risorse interne dedicate dell'FPGA
- ▶ Al clock-switch si resettino tutti i registri
- ▶ Una eventuale errore nel transitorio da un clock all'altro non abbia conseguenze negative.




Gated Clock

 - ▶ Può essere utile per limitare la potenza dissipata
- ▶ E' sconsigliato perché comporta un disallineamento del clock (clock skew)
- ▶ Può rendere il clock sensibile ai glitches
- ▶ Piuttosto che adottare porte logiche, nelle FPGA ci sono circuiti dedicati per spegnere il clock
- ▶ Si può usare il piedino di CE (però non limita la potenza)



Sincronous Gated Clock

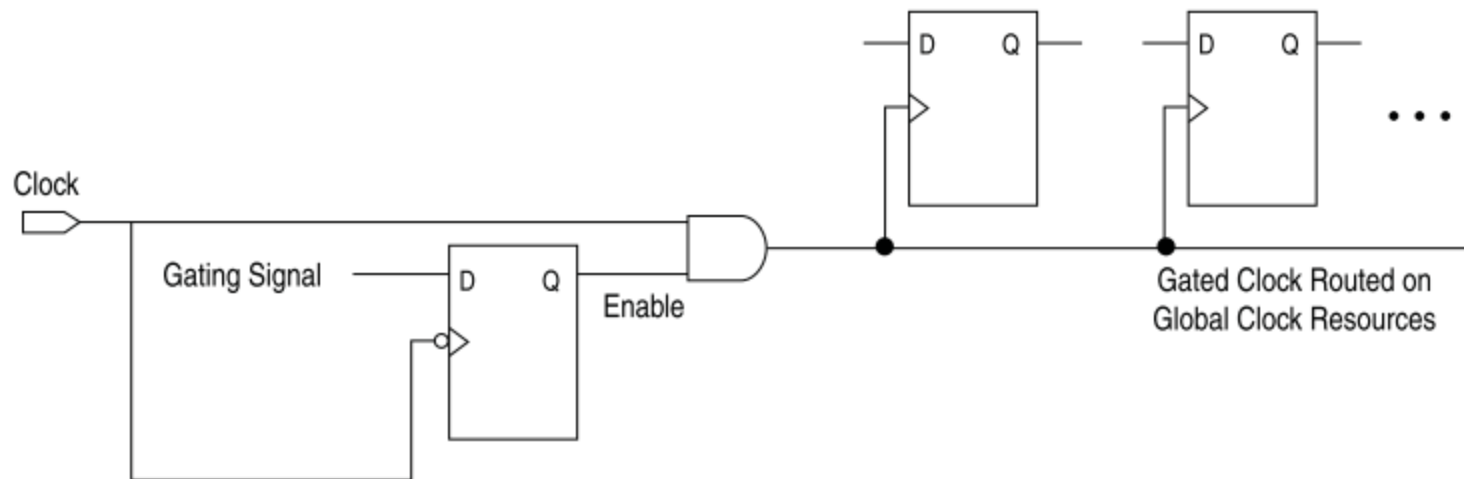- ▶ Se è richiesto il Gated Clock per limitare la potenza
- ▶ Usare comunque le risorse di routing dedicate
- ▶ Adottare lo schema riportato per evitare glitches
 - Il FF aggiunto campiona il gate signal sul fronte di discesa
 - La logica che genera il “Gating Signal” ha a disposizione $\frac{1}{2}$ ciclo di clock per ottenere il risultato




Esempi

- ▶ Alcuni casi in cui in cui il codice influenza la sintesi e soprattutto i risultati
 - Utilizzo di “if” oppure di “case”
 - Pipelining della logica
 - Gestione di segnali ad alto Fan-Out
 - Gestione dei segnali di reset
 - Inferring (implicazione) di memorie

IF ... else

```
module test (reset, select, a,b,c);  
input reset;  
input [1:0] select;  
input [7:0] a, b;  
output [7:0] c;  
reg [7:0] c;  
  
always@(select or reset or a or b or c) begin  
if (!reset) begin  
    c <=0;  
end else begin  
  
    if (select == 2'b01) c <= a + b;  
    else if (select == 2'b10) c <= a - b ;  
    else if (select == 2'b11) c <= a + 1;  
    else c <= a -1;  
  
end  
end  
  
endmodule
```


Priority encoder

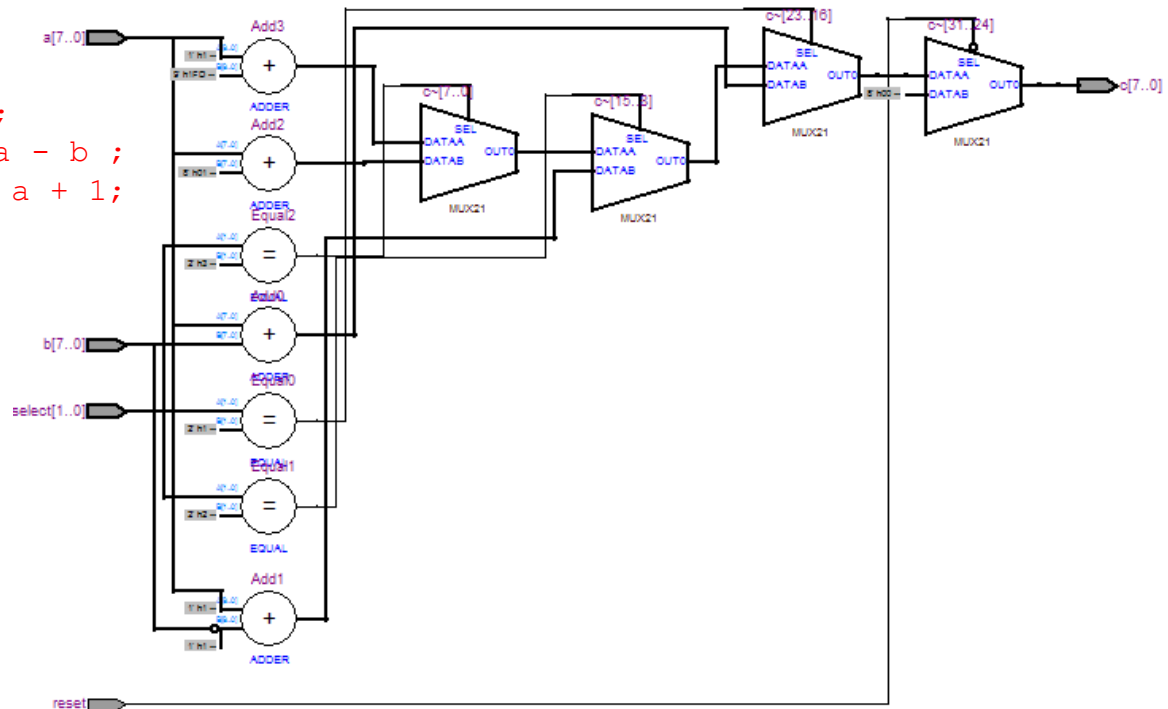

CASE

```
module test (reset, select, a,b,c);  
input reset;  
input [1:0] select;  
input [7:0] a, b;  
output [7:0] c;  
reg [7:0] c;  
  
always@(select or reset or a or b or c) begin  
if (!reset) begin  
c <= 0;  
end else begin  
  
case (select)  
2'b01 : c <= a + b;  
2'b10 : c <= a - b;  
2'b11 : c <= a + 1;  
2'b00 : c <= a - 1;  
endcase  
  
end  
end  
  
endmodule
```


NON priority encoder

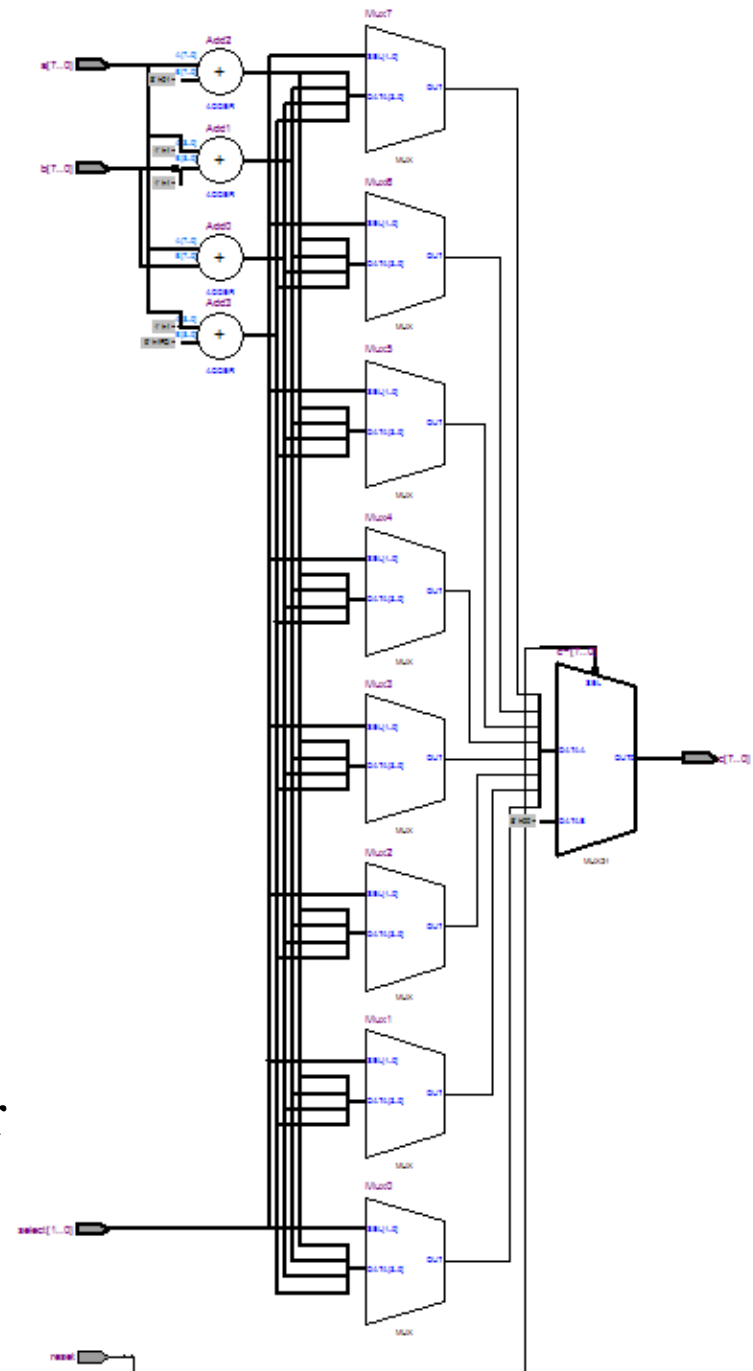

Pipelining

```
module test (clk, reset, select, a,b,c,d,e);  
input reset;  
input clk;  
input [1:0] select;  
input [7:0] a, b, c,d;  
output [7:0] e;  
reg [7:0] e;  
reg [7:0] t1,t2,t3,t4;
```
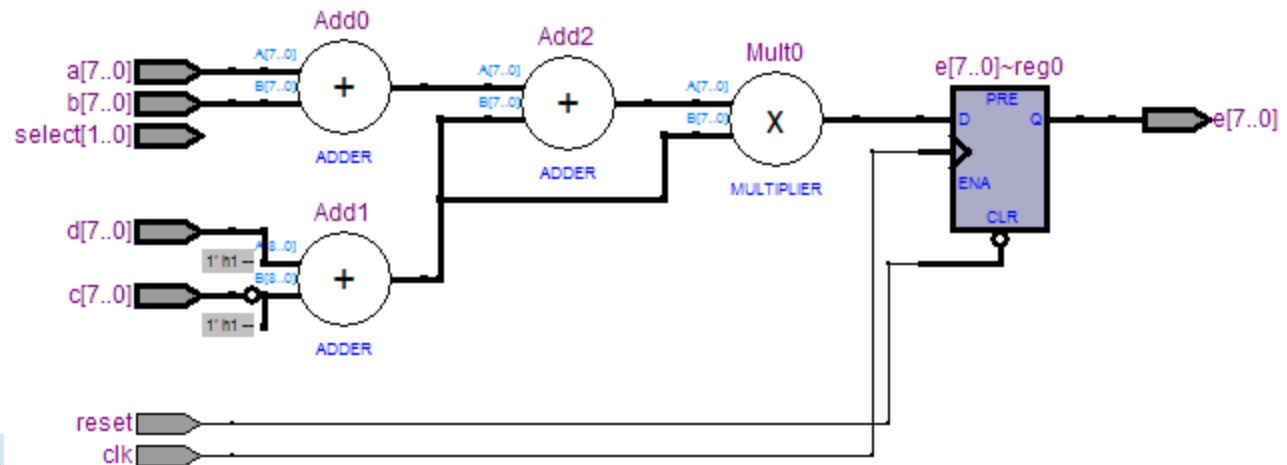
```
always@(posedge clk or negedge reset) begin  
if (!reset) begin  
e <=0;  
end else begin  
t1 = a + b;  
t2 = d - c;  
t3 = t1 + t2;  
e = t3 *t2 ;  
end  
end  
endmodule
```




Pipelining

```
module test (clk, reset, select, a,b,c,d,e);  
  input reset;  
  input clk;  
  input [1:0] select;  
  input [7:0] a, b, c,d;  
  output [7:0] e;  
  reg [7:0] e;  
  reg [7:0] t1,t2,t3,t4;
```

```
  always@(posedge clk or negedge reset) begin  
    if (!reset) begin  
      e <=0;  
    end else begin  
      t1 <= a + b;  
      t2 <= d - c;  
      t3 <= t1 + t2;  
      e <= t3 *t2 ;  
    end  
  end  
end
```


```
endmodule
```

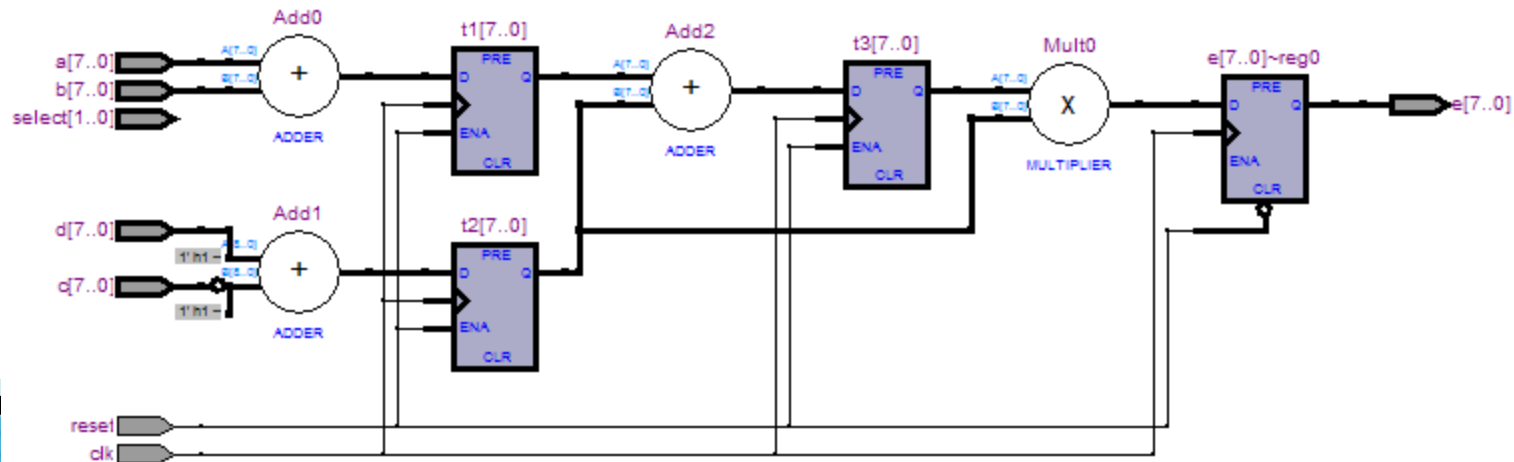

Pipelining

```
module test (clk, reset, select, a,b,c,d,e);  
input reset;  
input clk;  
input [1:0] select;  
input [7:0] a, b, c,d;  
output [7:0] e;  
reg [7:0] e;  
reg [7:0] t1,t2,t3,t4;
```
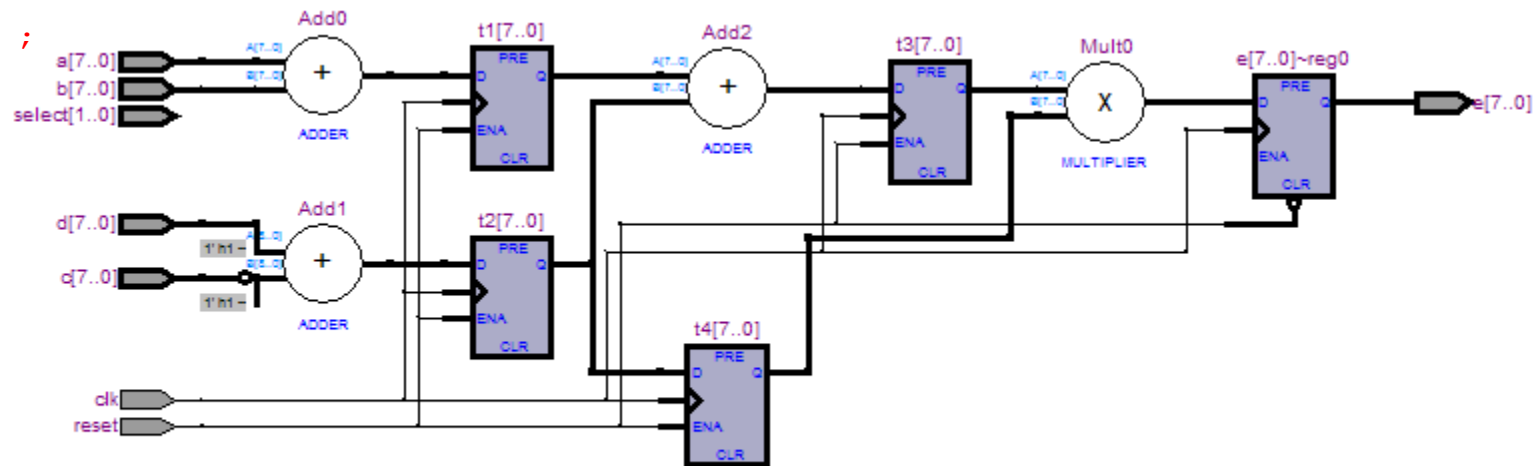
```
always@(posedge clk or negedge reset) begin  
if (!reset) begin  
e <=0;  
end else begin  
t1 <= a + b;  
t2 <= d - c;  
t3 <= t1 + t2;  
t4 <= t2 ;  
e <= t3 *t4 ;  
end  
end  
endmodule
```



High fan-out signals


- ▶ Sono segnali condivisi da molti elementi
 - Devono arrivare in molti punti diversi della FPGA
 - Considerevoli ritardi nei collegamenti
 - Difficile mantenere il sincronismo
 - Sorgente (driver) e destinazione di un segnale è bene siano vicini
- ▶ Duplicazione della logica
 - Manuale o automatica (max_fanout)
 - “preserve attribute” per evitare che l’ottimizzazione elimini le ridondanze
- ▶ Utilizzo di reti dedicate (ad alto fanout – es: Reset)



RESET sincrono ed asincrono


```
module sync (d,clk,clr,pre,q);  
input d,clk,clr,pre;  
output q;  
reg q;
```
 
```
always @(posedge clk)  
begin  
    if (clr)  
        q <= 1'b0;  
    else if (pre)  
        q <= 1'b1;  
    else  
        q <= d;  
end  
endmodule
```




```
module async (d,clk,clr,q);  
input d,clk,clr;  
output q;  
reg q;
```
 
```
always @(posedge clk or posedge clr)  
begin  
    if (clr)  
        q <= 1'b0;  
    else  
        q <= d;  
end  
endmodule
```



Gestione del Reset

 
- ▶ Reset sincrono
 - Sconsigliato
 - Utilizza maggiori risorse
 - Non fa uso di risorse dedicate
 - E' trattato alla stregua di qualunque segnale
 - Ha elevato fan-out



Gestione del Reset

▶ Reset asincrono

 - E' più diffuso
- Usa risorse già presenti su FPGA
- Esistono anche linee globali di reset
- Può presentare dei malfunzionamenti al momento di “ri-attivazione”
 - Essendo un segnale asincrono potrebbe arrivare nei pressi del fronte di clock:
 - Alcuni FF potrebbero riattivarsi subito, altri all'istante successivo




Gestione del Reset

▶ Reset asincrono / sincronizzato

```
module reset_sinc_asinc(clk, n_reset, data_in, out1, out2);  
  input n_reset;  
  input clk;  
  input data_in;  
  output out1, out2;  
  reg out1, out2, t1, d2;
```


```
  always@(posedge clk or negedge n_reset) begin  
    if (!n_reset) begin  
      t1 <= 0;  
      d2 <= 0;  
    end else begin  
      t1 <= 1;  
      d2 <= t1;  
    end  
  end  
end
```
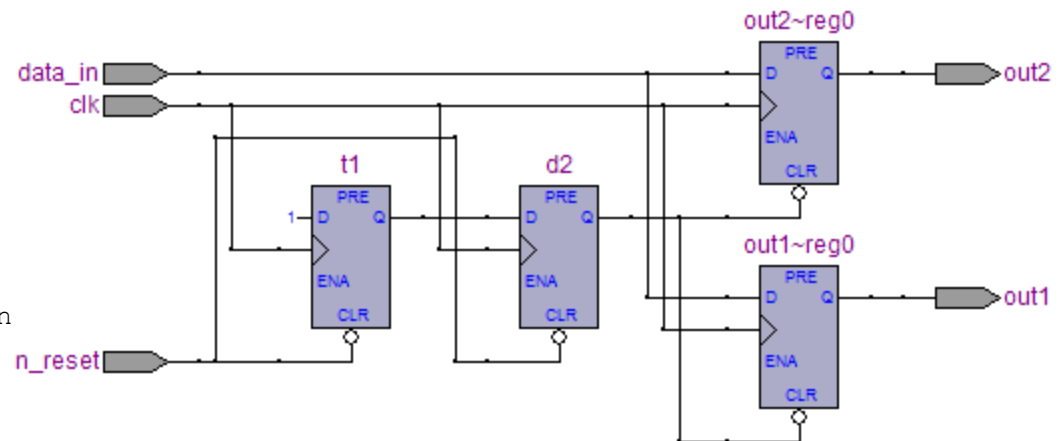
```
  always@(posedge clk or negedge d2) begin  
    if (!d2) begin  
      out1 <= 0;  
      out2 <= 0;  
    end else begin  
      out1 <= data_in;  
      out2 <= data_in;  
    end  
  end  
end  
endmodule
```



Reset asincrono – sincronizzato

▶ Simulazione

 



- ▶ Conviene usare una struttura simile per pilotare i FF di ciascun “clock domain”

Inferring di memorie

- ▶ Il sintetizzatore riconosce le memorie
- ▶ Se il codice coincide con la tipologia di memorie disponibili, questa viene “implicata”
- ▶ Altrimenti utilizza i singoli LE
 - Spreco di risorse
 - Elevato tempo di compilazione
 - Risultati scadenti (tempi, area, potenza)
- ▶ Esempi
 - le memorie sono sincrone
 - non prevedono linee di reset
 - Diverse metodologie di “read after writing”

Inferring di Memorie
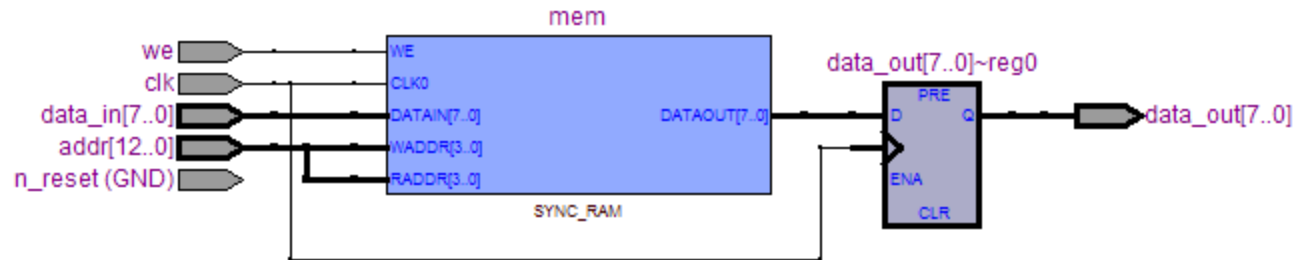 
```
module memory(  
  input n_reset,  
  input we,  
  input clk,  
  input [7:0] data_in,  
  input [12:0] addr,  
  output reg [7:0] data_out);  
  
  reg [7:0] mem [12:0];  
  
  always@(posedge clk) begin  
    if (we) mem[addr] <= data_in;  
    data_out <= mem [addr];  
  end  
  
endmodule
```





Inferring di Memorie

```
...
reg [7:0] mem [12:0];

always@(posedge clk or negedge n_reset) begin
  if (!n_reset) mem[addr] <=0;
  else if (we) mem[addr] <= data_in;
  data_out <= mem [addr];
end

endmodule
```

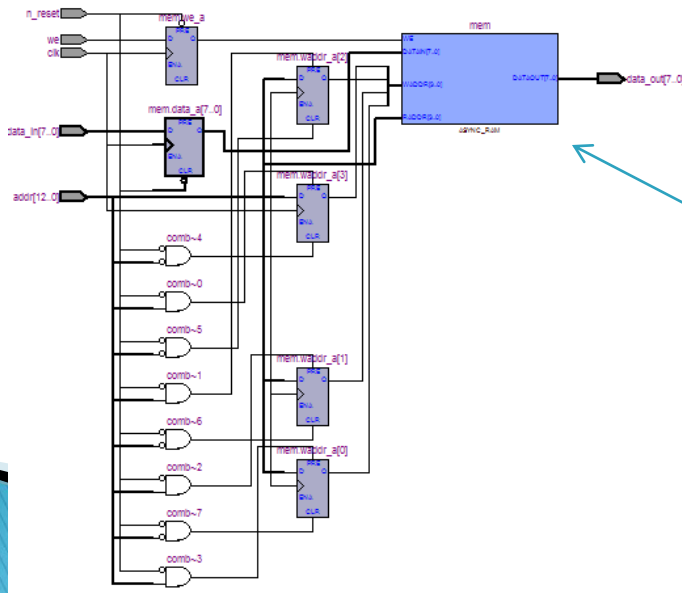 

Asinc. Mem

Risorse disponibili

- ▶ FPGA diverse possono essere dotate di risorse diverse
 - Le memorie tipicamente sono sincrone
 - Reset o altri controlli possono non essere supportati
 - La lettura contemporanea alla scrittura potrebbe essere di diverse tipologie (alcune supportate altre no)