




UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE



**BiCMOS Logic, Wired Logic, Three state logic**


**A.Carini – Digital Integrated Circuits**

# BiCMOS inverter

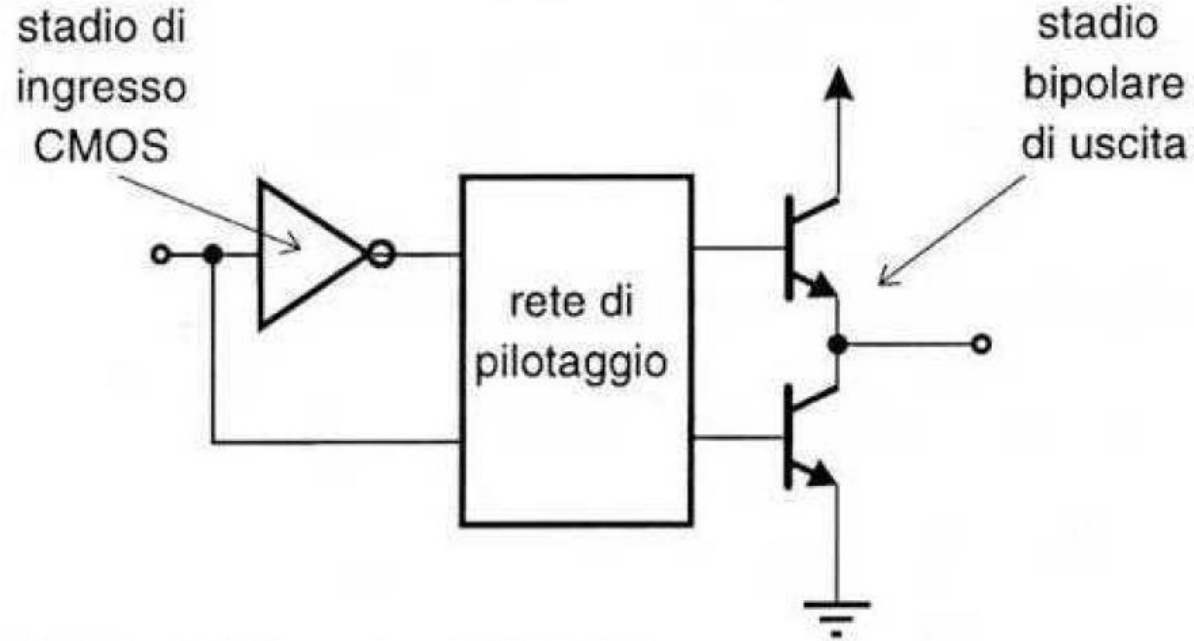


Schema di principio dell'invertitore BiCMOS

# BiCMOS inverter

 

Schema elettrico dell'invertitore elementare BiCMOS

# BiCMOS inverter

 


Schema elettrico dell'invertitore elementare BiCMOS

$$V_{OH} = V_{DD} - V_{BE\gamma} ;$$


$$V_{OL} = V_{BE\gamma}$$

# BiCMOS inverter

 



Simulazione SPICE della caratteristica di trasferimento dell'invertitore BiCMOS di Figura 10.23. I valori dei parametri sono:  $W/L_N = 2 \mu\text{m}/1 \mu\text{m}$ ,  $W/L_P = 5 \mu\text{m}/1 \mu\text{m}$ ,  $V_{TN} = |V_{TP}| = 0.8$  V,  $\beta_F = 50$ .

# BiCMOS inverter

 

Comportamento dinamico dell'invertitore BiCMOS caricato da una capacità  
 $C_L = 5 \text{ pF}$

# BiCMOS inverter

  

Reti equivalenti semplificate per la dinamica dell'invertitore BiCMOS: a) rete per la transizione alto-basso; b) rete per la transizione basso-alto

## BiCMOS inverter

Caso a) : 
$$I_H = I_{Qa} + I_{N2} = (\beta_F + 1)K_{N2}[V_{DD} - V_{BEa} - V_T]^2$$

$$t_{PHL} = \frac{C_L (V_{OH} - V_{OL})}{2 I_H}$$


$$t_{PHL} = \frac{C_L (V_{DD} - 2V_{BE\gamma})}{2(\beta_F + 1)K_{N2}[V_{DD} - V_{BEa} - V_T]^2}$$

Caso b) : 
$$I_L = I_{Qb} + I_{P1} = (\beta_F + 1)K_{P1}[V_{DD} - V_T]^2$$

$$t_{PLH} = \frac{C_L (V_{DD} - 2V_{BE\gamma})}{2(\beta_F + 1)K_{P1}[V_{DD} - V_T]^2}$$




# BiCMOS inverter

 


Invertitore BiCMOS con escursione logica completa

# BiCMOS inverter

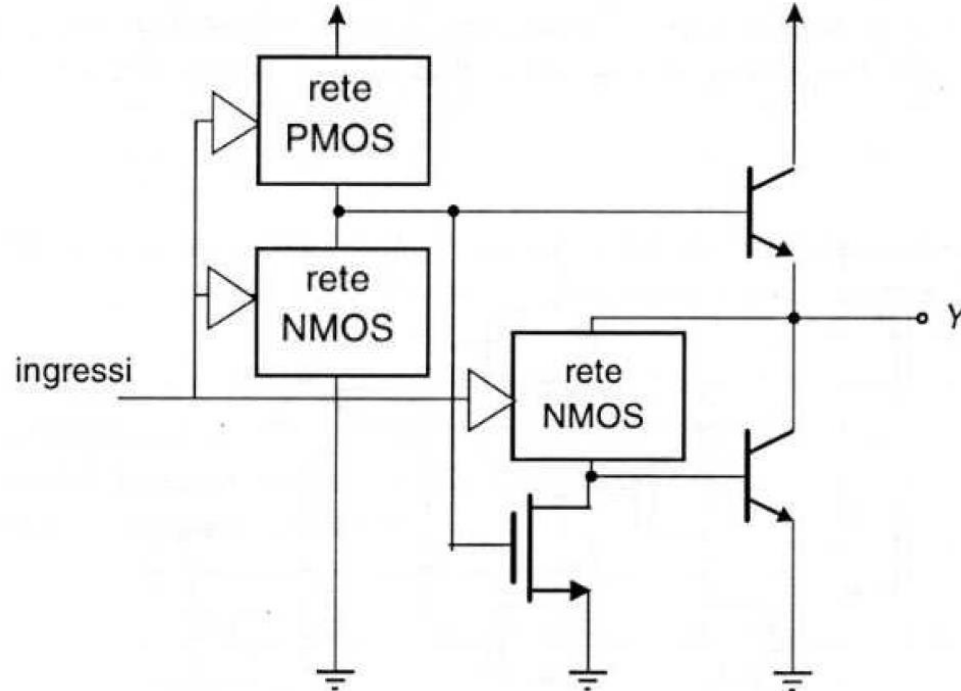


Circuito di principio di una porta logica BiCMOS

# BiCMOS inverter

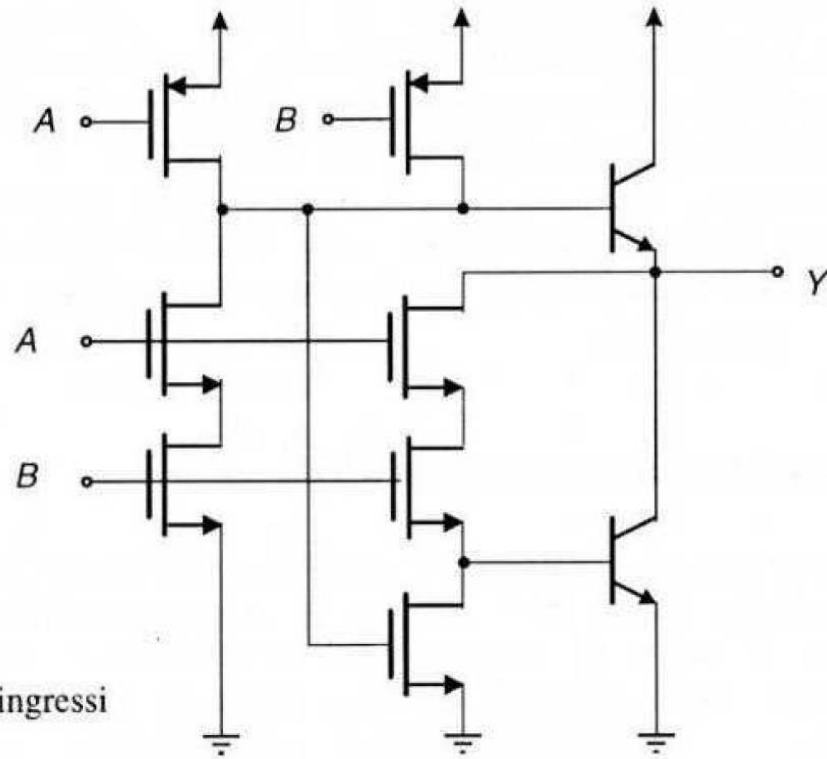


Porta logica NAND BiCMOS a due ingressi

# BiCMOS inverter

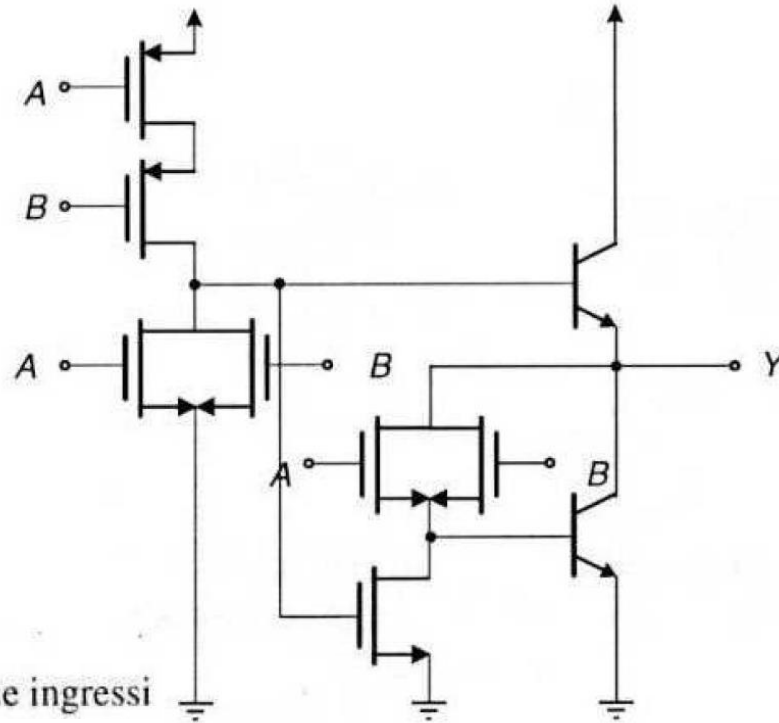


Porta logica NOR BiCMOS a due ingressi


# Wired logic

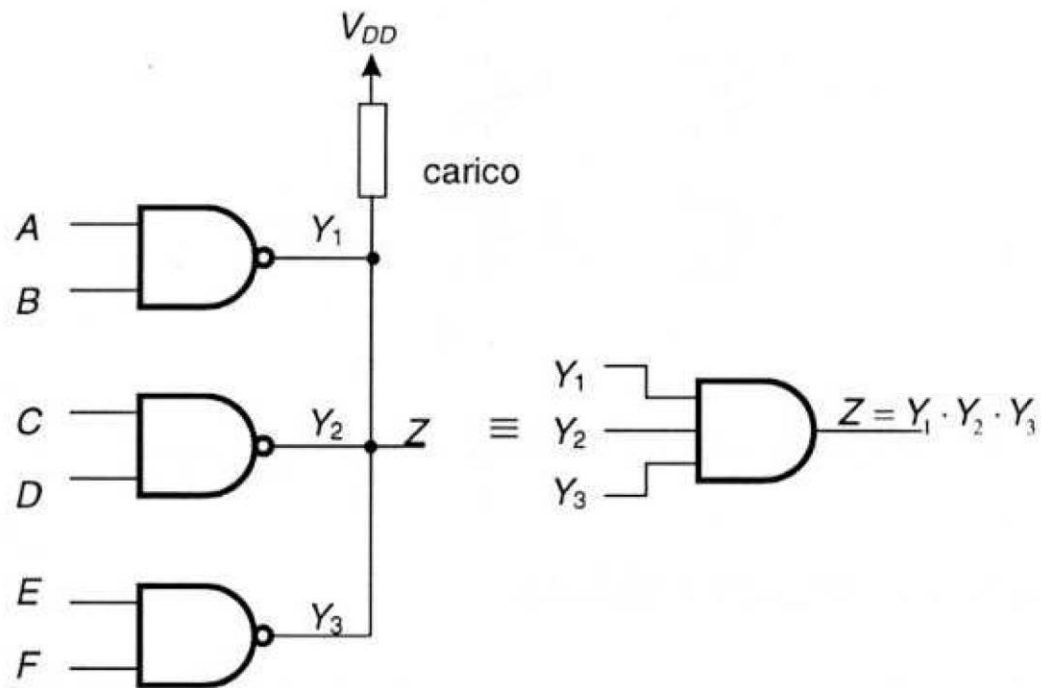



# Wired logic

 

# Wired logic

 


# Wired logic

 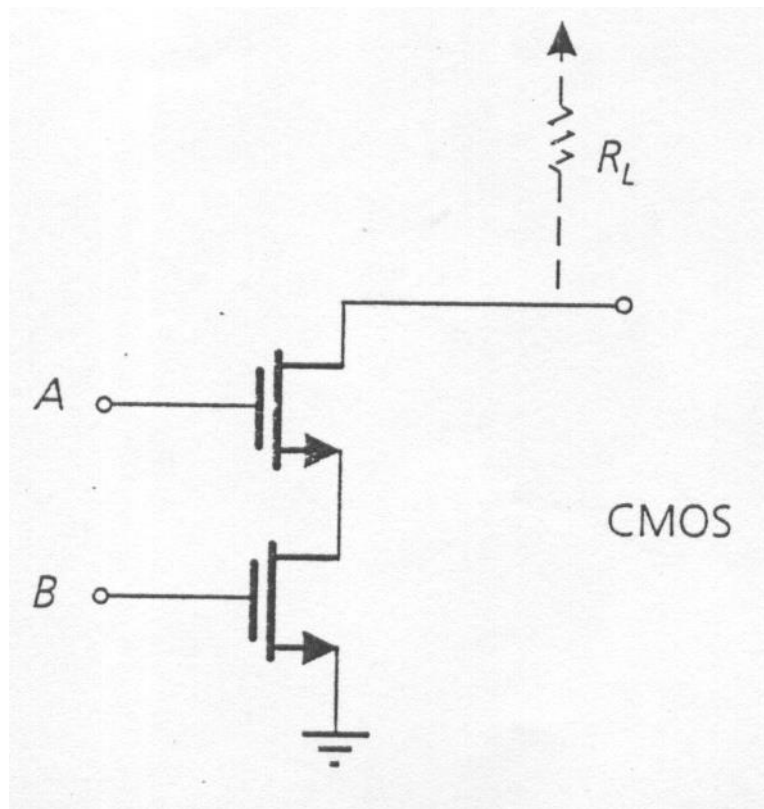





# Three-state logic

 



$I$	$A$	$Y$
0	$A$	$\bar{A}$
1	$A$	$Z$

 

# Three-state logic

 

# Three-state logic

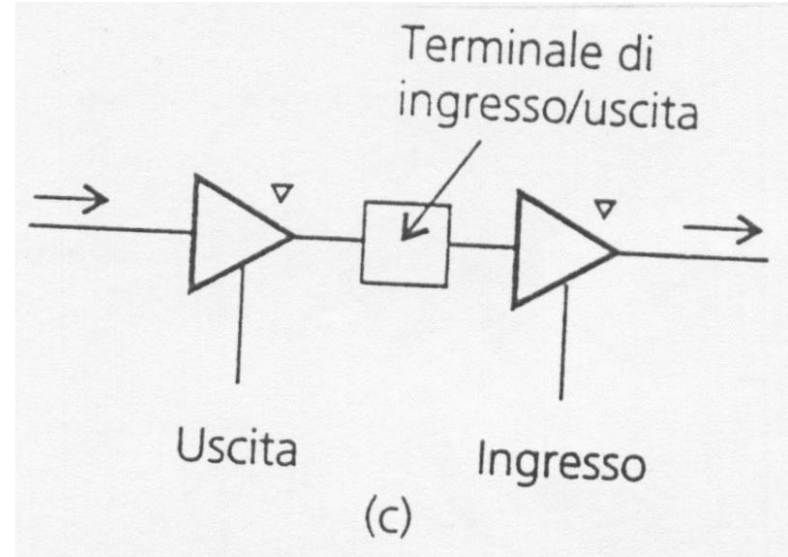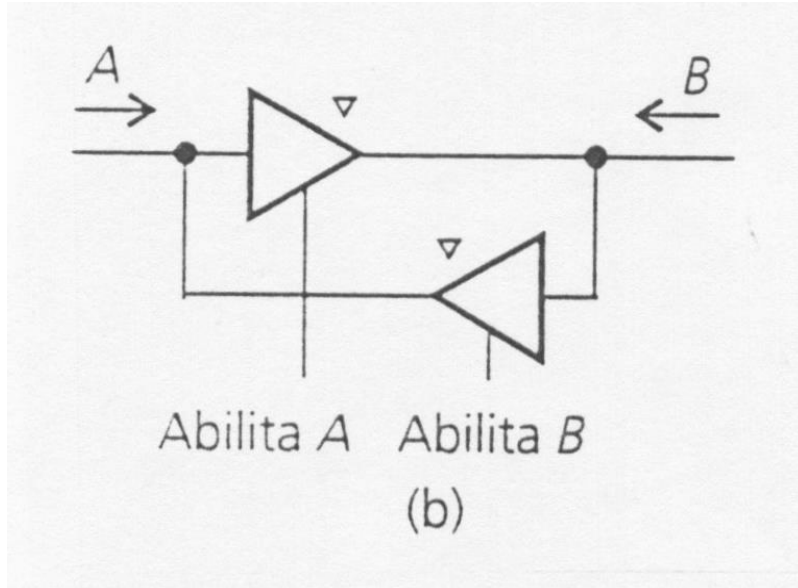

## Vedere:

- Paolo Spirito, “Elettronica Digitale”, Ed. McGraw-Hill
  - Cap. 9.3-9.4, 9.7