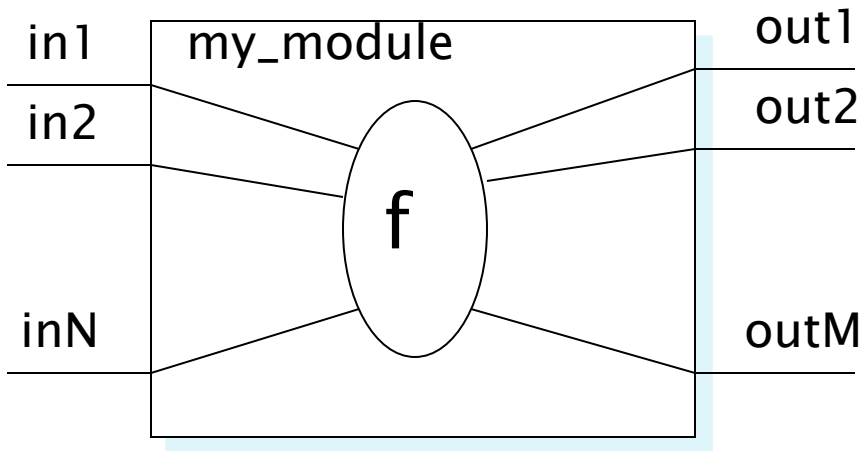




# Basi di Verilog HDL

Descrizioni di un sistema digitale

# Module



```
module my_module(out1, .., inN);  
output out1, .., outM;  
input in1, .., inN;  
  
.. // declarations  
.. // description of f (maybe  
.. // sequential)
```


```
endmodule
```

Tutto quanto è scritto in Verilog deve risiedere all'interno di un “*module*”  
Fanno eccezione solo eventuali direttive al compilatore


All'interno di un file Verilog possono esserci più “*module*”

# Port Assignments


- ▶ Inputs

 

- ▶ Outputs

 

- ▶ Inouts

 

# Assegnazioni

- ▶ In Verilog ci sono due modi fondamentali per effettuare un'assegnazione
  - Continuous assignment  
assegnazione immediata  
descrive un funzionamento prettamente combinatorio
  - Procedural assignement  
assegnazione condizionata  
descrive un funzionamento per lo più sequenziale

# Continuous Assignment

opzionale

NET type

## ▶ Sintassi:

```
assign #del <id> = <expr>;
```

## ▶ Dove e come deve essere scritto:

- dentro un “module”
- fuori da una “procedure”
- a sinistra dell’ “=” deve esserci una NET
- a destra dell’ “=” può esserci NET, REGISTER, o una chiamata a funzione

## ▶ Proprietà:

- sono eseguiti tutti in parallelo (sono concorrenti)
- l’esecuzione è indipendente dall’ordine in cui sono stati scritti
- sono sempre attivi se cambia uno degli operandi a destra, immediatamente viene aggiornato il risultato
- I ritardi NON sono sintetizzati ma possono servire in simulazione per modellizzare ad esempio i ritardi dei gates.

# Continuous Assignment (Es.)

```
wire adder_out = mut_out + out;
```

è equivalente a:



```
wire adder_out;
```

```
assign adder_out = mut_out + out;
```

oppure

```
assign #5 adder_out = mut_out + out;
```

# Esempio: Half Adder

  

```
module half_adder(S, C, A, B);  
output S, C;  
input A, B;  
  
wire S, C, A, B;  
  
assign S = A ^ B;  
assign C = A & B;  
  
endmodule
```

# Procedural Assignments

- ▶ Un modulo può contenere molteplici processi
- ▶ Ogni processo è eseguito in parallelo agli altri ma le istruzioni in esso contenute sono eseguite sequenzialmente
- ▶ Esistono 2 processi fondamentali:
  - **initial** → eseguito una sola volta  
(utile alla simulazione ma ignorato dalla sintesi)
  - **always** → eseguito a ciclo continuo
- ▶ Non possono essere annidati uno dentro l'altro
- ▶ Le variabili che vengono assegnate all'interno di un processo devono essere di tipo **reg** (integer, real, time, realtime)



# Procedural Assignments (Es.)

```
module clk_gen(clk);  
output clk;  
reg clk;  
  
initial  
    clk = 1'b0;           // parte da 0  
always  
    #5 clk = !clk;       // ogni 5 units si inverte  
initial  
    #100 $finish         // istruzione per il simulatore
```

Naturalmente né i ritardi né l'inizializzazione possono venir sintetizzati ... ma questa descrizione può risultare utile ad esempio per fornire un segnale ad un circuito sotto test

# Always Block

Più comunemente il blocco `always` viene attivato in corrispondenza ad un evento (`@`)

```
always @(signal1 or signal2 or ..) begin
```

```
..
```

```
end
```

Esecuzione sincronizzata sui segnali (circuiti combinatori) sensitivity list con **tutti** i segnali coinvolti

```
always @(posedge clk) begin
```

```
..
```

```
end
```

Esecuzione sincronizzata sul fronte di salita del `clk` (circuiti **sequenziali**) sens. list con solo **segnali di sincronismo**

```
always @(negedge clk) begin
```

```
..
```

```
end
```


Esecuzione sincronizzata sul fronte di discesa del `clk` (circuiti **sequenziali**) sens. list con solo **segnali di sincronismo**

# Block vs. NON-Block assignments


Vi sono due tipologie di assegnazione

- ▶ Block assignment (=)
  - l'esecuzione dell'istruzione segue l'ordine esatto con cui è stata scritta
- ▶ NON-Block assignment (<=)
  - consente di eseguire un'istruzione senza dover attendere la conclusione dell'istruzione precedente
- ▶ N.B una variabile assegnata secondo uno dei due modi, NON può successivamente essere assegnata nell'altro modo
 
```
initial  
begin  
    #5 a=b;  
    #10 c=d;  
end
```




 
```
initial  
begin  
    #5 a<=b;  
    #10 c<=d;  
end
```


  
# Timing

```
initial begin
    #5 c = 1;
    #5 b = 0;
    #5 d = c;
end
```



Each assignment is blocked by its previous one



# Timing


```
initial begin
    fork
        #5 c = 1;
        #5 b = 0;
        #5 d = c;
    join
end
```

Assignments are  
not blocked here

  

 
# Block vs. NON Block assignments

```
always @( posedge clk )  
begin  
  x = next_x;  
end
```



 
```
always @( posedge clk )  
begin  
  x <= next_x;  
end
```




 **Same Behavior**

```
always @( posedge clk )  
begin  
  x = next_x;  
  y = x;  
end
```


 
```
always @( posedge clk )  
begin  
  x <= next_x;  
  y <= x;  
end
```



**Different Behavior**

# Descrizione comportamentale

- ▶ I processi o procedure si prestano particolarmente per descrizioni di tipo comportamentale del circuito
- ▶ Tipologie di dichiarazioni
  - **IF – ELSE**
    - condizioni valutate dall'alto verso il basso
    - ordine di priorità
  - **CASE**
    - condizioni valutate in un solo passo
    - senza alcuna priorità
  - **LOOP**
    - operazioni ripetitive

# IF – ELSE

```
if (expr1)
    true_stmt1;

else if (expr2)
    true_stmt2;

..
else
    def_stmt;
```

Es. 4-to-1 mux:

```
module mux4_1(out, in, sel);
output out;
input [3:0] in;
input [1:0] sel;

reg out;
wire [3:0] in;
wire [1:0] sel;

always @(in or sel)
    if (sel == 0)
        out = in[0];
    else if (sel == 1)
        out = in[1];
    else if (sel == 2)
        out = in[2];
    else
        out = in[3];

endmodule
```



# CASE

```
case (expr)

item_1, ..., item_n:    stmt1;
item_n+1, ..., item_m: stmt2;
..
default:              def_stmt;

endcase
```

E.g. 4-to-1 mux:

```
module mux4_1(out, in, sel);
output out;
input [3:0] in;
input [1:0] sel;

reg out;
wire [3:0] in;
wire [1:0] sel;

always @(in or sel)
    case (sel)
        0: out = in[0];
        1: out = in[1];
        2: out = in[2];
        3: out = in[3];
    endcase
endmodule
```

# CASEZ e CASEX

## ▶ CASEZ

- i valori “z” sono interpretati come “don’t care”
- i valori “z” possono essere sostituiti da “?”

## ▶ CASEX

- i valori “z” e “x” sono interpretati come “don’t care”

**Casez** (encoder)

```
4'b1???: out =3;  
4'b01??: out =2;  
4'b001?: out =1;  
4'b0001: out =0;  
default: out =0;
```

**endcase**

Se encoder = 4'b1zzz out=3

**Casex** (encoder)

```
4'b1xxx: out =3;  
4'b01xx: out =2;  
4'b001x: out =1;  
4'b0001: out =0;  
default: out =0;
```

**endcase**

Se encoder = 4'b1xzx out=3

# LOOP – for

```
for (init_assignment; cond; step_assignment)
    stmt;
```

Es.

```
module count(Y, start);
output [3:0] Y;
input start;

reg [3:0] Y;
wire start;
integer i;

initial
    Y = 0;

always @(posedge start)
    for (i = 0; i < 3; i = i + 1)
        #10 Y = Y + 1;

endmodule
```

# LOOP – while

```
while (expr)
  stmt;
```

Es.

```
module count(Y, start);
  output [3:0] Y;
  input start;

  reg [3:0] Y;
  wire start;
  integer i;

  initial
    Y = 0;

  always @(posedge start) begin
    i = 0;
    while (i < 3) begin
      #10 Y = Y + 1;
      i = i + 1;
    end
  end
endmodule
```

# LOOP – repeat

```
repeat (times)  
stmt;
```

può essere un intero  
o una variabile

E.g.

```
module count(Y, start);  
output [3:0] Y;  
input start;  
  
reg [3:0] Y;  
wire start;  
  
initial  
    Y = 0;  
  
always @(posedge start)  
    repeat (4) #10 Y = Y + 1;  
endmodule
```

# LOOP – forever

forever stmt;

Esecuzione continua fino alla fine della simulazione

Esempio tipico :  
*Generazione del clock*

```
module test;
```

```
reg clk;
```

$T_{\text{clk}} = 20$  time units

```
initial begin
```

```
clk = 0;
```

```
forever #10 clk = ~clk;
```

```
end
```

```
other_module1 o1(clk, ..);
```

```
other_module2 o2(.., clk, ..);
```

```
endmodule
```

# Descrizione strutturale (Gate Level)

- ▶ Usa primitive di libreria oppure moduli già compilati:


```
and, nand, nor, or, xor, xnor, buf, not, bufif0,  
bufif1, notif0, notif1
```

- ▶ **Uso:**

```
nand (out, in1, in2); 2-input NAND without delay  
and #2 (out, in1, in2, in3); 3-input AND with 2 t.u. delay  
not #1 N1(out, in); NOT with 1 t.u. delay and instance name  
xor X1(out, in1, in2); 2-input XOR with instance name
```

- ▶ Vanno scritti internamente al module ma fuori dalle procedures
- ▶ Fa largamente uso di continuous assignments

# Esempio: Full Adder

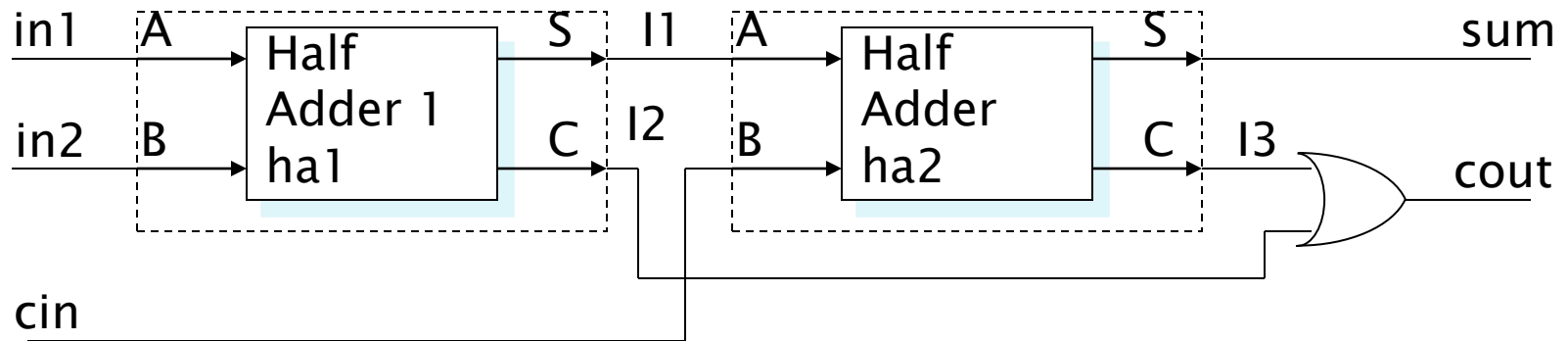

```
module full_adder(sum, cout, in1, in2, cin);  
output sum, cout;  
input in1, in2, cin;
```

```
wire sum, cout, in1, in2, cin;  
wire I1, I2, I3;
```

```
half_adder ha1(I1, I2, in1, in2);  
half_adder ha2(sum, I3, I1, cin);
```

```
assign cout = I2 || I3;
```


```
endmodule
```

Module  
name

Instance  
name




# Hierarchical Names

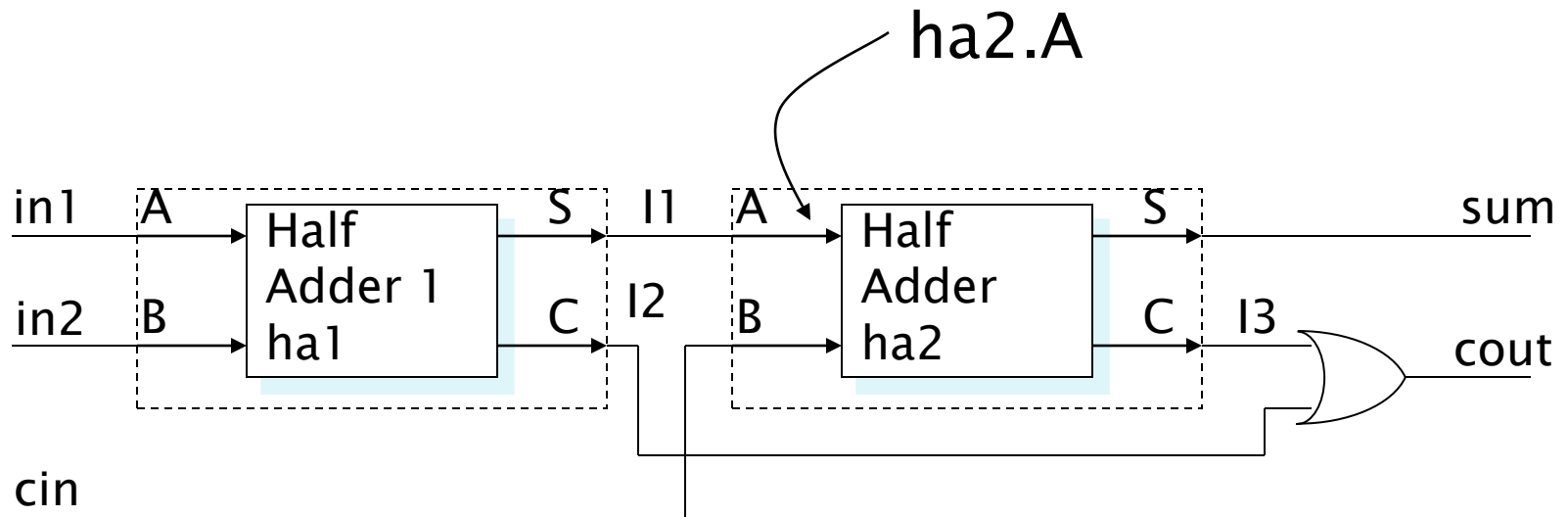

Remember to use instance names,  
not module names
 
# Mixed Model

Il codice può contenere contemporaneamente descrizioni strutturali e comportamentali



```
module simple(Y, c, clk, res);  
output Y;  
input c, clk, res;
```

```
reg Y;  
wire c, clk, res;  
wire n;
```

```
not(n, c); // gate-level
```

```
always @(res or posedge clk)  
    if (res)  
        Y = 0;  
    else  
        Y = n;
```

```
endmodule
```

# Strutture sintattiche

- ▶ Il modo in cui si scrive il codice si ripercuote sulla realizzazione del circuito
- ▶ La sintesi riconosce particolari costrutti ed agisce di conseguenza
- ▶ Il codice va scritto già prevedendo la struttura finale del circuito e non sperando in un'intelligenza superiore (sintetizzatore) capace di realizzare ciò che noi stessi non siamo stati in grado di progettare
- ▶ il 70% della riuscita di un circuito risiede in come è stato scritto il codice sorgente, il 25% risiede nel tool di sintesi ed il rimanente 5% ad eventuali ottimizzazioni

# Controlli sincroni ed asincroni

```
module sync (d,clk,clr,pre,q);  
input d,clk,clr,pre;  
output q;  
reg q;
```

```
always @(posedge clk)  
begin  
    if (clr)  
        q <= 1'b0;  
    else if (pre)  
        q <= 1'b1;  
    else  
        q <= d;  
end  
endmodule
```

```
module async (d,clk,clr,q);  
input d,clk,clr;  
output q;  
reg q;
```

```
always @(posedge clk or posedge clr)  
begin  
    if (clr)  
        q <= 1'b0;  
    else  
        q <= d;  
end  
endmodule
```

# Clock Enable

```
module clk_ena (d, ena, clk, q) ;  
input d, ena, clk;  
output q;  
reg q;  
  
always @(posedge clk)  
    if (ena)  
        q <= d;  
  
endmodule
```

# Functional Counter

```
module cntr(q,aclr,clk,func,d);
input aclr,clk;
input [7:0] d;
input [1:0] func;
output [7:0] q;
reg [7:0] q;

always @(posedge clk or posedge aclr)
begin
    if (aclr)
        q <= 8'h00;
    else
        case(func)
            2'b00: q <= d;
            2'b01: q <= q+1;
            2'b10: q <= q-1;
            2'b11: q <= q;
        endcase
    end
endmodule
```

# Tasks & Functions

- ▶ Similmente ad altri linguaggi implementano blocchi di codice (sottoprogrammi)
- ▶ Utili in caso di codice ripetitivo
- ▶ Favoriscono la leggibilità del codice
- ▶ Functions
  - Restituisce un solo valore basato sui suoi ingressi
  - Utilizzate soprattutto per logica combinatoria
  - Utilizzate in espressioni (Es: **assign** `c=mult(a,b)` )
- ▶ Task
  - Sono come le “procedure” in altri linguaggi
  - Utilizzate sia per logica sequenziale che combinatoria
  - Utilizzate come “dichiarazione” (statement)  
(Es: `mult_out(a,b)`)

# Functions def. (Es.)

```
function [15:0] mult
  input [7:0] a,b;
  reg [15:0] r;
  integer i;
begin
  if (a[0] ==1)
    r=b;
  else
    r=0;
  for (i=1;i<=7; i=i+1)
    begin
      if (a[i] ==1)
        r=r +(b <<i);
    end
  mult=r;
end
endfunction
```

- mult: nome della funzione ed uscita della stessa
- a, b : ingressi
- r, i : variabili locali
- realizzazione di un algoritmo combinatorio

Assegnazione:

```
assign c=mult(a,b);
```



# Task

```
module test;
```

```
task add;  
    input a,b;  
    output c;  
begin  
    c=a+b;  
endtask
```

Non vengono passati  
dati al task

Definizione del Task

```
initial
```

```
begin: init1
```

```
    reg p;  
    add(1,0,p);  
    $display ("p=%b",p);  
end
```

Utilizzo del Task

I valori vengono passati  
nell'ordine stesso in cui compaiono

- ▶ Il richiamo ad un task viene “rimpiazzato” col testo descritto nel task stesso

# Differenze fra Tasks e Functions

## Functions

- ▶ Una funzione può richiamare un'altra funzione ma non un altro task
- ▶ Non può contenere delay, eventi (@) o controlli temporali (realizza solo circuiti combinatori ovvero una funzione viene eseguita in tempo zero
- ▶ Deve avere almeno un ingresso
- ▶ Restituisce un valore

## Tasks

- ▶ Un task può richiamare altri task o funzioni
- ▶ Può contenere delay, eventi o controlli temporali (circuiti combinatori o sequenziali)
- ▶ Equivale ad una sostituzione di testo
- ▶ può avere zero o più ingressi.
- ▶ può avere più uscite
- ▶ può utilizzare segnali di in-out

# System Tasks

Always written inside procedures


- ▶ `$display("..", arg2, arg3, ..);` → much like `printf()`, displays formatted string in std output when encountered
- ▶ `$monitor("..", arg2, arg3, ..);` → like `$display()`, but `..` displays string each time any of `arg2, arg3, ..` Changes
- ▶ `$stop;` → suspends sim when encountered
- ▶ `$finish;` → finishes sim when encountered
- ▶ `$fopen("filename");` → returns file descriptor (integer); then, you can use `$fdisplay(fd, "..", arg2, arg3, ..);` or `$fmonitor(fd, "..", arg2, arg3, ..);` to write to file
- ▶ `$fclose(fd);` → closes file
- ▶ `$random(seed);` → returns random integer; give her an integer as a seed

# \$display & \$monitor string format


Format	Display
%d or %D	Display variable in decimal
%b or %B	Display variable in binary
%s or %S	Display string
%h or %H	Display variable in hex
%c or %C	Display ASCII character
%m or %M	Display hierarchical name
%v or %V	Display strength
%o or %O	Display variable in octal
%t or %T	Display in current time format
%e or %E	Display real number in scientific format
%f or %F	Display real number in decimal format
%g or %G	Display scientific or decimal, whichever is shorter
 
# Compiler Directives

- ▶ include “filename” → inserts contents of file into current file; write it anywhere in code ..
- ▶ ``define <text1> <text2>` → text1 substitutes text2;
  - e.g. ``define BUS reg [31:0]`` in declaration part: ``BUS data;`
- ▶ ``timescale <time unit>/<precision>`
  - e.g. ``timescale 10ns/1ns`` later: `#5 a = b;`



# Parameters

 

A. Implementation without parameters

```
module dff4bit(Q, D, clk);  
output [3:0] Q;  
input [3:0] D;  
input clk;
```

```
reg [3:0] Q;  
wire [3:0] D;  
wire clk;
```


```
always @(posedge clk)  
    Q = D;  
endmodule
```

```
module dff2bit(Q, D, clk);  
output [1:0] Q;  
input [1:0] D;  
input clk;
```

```
reg [1:0] Q;  
wire [1:0] D;  
wire clk;
```

```
always @(posedge clk)  
    Q = D;  
endmodule
```

# Parameters

 

## A. Implementation without parameters (cont.)

```
module top(out, in, clk);  
  output [1:0] out;  
  input [3:0] in;  
  input clk;
```

```
  wire [1:0] out;  
  wire [3:0] in;  
  wire clk;
```

```
  wire [3:0] p_in; // internal nets  
  wire wu, wd;
```

```
  assign wu = p_in[3] & p_in[2];  
  assign wd = p_in[1] & p_in[0];
```

```
  dff4bit instA(p_in, in, clk);  
  dff2bit instB(out, {wu, wd}, clk);  
  // notice the concatenation!!
```

```
endmodule
```

# Parameters

## B. Implementation with parameters

```
module dff(Q, D, clk);  
parameter WIDTH = 4;  
output [WIDTH-1:0] Q;  
input [WIDTH-1:0] D;  
input clk;  
  
reg [WIDTH-1:0] Q;  
wire [WIDTH-1:0] D;  
wire clk;  
  
always @(posedge clk)  
    Q = D;  
  
endmodule
```

```
module top(out, in, clk);  
output [1:0] out;  
input [3:0] in;  
input clk;  
  
wire [1:0] out;  
wire [3:0] in;  
wire clk;  
  
wire [3:0] p_in;  
wire wu, wd;  
  
assign wu = p_in[3] & p_in[2];  
assign wd = p_in[1] & p_in[0];  
  
dff instA(p_in, in, clk);  
// WIDTH = 4, from declaration  
  
dff instB(out, {wu, wd}, clk);  
    defparam instB.WIDTH = 2;  
// We changed WIDTH for instB only  
  
endmodule
```



# Testing Modules

```
module top_test;
wire [1:0] t_out;    // Top's signals
reg [3:0] t_in;
reg clk;

top inst(t_out, t_in, clk); // Top's instance

initial begin      // Generate clock
    clk = 0;
    forever #10 clk = ~clk;
end

initial begin      // Generate remaining inputs
    $monitor($time, " %b -> %b", t_in, t_out);
    #5 t_in = 4'b0101;
    #20 t_in = 4'b1110;
    #20 t_in[0] = 1;
    #300 $finish;
end

endmodule
```