

ELETTROSTATICA

⊕ protone

⊖ elettrone

SI Coulomb C

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$



$$\vec{F}_{12} = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12}$$

$$[K] = \frac{N}{C^2} \cdot m^2$$

$$K = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$


costante dielettrica del vuoto

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

$$\epsilon_0 \rightarrow \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \leftarrow \text{costante dielettrica relativa}$$

$\epsilon_r > 1$



PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE

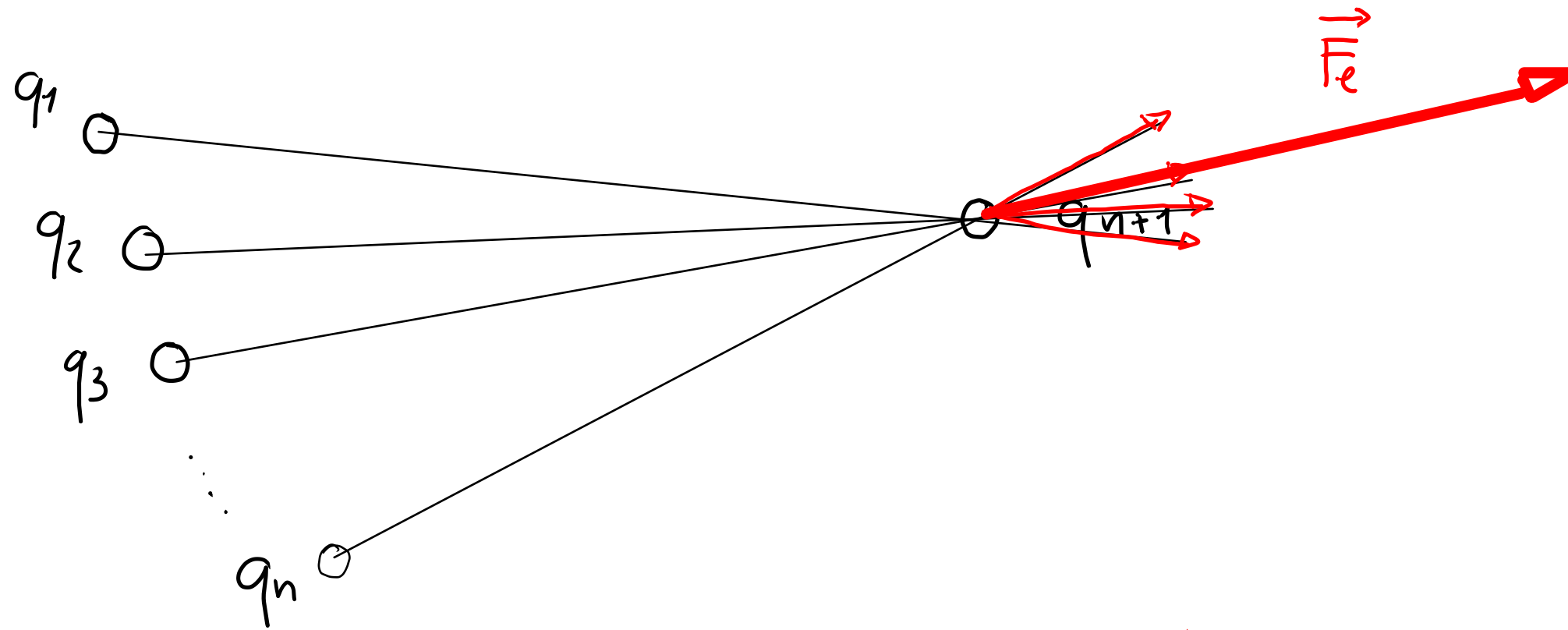

CONDUTTORI e ISOLANTI (σ DIELETTRICI)


conduttori e^- "liberi" $\Rightarrow$ elettroni di conduzione

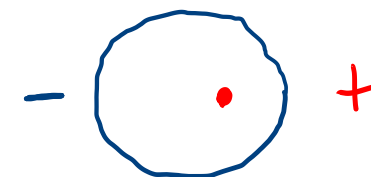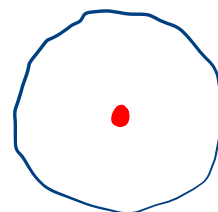isolanti e^- "legati" $\Rightarrow$ gli atomi (o le molecole) si polarizzano



CAMPO ELETTRICO

Q carica sorgente
 q carica di prova

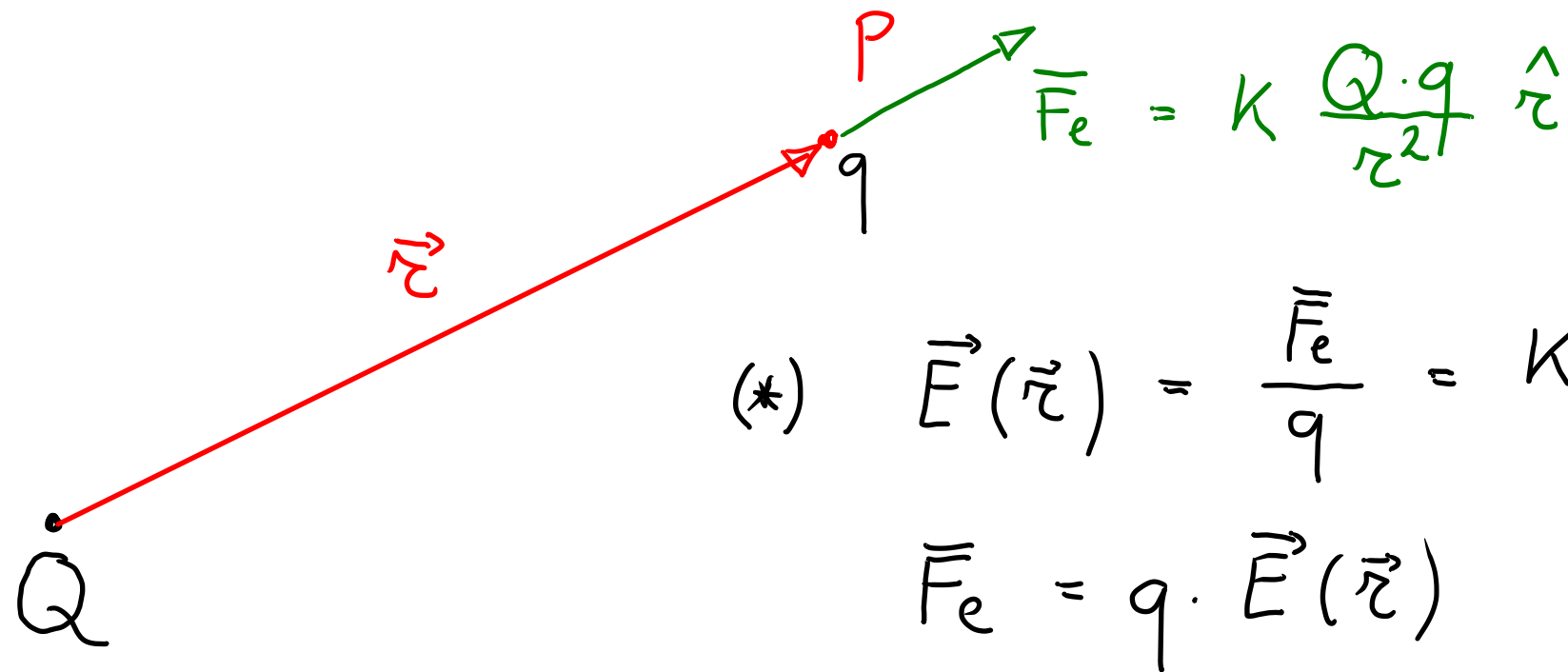

$$(*) \quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_e}{q} = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$


$$\vec{F}_e = q \cdot \vec{E}(\vec{r})$$

$$(*) \quad [E] = \frac{N}{C}$$


$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kQ}{r^2} \hat{r}$$

ESEMPI

carica puntiforme +

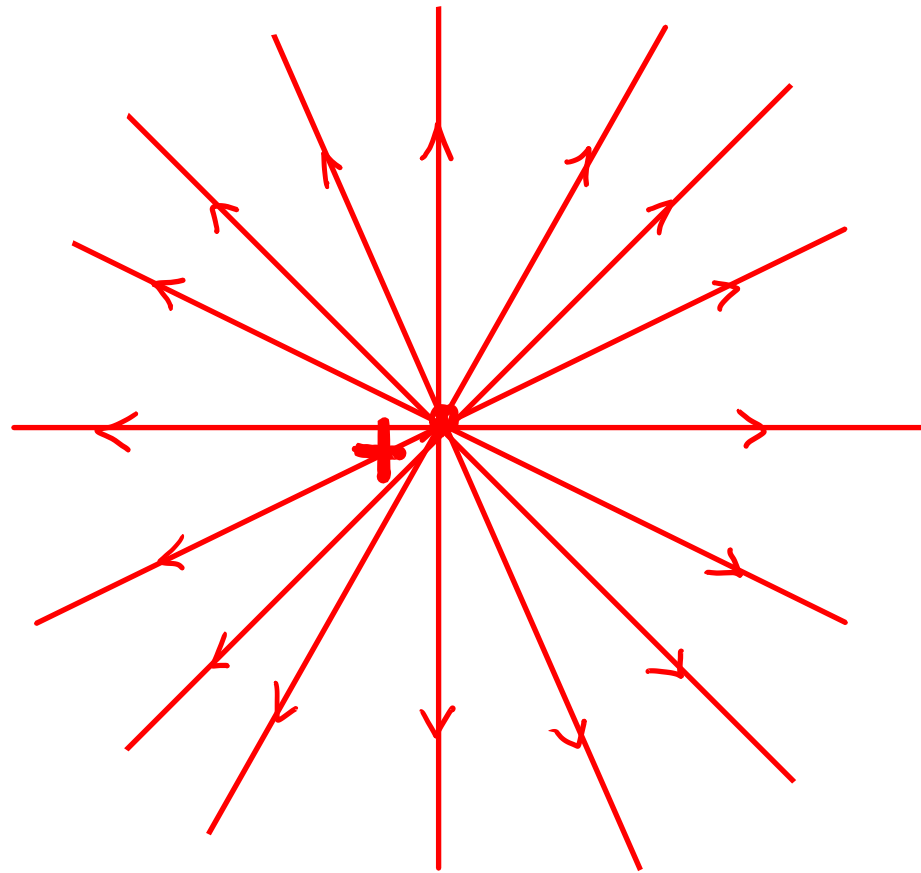


carica puntiforme -

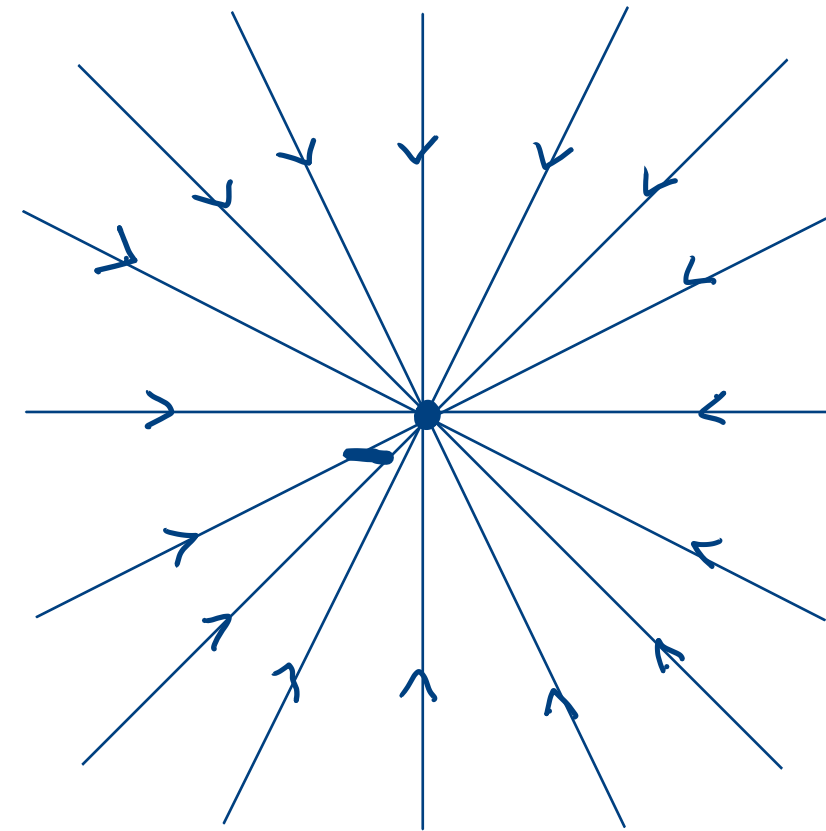


ESEMPI


carica puntiforme +

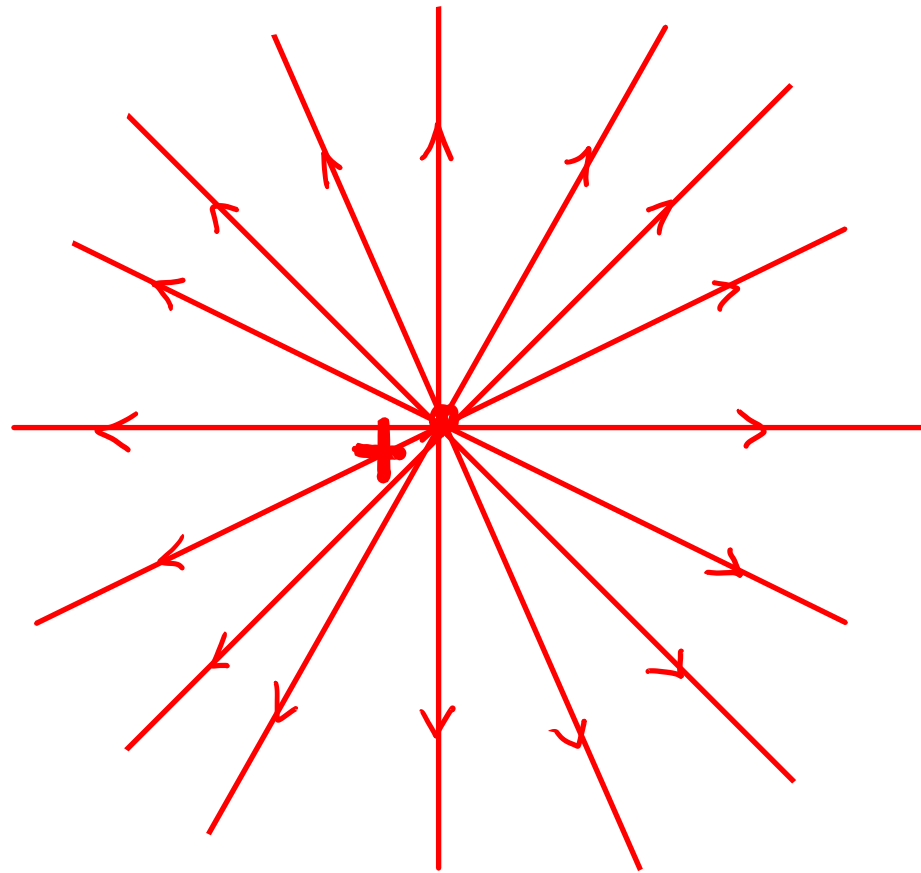


carica puntiforme -

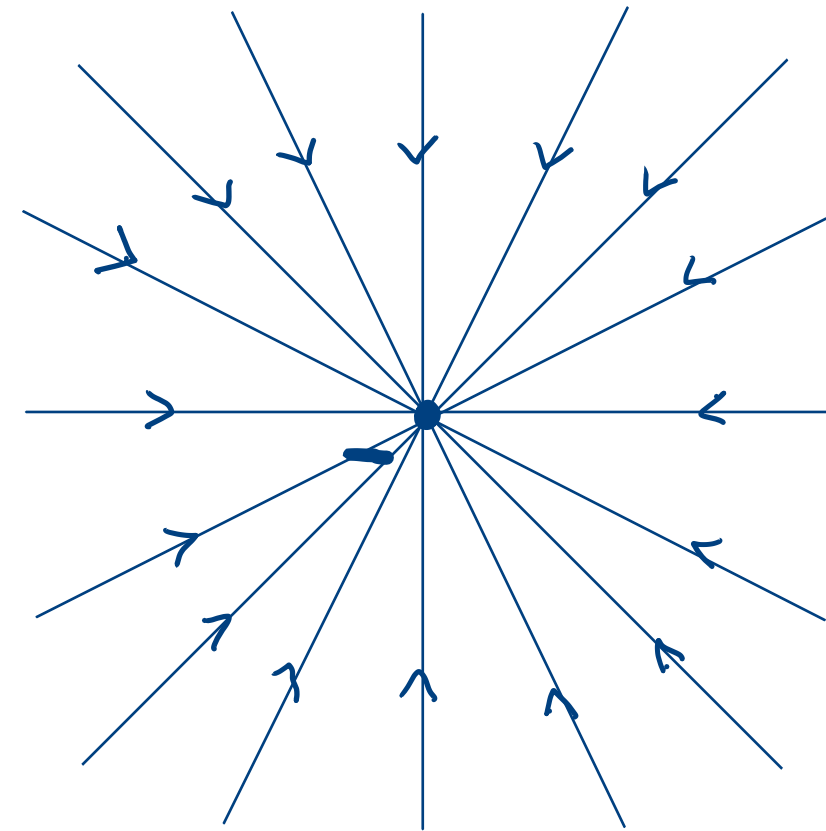


Dipolo elettrico

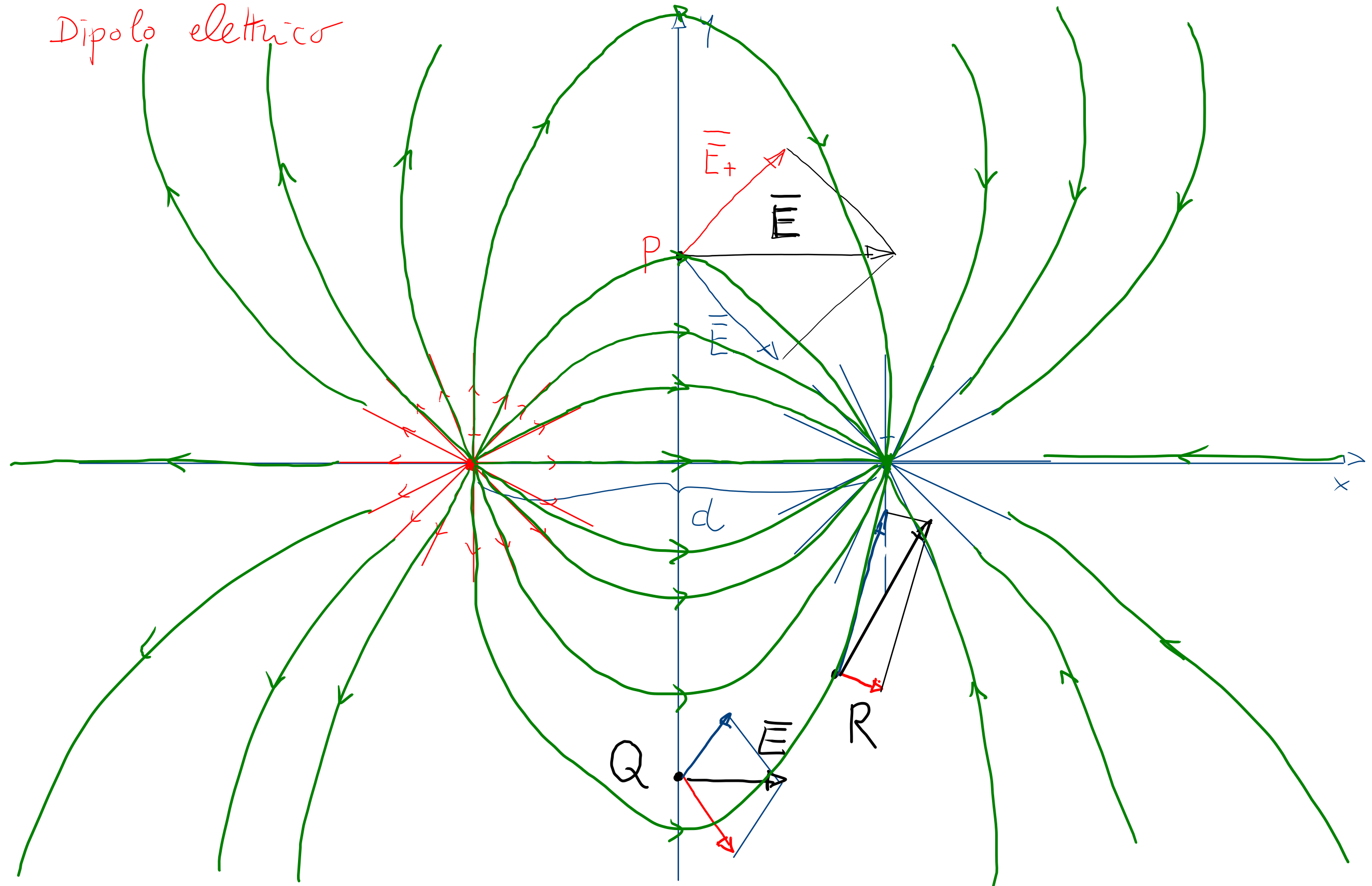


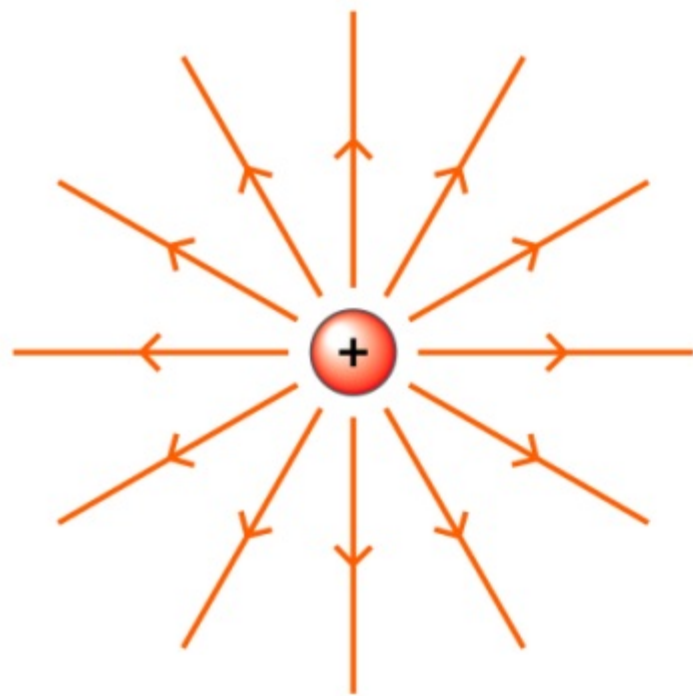

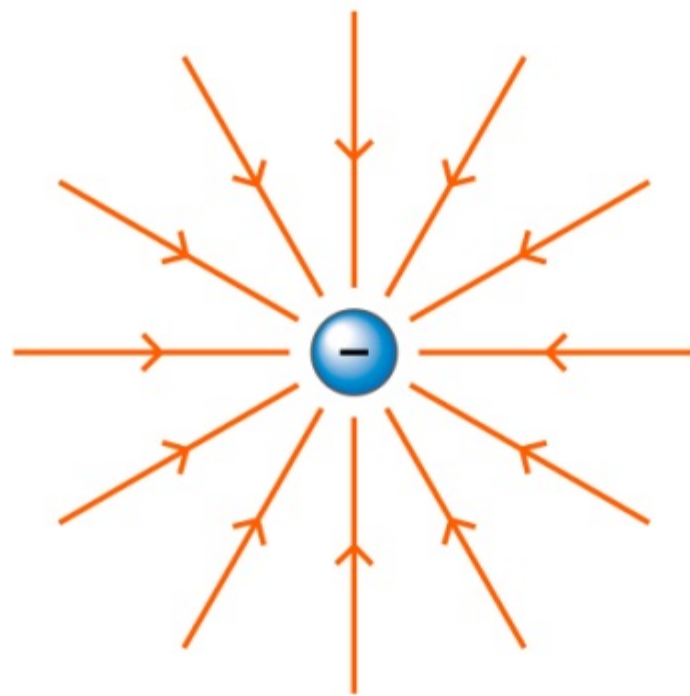a Linee di forza del campo elettrico creato da una carica positiva.




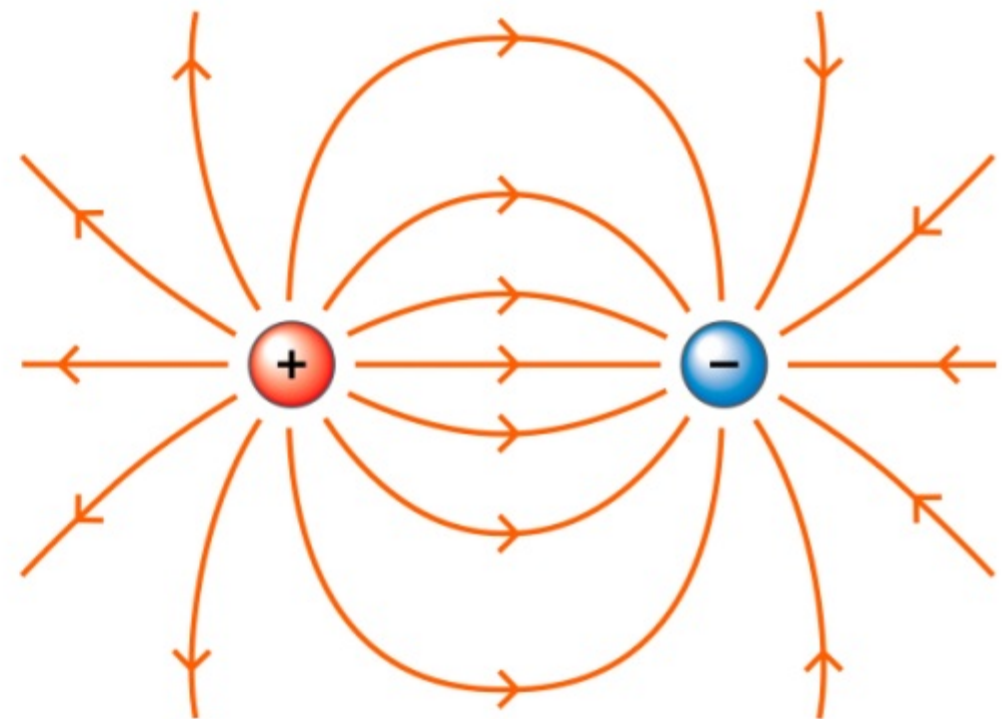b Linee di forza del campo creato da una carica negativa.



c Linee di forza del campo creato da due cariche uguali e opposte (dipolo elettrico).

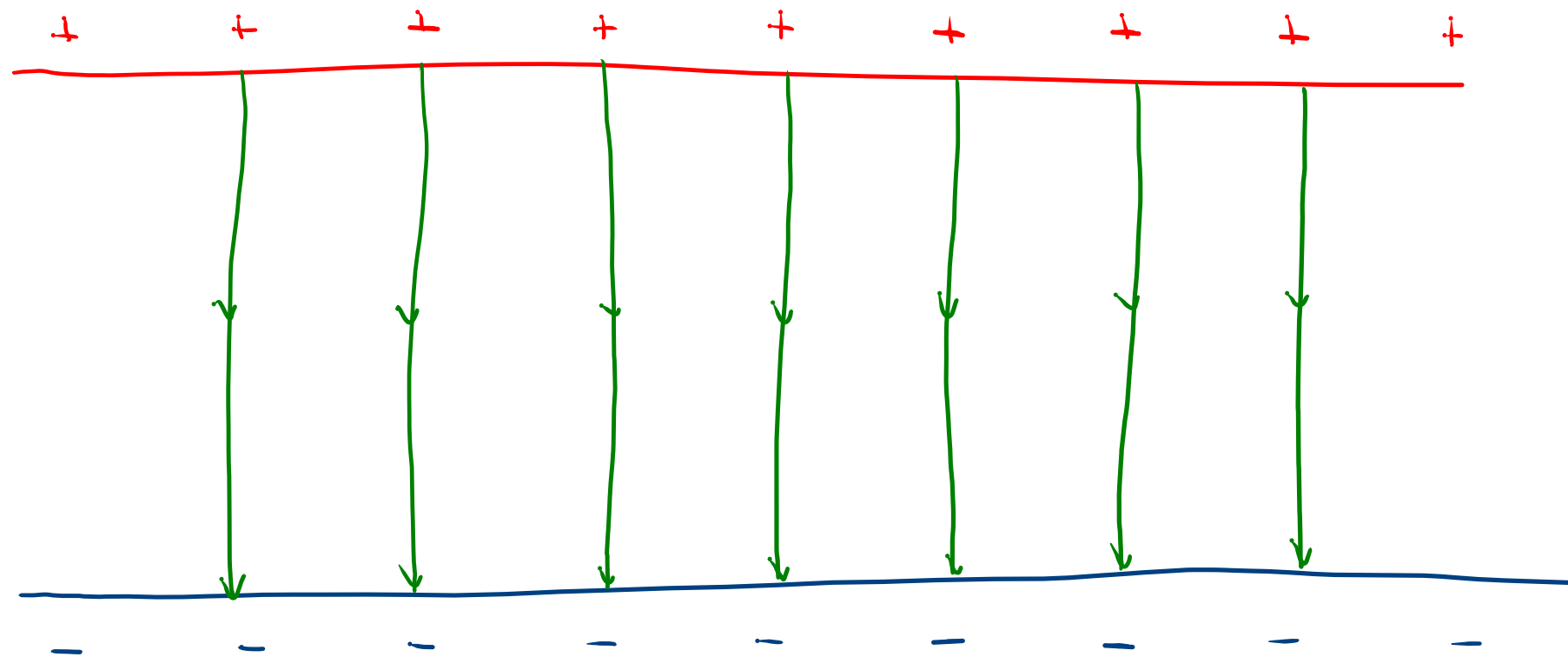Due piani infiniti di cariche, $\oplus$ e $\ominus$



POTENZIALE ELETTRICO

$$\mathcal{L} = U_A - U_B = -\Delta U$$

$$\mathcal{L}_{\infty \vec{r}} = \underset{0}{U_{\infty}} - U(\vec{r})$$

U energia potenziale elettrostatica

$$U(\vec{r}) = -\mathcal{L}_{\infty \vec{r}}$$


= lavoro fatto contro le forze elettrostatiche per portare q dall' ∞ in $\vec{r}$.

Potenziale elettrico

$$V(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q}$$

$$[V] = \frac{J}{C} = \text{Volt} = V$$

ESEMPIO

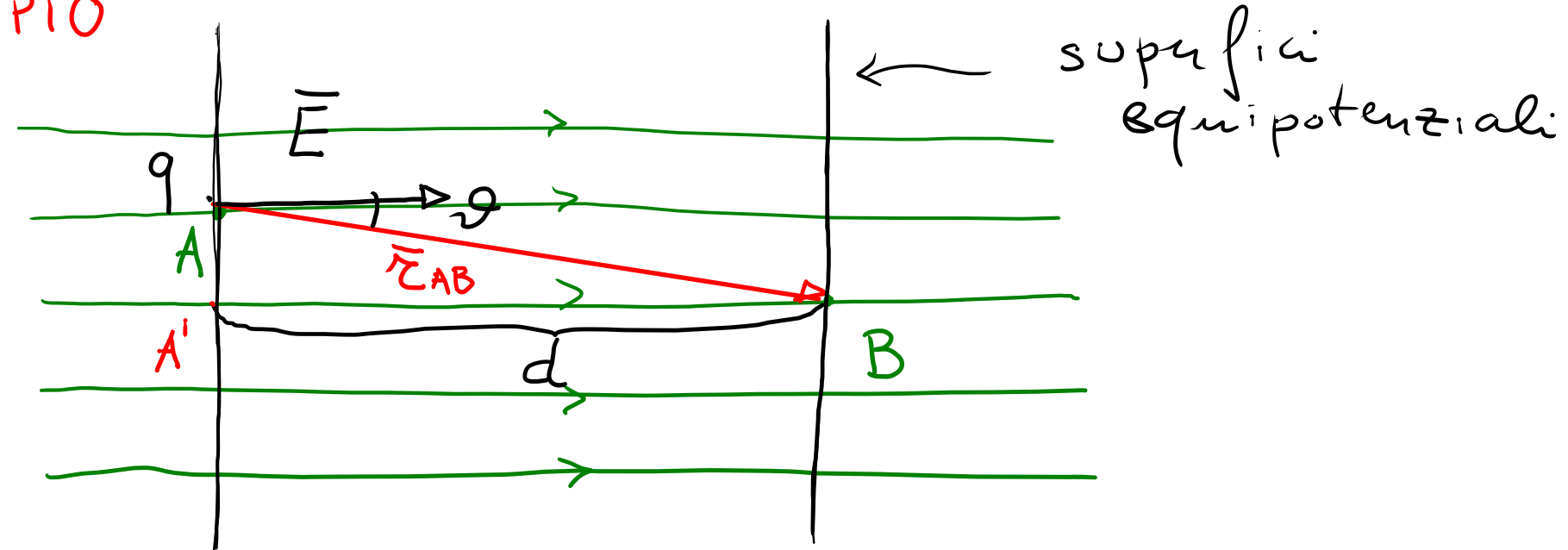

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{AB} &= U_A - U_B \\ &= \vec{F} \cdot \vec{r}_{AB} = q \vec{E} \cdot \vec{r}_{AB} = q |\vec{E}| \cdot |\vec{r}_{AB}| \cos \theta = q E d \end{aligned}$$


$$\frac{U_A - U_B}{q} = V_A - V_B = \vec{E} \cdot \vec{r}_{AB} = E \cdot d \quad (*)$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_B + \vec{E} \cdot \vec{r}_{AB} \\ V_A &= V_{A'} \end{aligned}$$

$V_A > V_B$ nel nostro caso

$$(*) = E \cdot d = V_A - V_B \quad \Rightarrow \quad E = - \frac{\Delta V}{d} \quad [E] = \frac{V}{m} = \frac{N}{C}$$

POTENZIALE DI UNA CARICA PUNTFORME

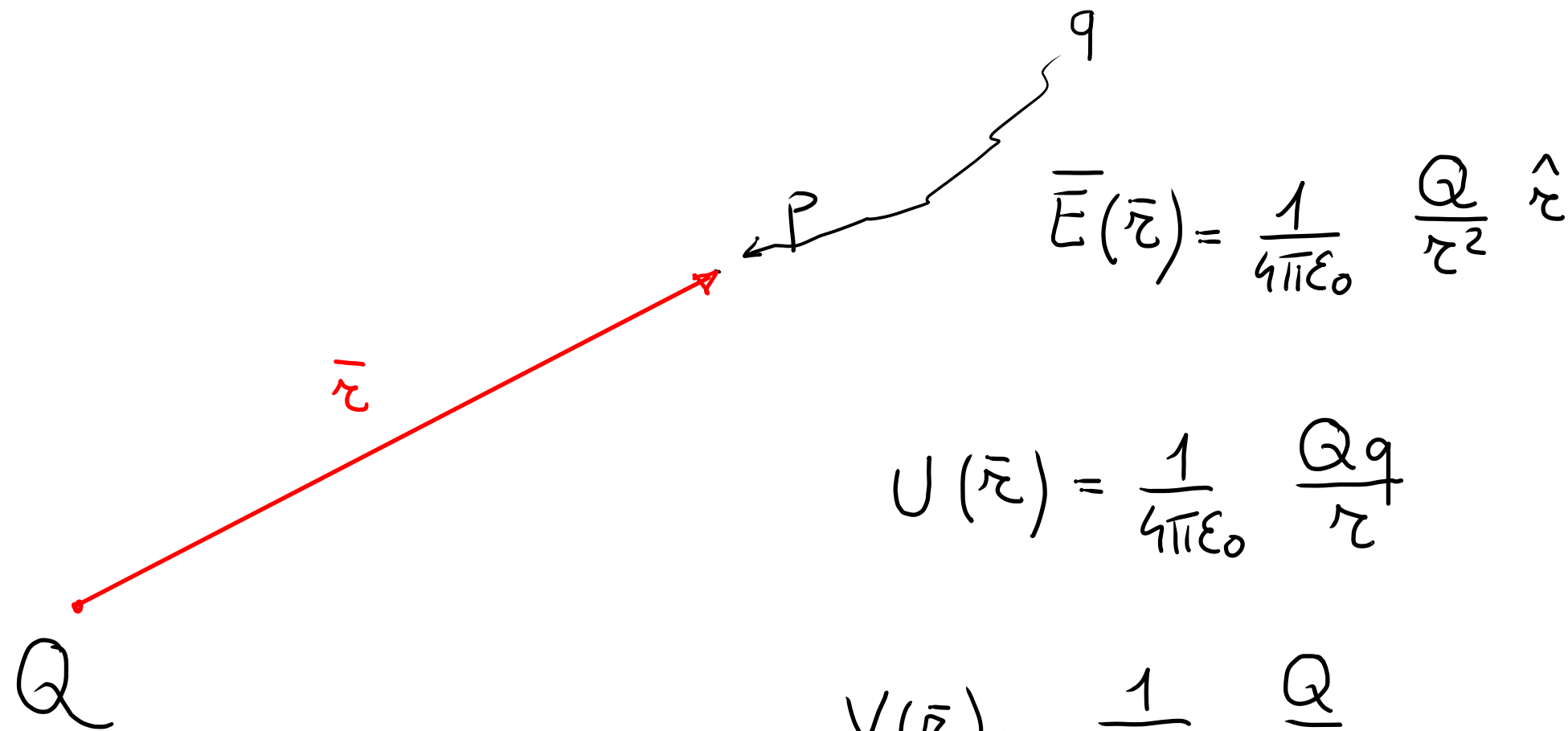

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$


$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r}$$

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

il potenziale dipende solo
dalla distanza r da Q

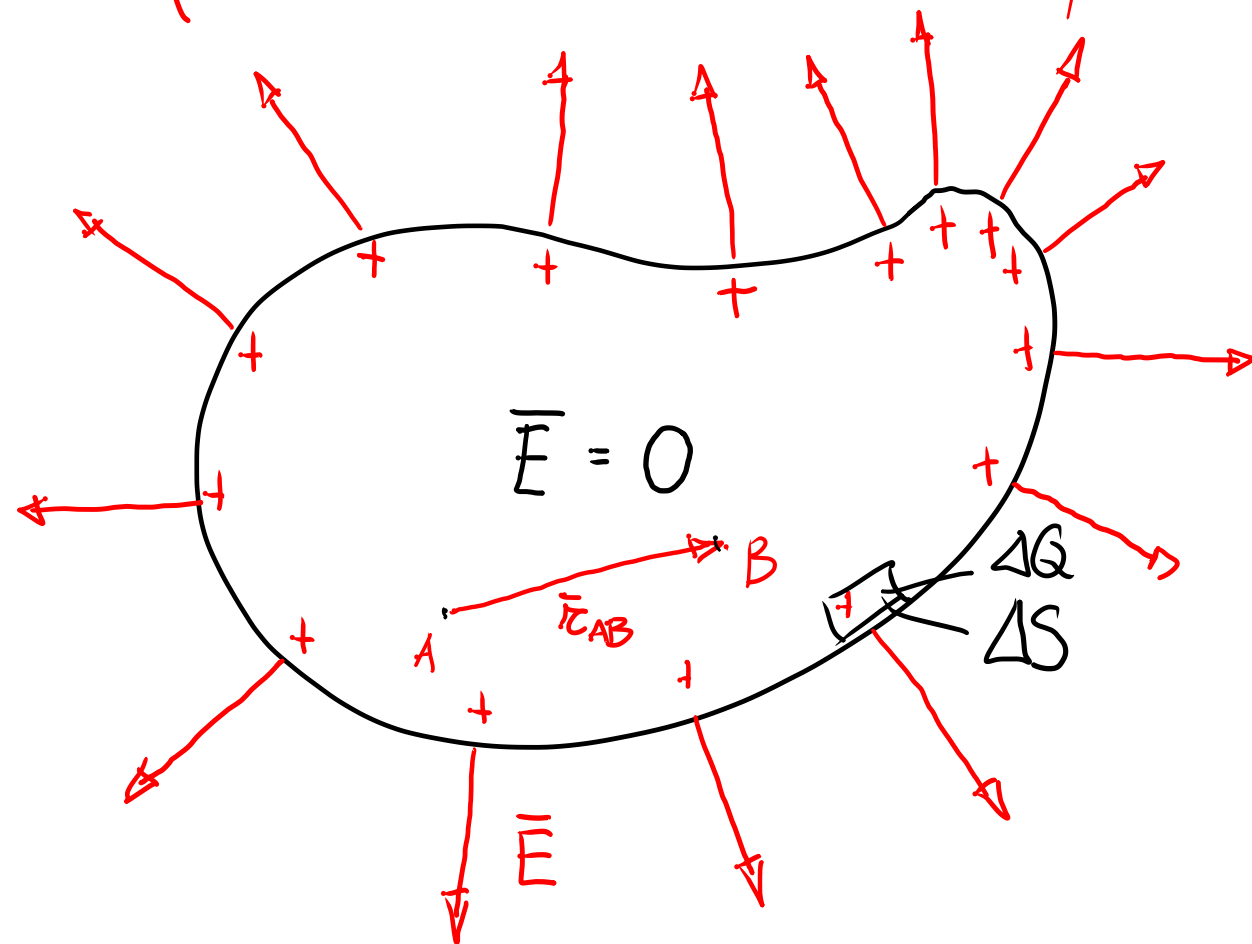CAMPO E POTENZIALE ELETTRICI DI UN CONDUTTORE (in condizioni statiche, di equilibrio)




- Q carica depositata si distribuisce sulla superficie
- $\vec{E} = 0$ all'interno altrimenti no equilibrio

- $\forall \vec{E}$ lo stesso ovunque
 $\Delta V = - \vec{E} \cdot \vec{r}_{AB} = 0$
 $\equiv 0$

- all'esterno, $\vec{E} \perp$ superficie altrimenti no equilibrio
- anche sulla superficie si ha $\Delta V = - \vec{E} \cdot \vec{r}_{AB} = 0$ ($\vec{E} \perp \vec{r}_{AB}$)
 $\Delta V = 0$ superficie equipotenziale.
- $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ σ densità superficiale di carica

$$\sigma = \frac{\Delta Q}{\Delta S} \quad [\sigma] = \frac{C}{m^2}$$

CAPACITÀ DI UN CONDUTTORE

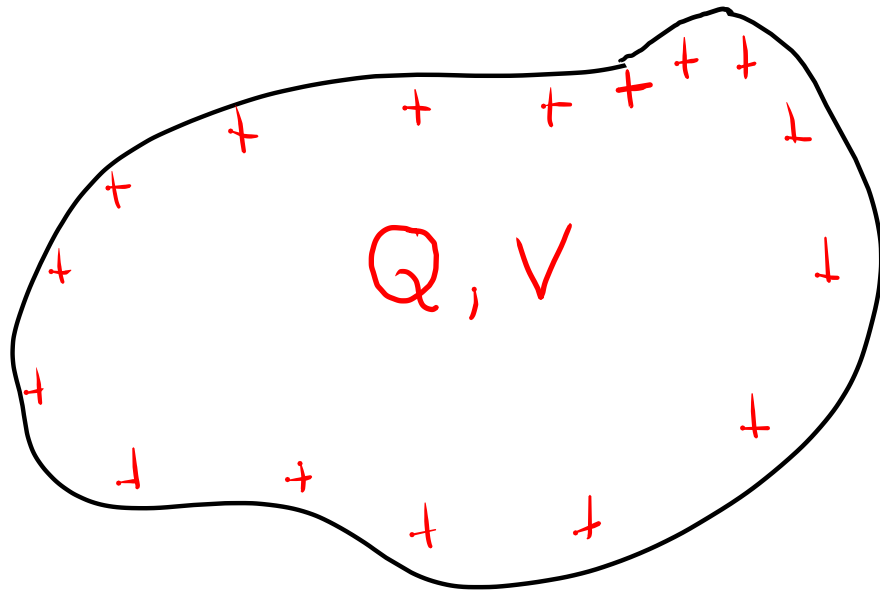

$$\begin{array}{cc} Q_1 & V_1 \\ Q_2 & V_2 \\ & \dots \end{array}$$

$Q \propto V$
↑
è proporzionale a ...
↙ costante di proporzionalità


$$Q = C V$$

↑
capacità del conduttore

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$[C] = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}} = \text{Farad} = F = \frac{C}{V}$$

CONDENSATORE (a facce piane parallele)

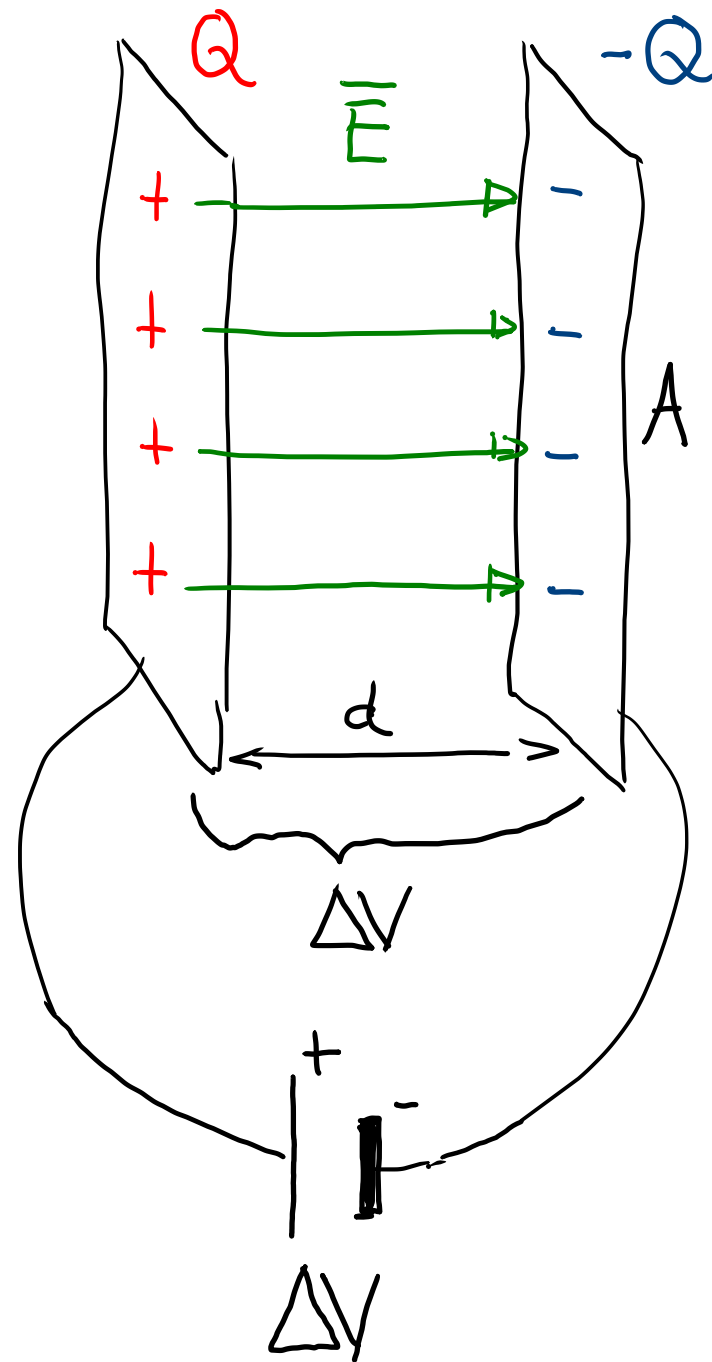

$$E = \frac{\Delta V}{d}$$

$$\Delta V = E \cdot d$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

$$Q = \sigma A = \epsilon_0 E \cdot A$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 \cancel{E} \cdot A}{\cancel{E} \cdot d} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$



area

distanza

con dielettrico tra le armature $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$

Il simbolo circuitale del condensatore è

CONDENSATORI IN PARALLELO

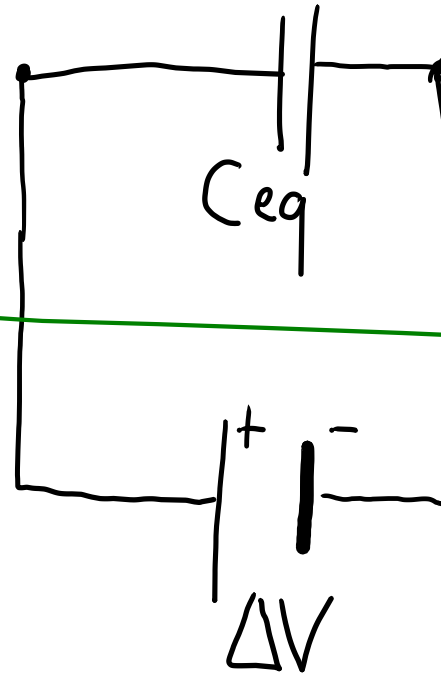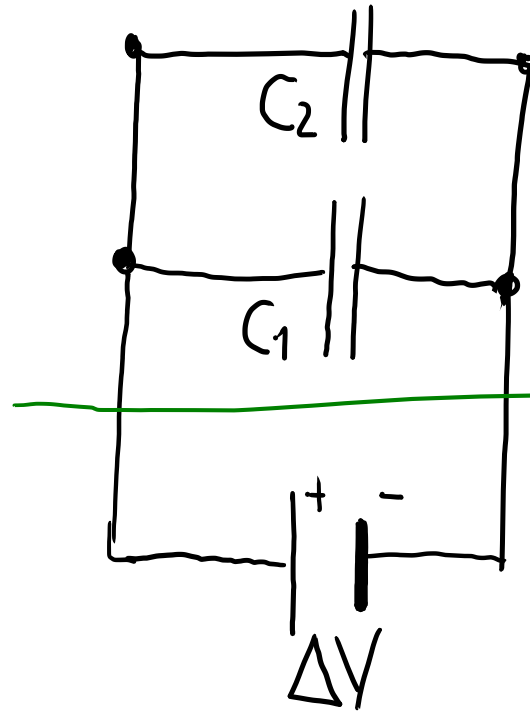

↑
↓ i due circuiti sono
indistinguibili

$$C_1 = \frac{Q_1}{\Delta V}$$

$$C_2 = \frac{Q_2}{\Delta V}$$

$$C_{eq} = \frac{Q}{\Delta V}$$



$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$C_{eq} = \frac{Q_1 + Q_2}{\Delta V} = \frac{Q_1}{\Delta V} + \frac{Q_2}{\Delta V} = C_1 + C_2$$


$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

per n condensatori in parallelo $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$

CONDENSATORI IN SERIE

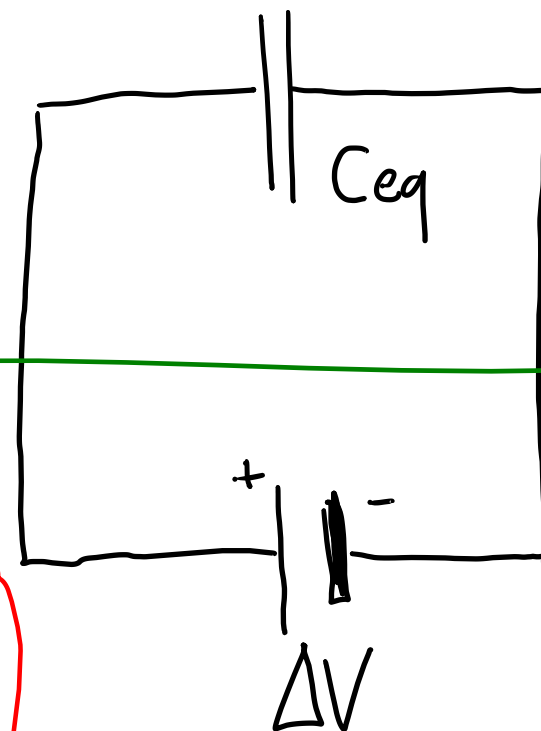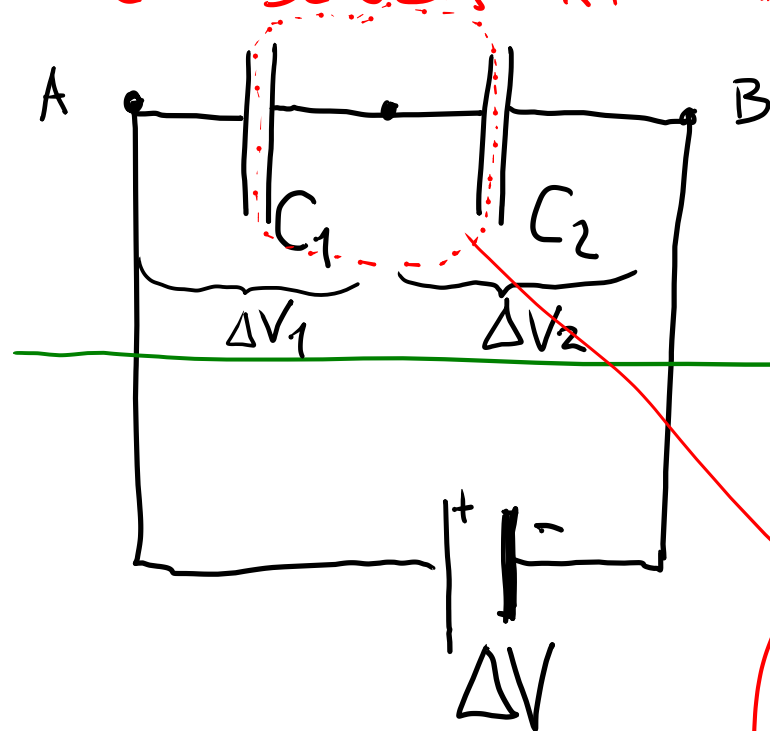

indistinguibili

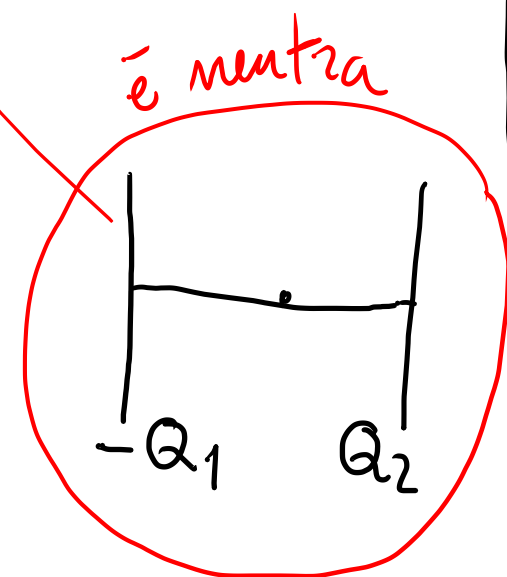

$$C_1 = \frac{Q_1}{\Delta V_1}$$

$$C_2 = \frac{Q_2}{\Delta V_2}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q$$

$$C_{eq} = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$


$$C_{eq} = \frac{Q}{\Delta V_1 + \Delta V_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{\Delta V_1 + \Delta V_2}{Q} = \frac{\Delta V_1}{Q} + \frac{\Delta V_2}{Q} = \frac{\Delta V_1}{Q_1} + \frac{\Delta V_2}{Q_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

CORRENTE ELETTRICA

assumiamo
portatori di carica $\oplus$

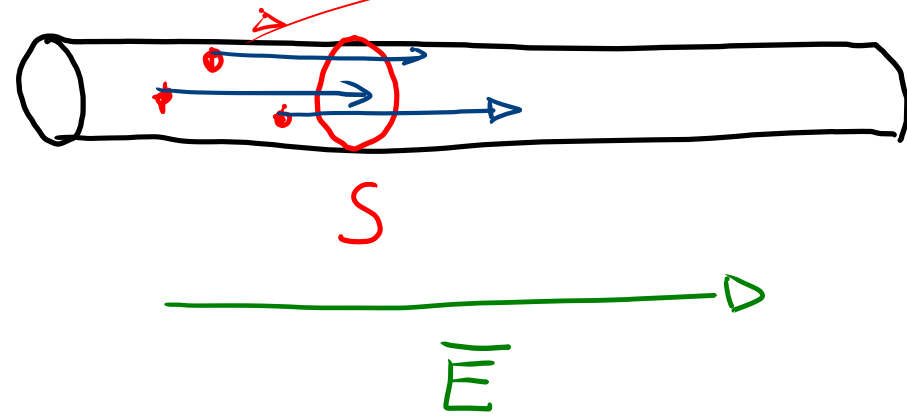

Δt ΔQ attraversa S in Δt


$$i_m = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$[i_m] = \frac{C}{s} = \text{Ampere} = A$$

$$1C = A \cdot s$$

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$

LEGGI DI OHM

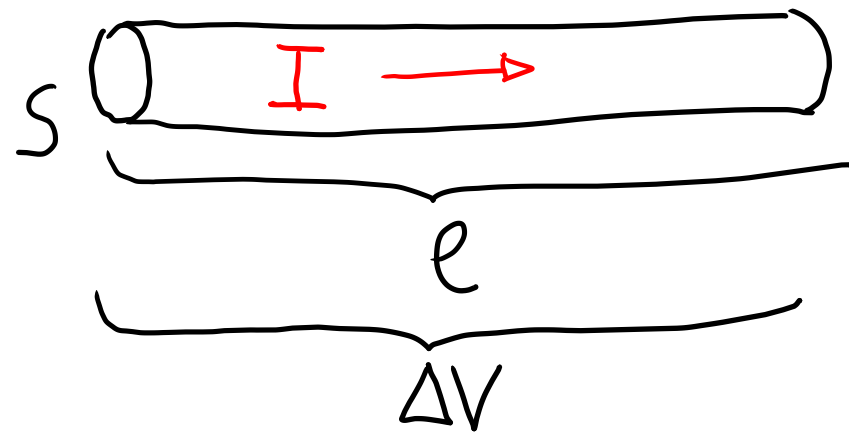

$$[R] = \frac{[\Delta V]}{[I]} = \frac{V}{A} = \Omega$$

$$R = \rho \frac{l}{S}$$


resistività

Simbolo circuitale


$$\Delta V \propto I$$
$$\Delta V = R I$$

↑ resistenza del conduttore



Ohm

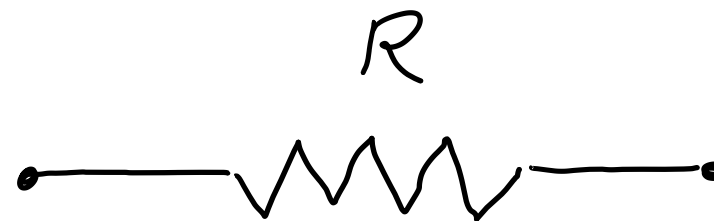

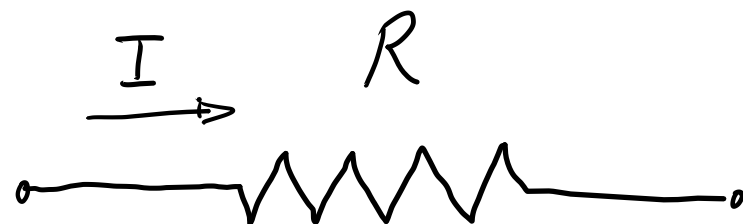RESISTORI IN SERIE (attraversati dalla stessa I)





$$\Delta V = R I$$

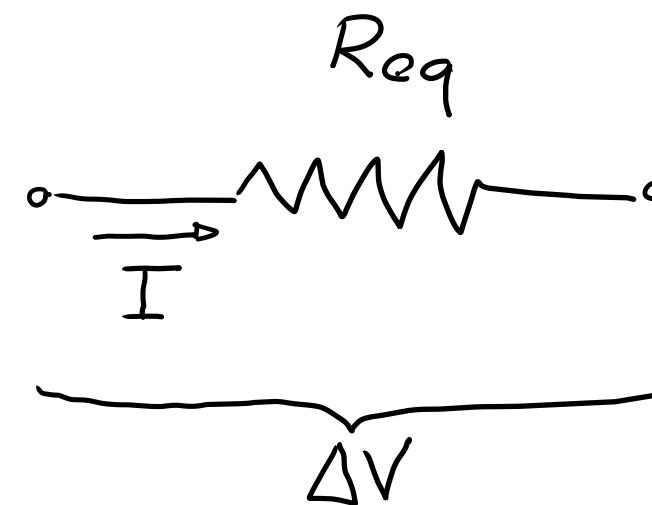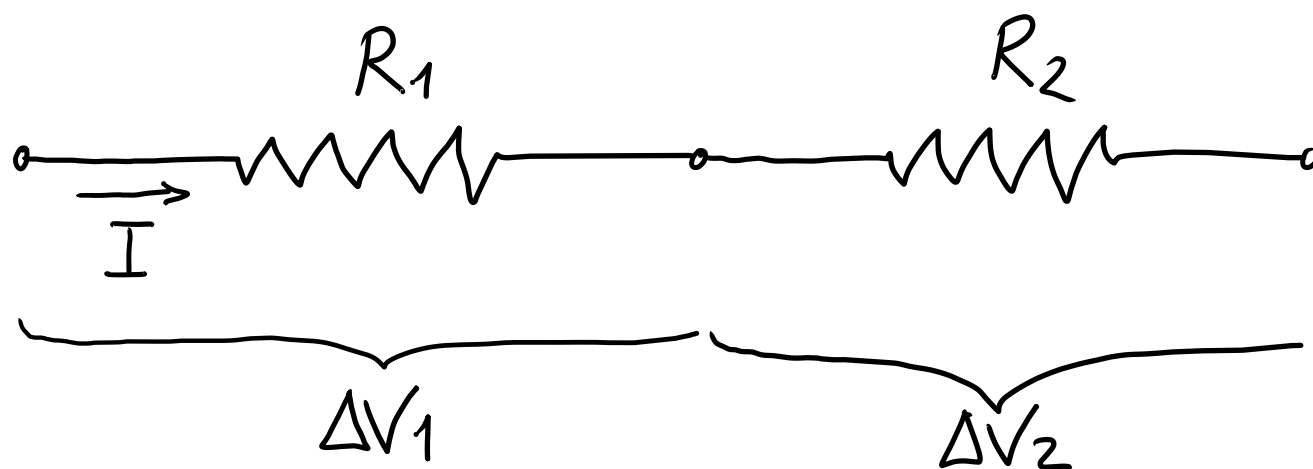

$$\left. \begin{aligned} \Delta V &= \Delta V_1 + \Delta V_2 = R_1 I + R_2 I \\ &= R_{eq} I \end{aligned} \right\} \boxed{R_{eq} = R_1 + R_2}$$

per n resistori in serie $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

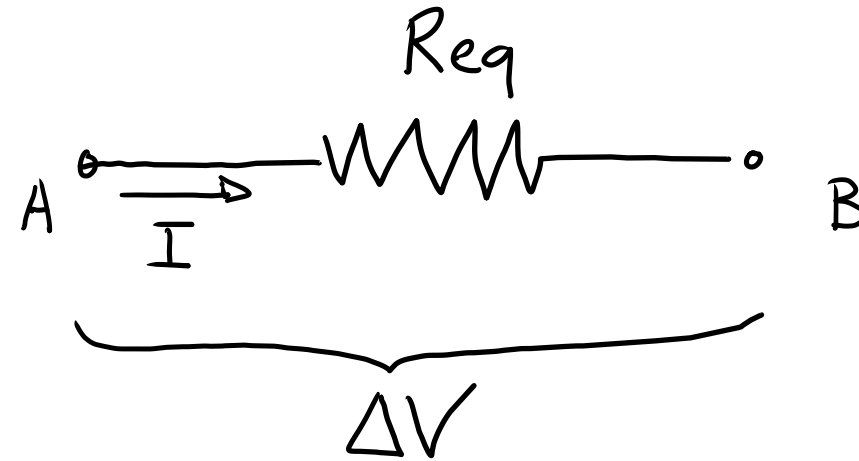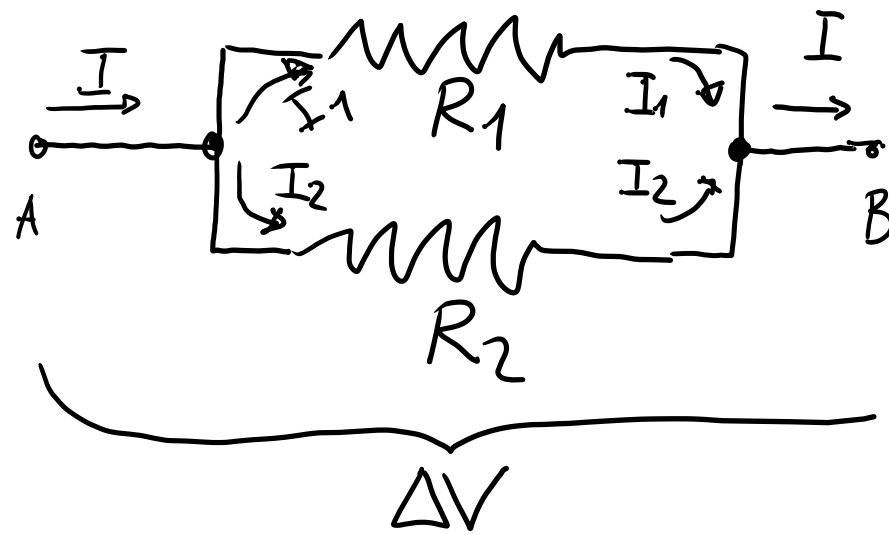RESISTORI IN PARALLELO (con ai capi la stessa ΔV)



$$I = I_1 + I_2$$

$$\Delta V = R_1 I_1$$

$$\Delta V = R_2 I_2$$

$$\frac{\cancel{\Delta V}}{R_{eq}} = \frac{\cancel{\Delta V}}{R_1} + \frac{\cancel{\Delta V}}{R_2}$$


$$\Delta V = R_{eq} I$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

Per n resistori in parallelo

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

CIRCUITO RC - Carica del condensatore

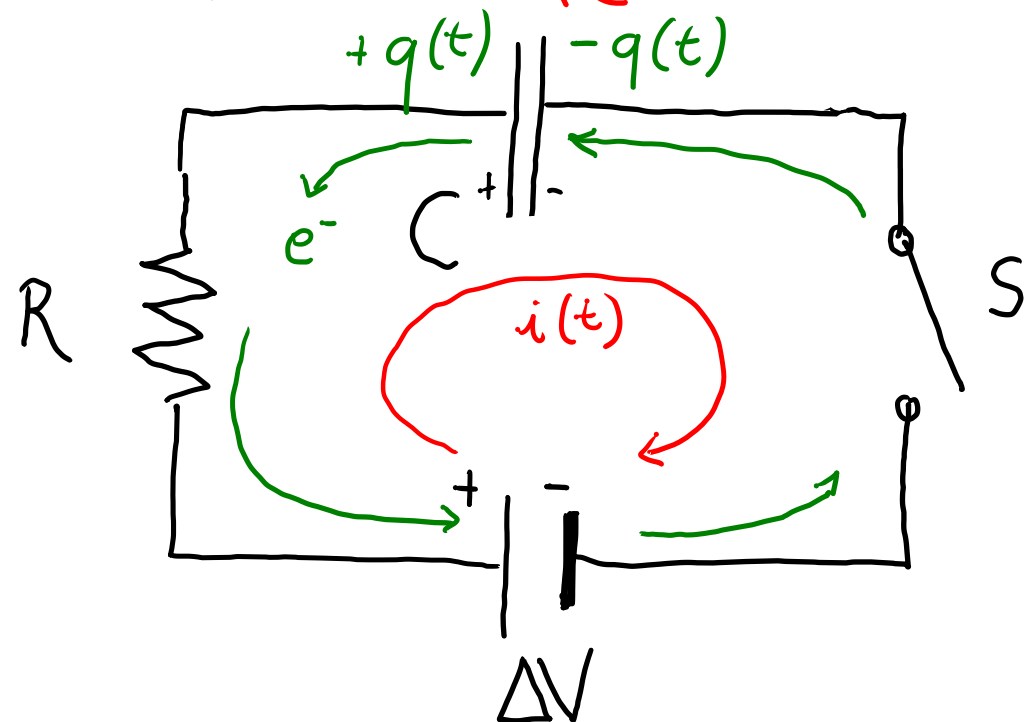

S aperto: non circola corrente

C scarico: $q(t=0) = 0$

A $t=0$ chiudiamo S

$\Rightarrow$ circola $i(t)$

$\Rightarrow$ sul condensatore si deposita $q(t)$

La carica del condensatore si ferma quando sulle armature troviamo:

$$Q = C \cdot \Delta V$$

$\tau = RC$ costante di tempo del circuito RC

$$q(t) = \overbrace{C \cdot \Delta V}^Q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = Q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$



$$[\tau] = s \quad [\tau] = [RC] = \Omega F = \frac{\cancel{V}}{A} \cdot \frac{C}{\cancel{V}} = \frac{C}{\frac{C}{s}} = s$$

$$q(t) = Q (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\text{con } Q = C \cdot \Delta V$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = Q \left[-e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) \right]$$
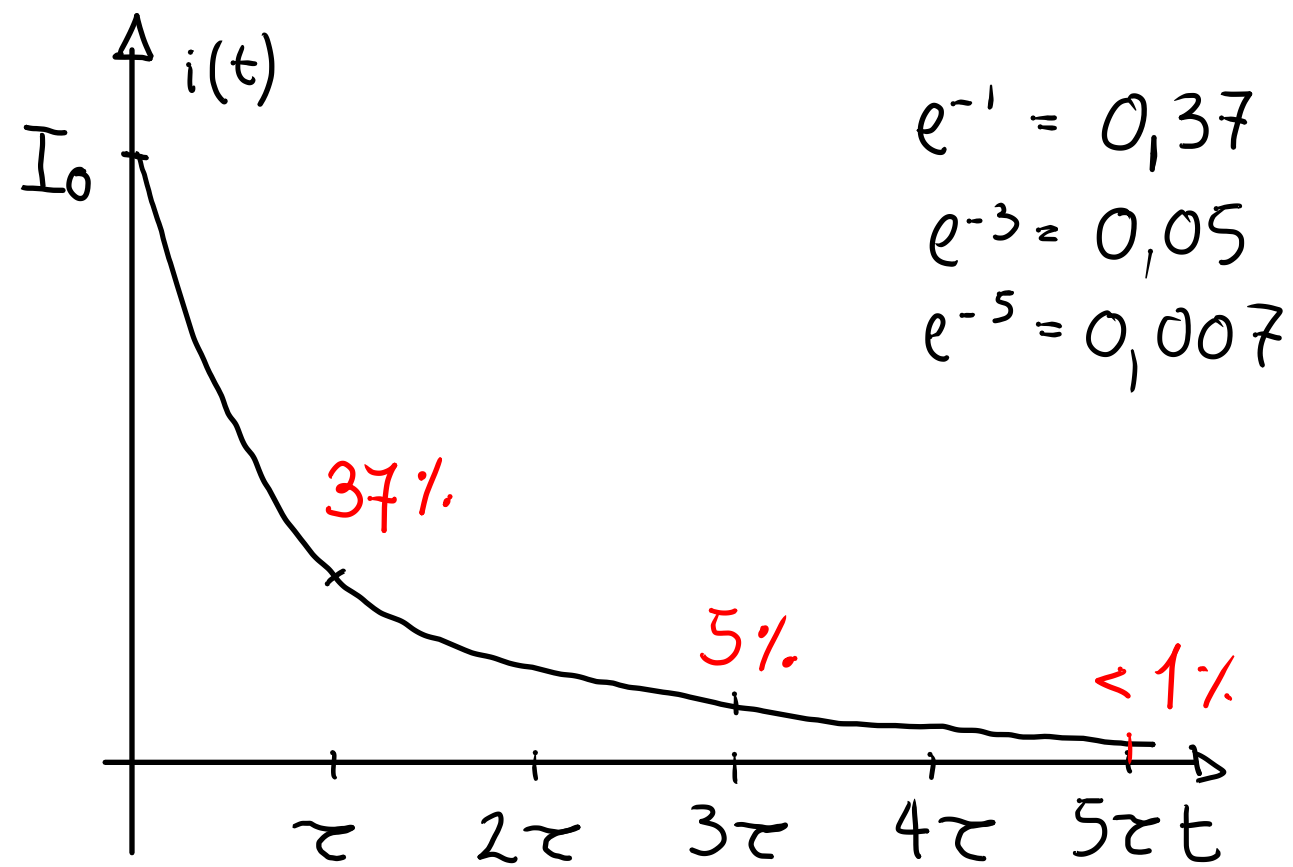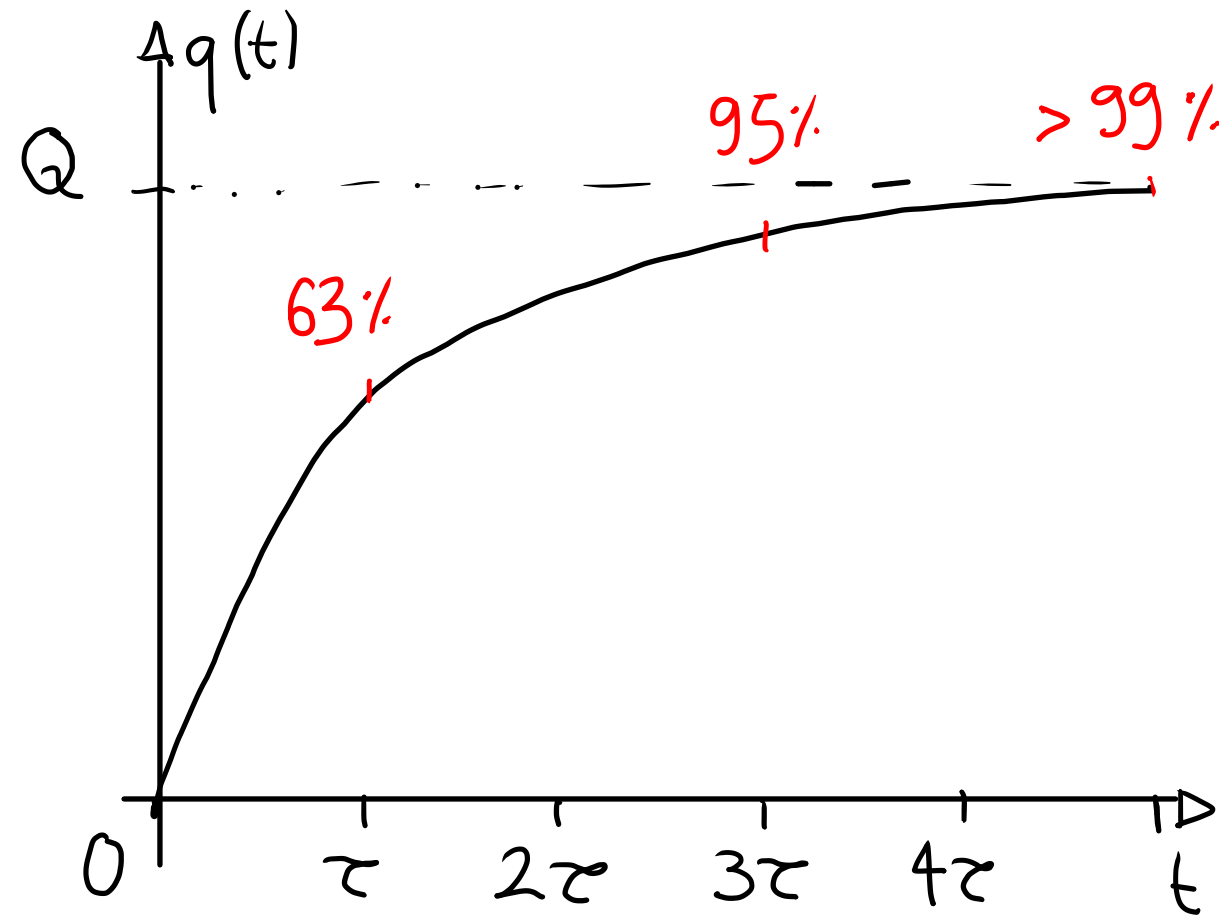
$$= \frac{Q}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}} = \underbrace{\frac{C \Delta V}{RC}}_{I_0} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{\Delta V}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$




$$e^{-1} = 0,37$$

$$e^{-3} = 0,05$$

$$e^{-5} = 0,007$$

CIRCUITO RC - Scarica del condensatore

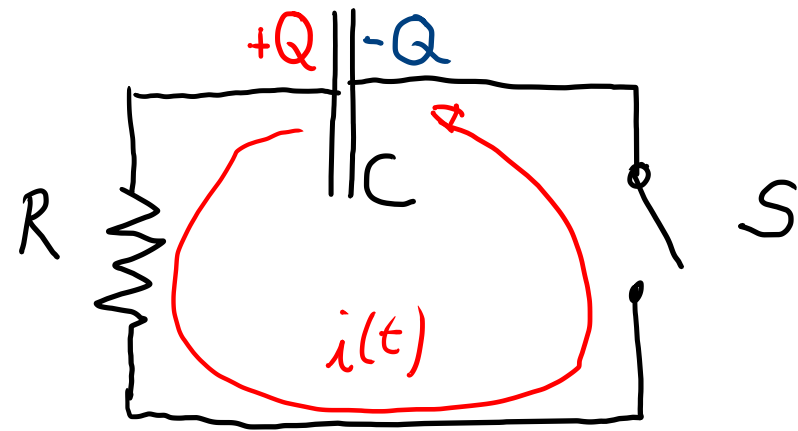

$$q(t=0) = Q$$

al tempo $t=0$ chiudiamo S

$$q(t) = Q e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$\tau = RC$$

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = Q e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) = - \underbrace{\frac{Q}{RC}}_{I_0} e^{-\frac{t}{\tau}} = - I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

circola in
verso opposto (*)

(*) rispetto alla carica

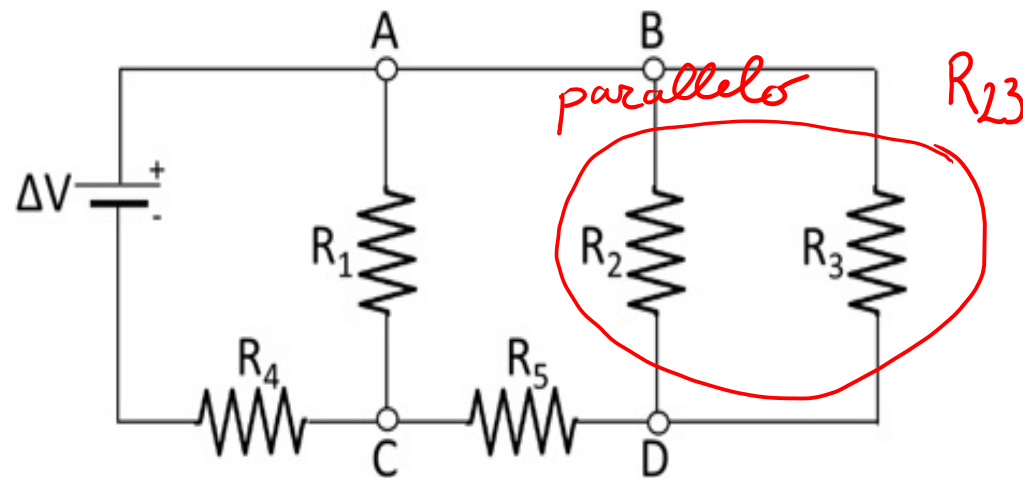Nel circuito in figura il generatore di tensione fornisce una differenza di potenziale $\Delta V = 24 \text{ V}$. Le resistenze R_1 , R_2 , ed R_3 sono uguali tra di loro, $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \Omega$, come pure sono uguali tra di loro le resistenze R_4 ed R_5 , che invece valgono $R_4 = R_5 = 25 \Omega$. Calcolare:



a) La resistenza R_{23} equivalente alle resistenze R_2 ed R_3 , collocate tra i nodi B e D:

i) $R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$

ii) $R_{23} = 5,0 \Omega$

b) La resistenza R_{eq} equivalente all'intero sistema di cinque resistenze:

i) $R_{eq} = \text{vedi calcolo}$

ii) $R_{eq} = 32,5 \Omega$

c) La corrente I_4 , che attraversa la resistenza R_4 :

i) $I_4 = \Delta V / R_{eq}$

ii) $I_4 = 0,74 \text{ A}$

d) La corrente I_1 , che attraversa la resistenza R_1 :

i) $I_1 = \frac{3}{4} I_4$

ii) $I_1 = 0,55 \text{ A}$

e) Le correnti ed I_5 , I_2 , ed I_3 , che attraversano rispettivamente le resistenze R_5 , R_2 ed R_3 :

i) $I_5 = \frac{1}{4} I_4$

ii) $I_5 = 0,19 \text{ A}$




i) $I_2 = \frac{1}{2} I_5 = \frac{1}{8} I_4$

ii) $I_2 =$

i) $I_3 = \frac{1}{2} I_5 = \frac{1}{8} I_4$





ii) $I_3 =$

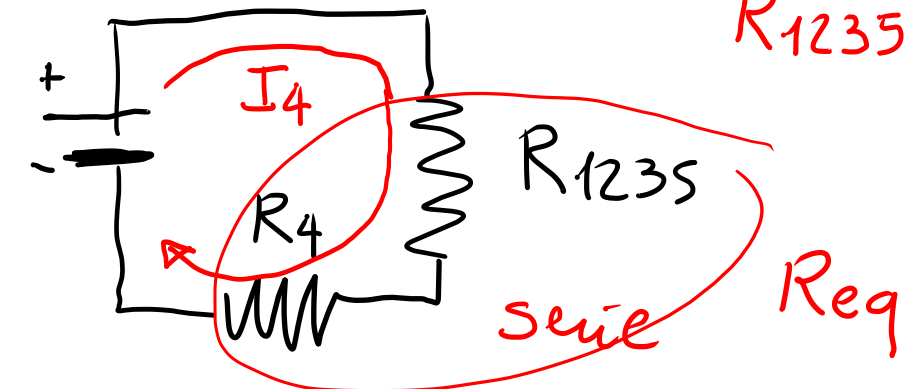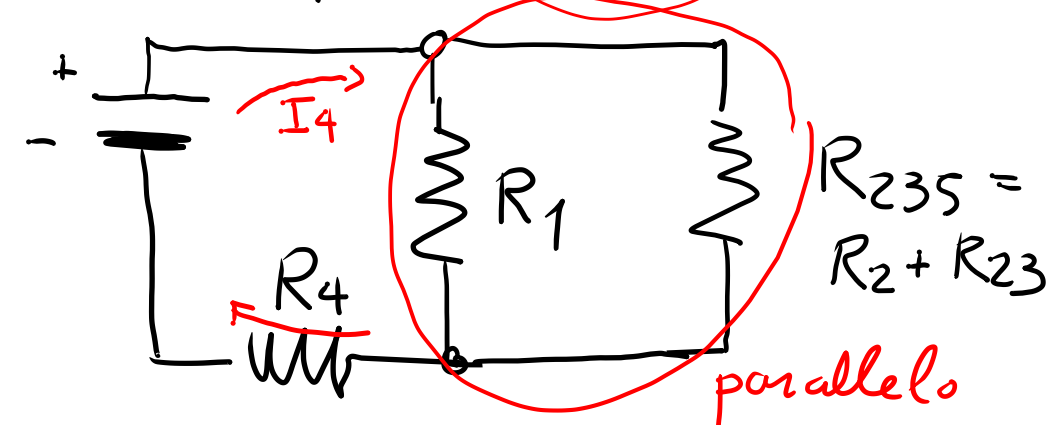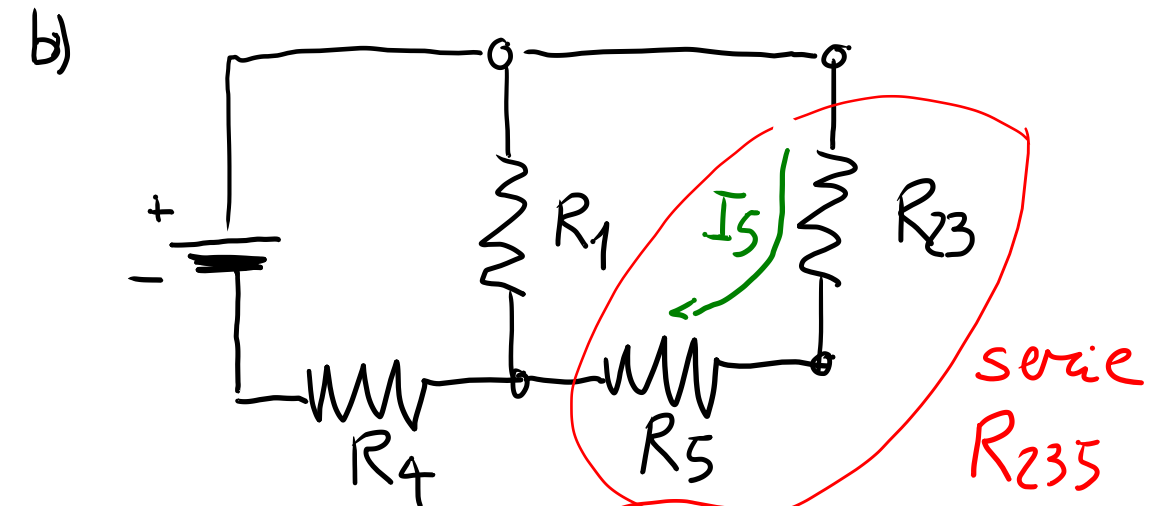a) $\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}$
 $R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{100 \Omega^2}{20 \Omega} = 5 \Omega$



$$a) \frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_3 + R_2}{R_2 R_3}$$
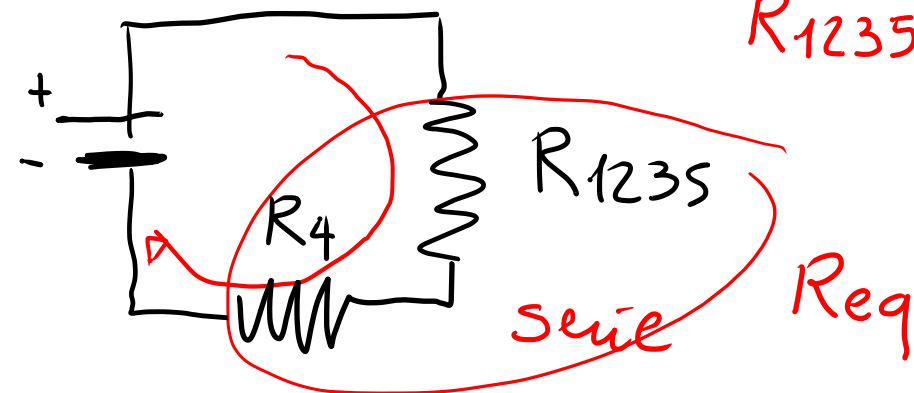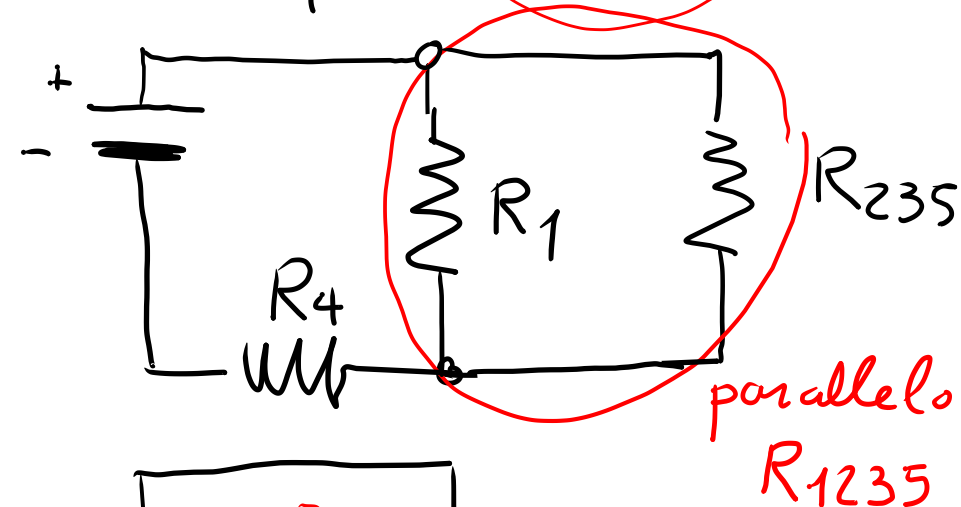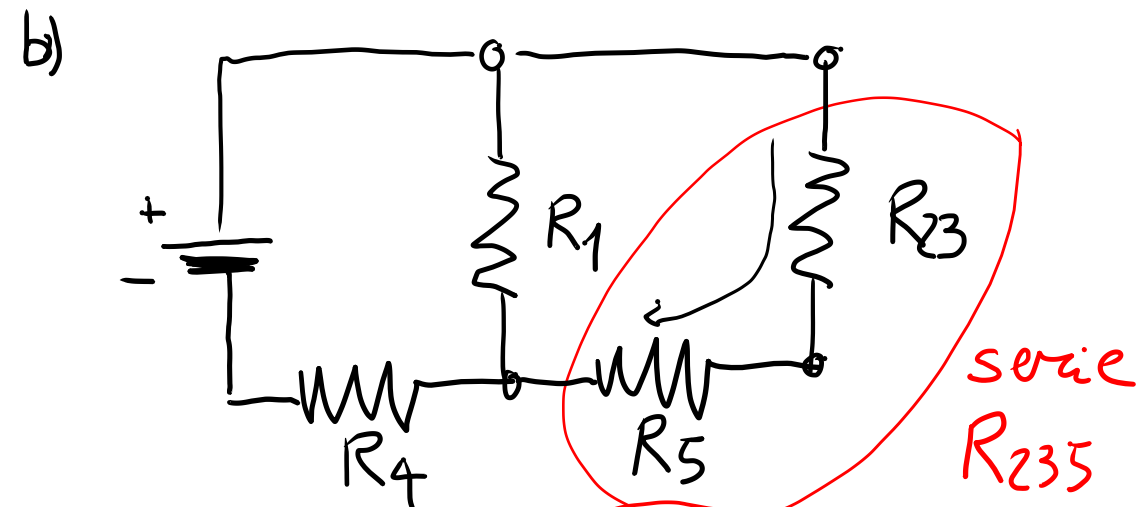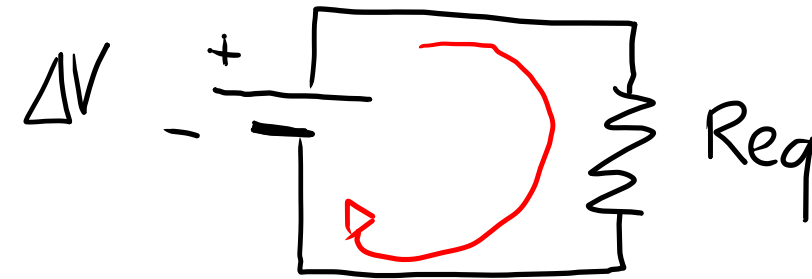
$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{100 \Omega^2}{20 \Omega} = 5 \Omega$$



$$R_{235} = R_5 + R_{23} = 25 \Omega + 5 \Omega = 30 \Omega$$


$$(R_{1235})^{-1} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{235}} = \frac{R_{235} + R_1}{R_1 \cdot R_{235}}$$

$$R_{1235} = \frac{R_1 \cdot R_{235}}{R_1 + R_{235}} = \frac{10 \Omega \cdot 30 \Omega}{10 \Omega + 30 \Omega} = \frac{15}{2} \Omega = 7,5 \Omega$$

$$R_{eq} = R_{1235} + R_4 = 7,5 \Omega + 25 \Omega = 32,5 \Omega$$

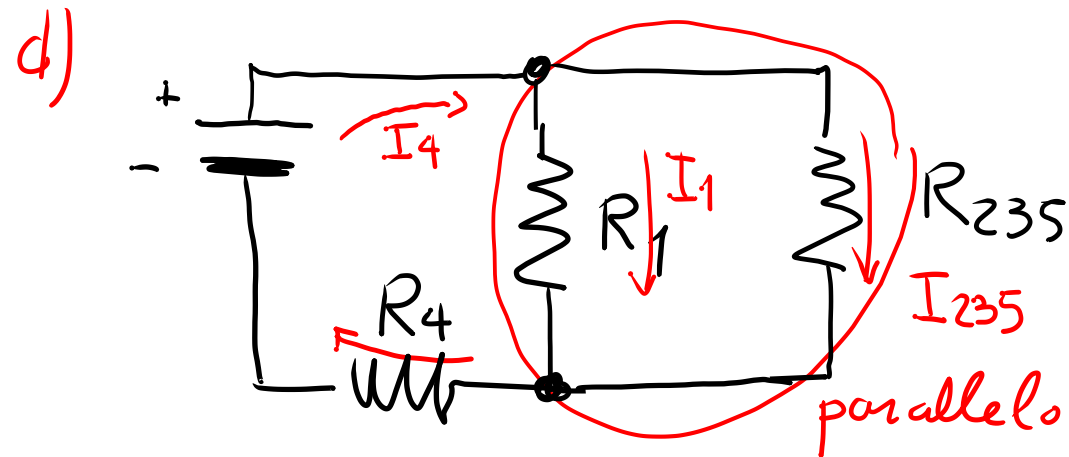c) I_4 è la stessa corrente che attraversa R_{eq} , ovvero

$$I_4 = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{24 \text{ V}}{32,5 \Omega} = 0,74 \text{ A}$$




$$\begin{cases} I_4 = I_1 + I_{235} \\ I_1 R_1 = I_{235} \cdot R_{235} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_4 = I_1 + \frac{R_1}{R_{235}} I_1 = I_1 \left(1 + \frac{R_1}{R_{235}} \right) \\ I_{235} = I_1 \frac{R_1}{R_{235}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = \frac{I_4}{1 + \frac{R_1}{R_{235}}} = \frac{1}{1 + \frac{10}{30}} I_4 \\ \dots \\ \dots \\ I_{235} = \frac{1}{4} I_4 = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{4}{3}} I_4 = \frac{3}{4} I_4 \end{cases}$$

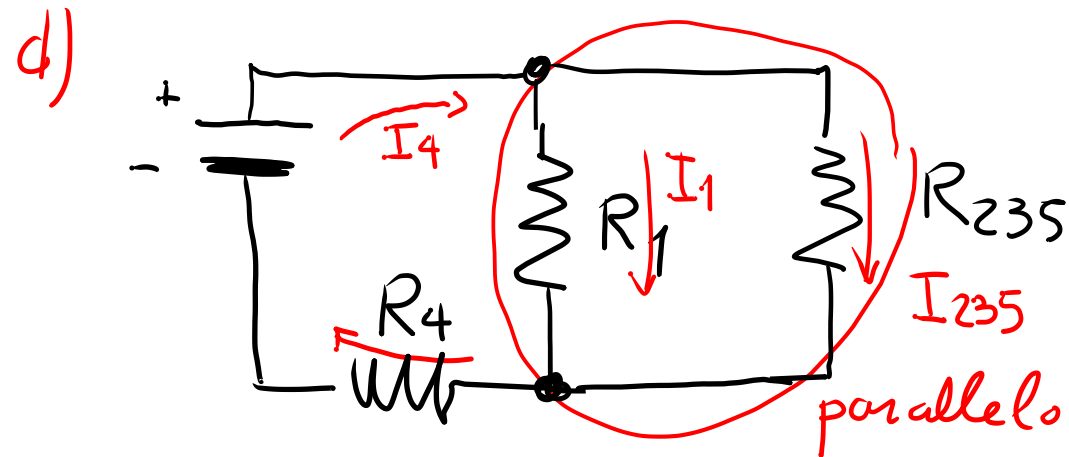c) I_4 è la stessa corrente che attraversa R_{eq} , ovvero

$$I_4 = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{24 \text{ V}}{32,5 \Omega} = 0,74 \text{ A}$$



$$\begin{cases} I_4 = I_1 + I_{235} \\ I_1 R_1 = I_{235} \cdot R_{235} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_4 = I_1 + \frac{R_1}{R_{235}} I_1 = I_1 \left(1 + \frac{R_1}{R_{235}} \right) \\ I_{235} = I_1 \frac{R_1}{R_{235}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = \frac{I_4}{1 + \frac{R_1}{R_{235}}} = \frac{1}{1 + \frac{10}{30}} I_4 \\ \dots \\ \dots \\ I_{235} = \frac{1}{4} I_4 = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{4}{3}} I_4 = \frac{3}{4} I_4 \end{cases}$$

$$\text{con } I_4 = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$$

