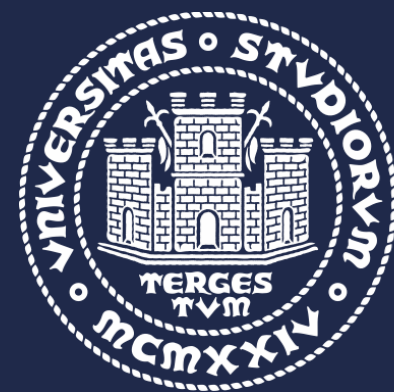




**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**


Circuiti in logica combinatoria e ALU

Prof.ssa Giulia Cisotto


giulia.cisotto@units.it

Trieste, 04 aprile 2025

 
add \$t0, \$t1, \$t2
and \$t0, \$t1, \$t2
or \$t0, \$t1, \$t2
xor \$t0, \$t1, \$t2
sll \$t0, \$t1, 2
:



 
«Bastano» **CIRCUITI LOGICI COMBINATORI**, ovvero non ci serve memorizzare nulla (come nei circuiti logici sequenziali).



A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


A	$\bar{A}$
0	1
1	0

 


A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

A	B	$A + B$	$A \text{ NOR } B$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

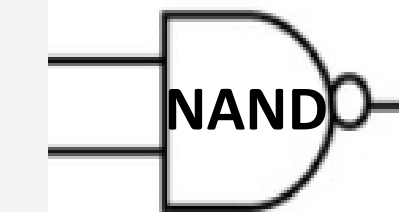

A	B	$A \cdot B$	$A \text{ NAND } B$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Esercizio di *warm-up*

Scrivere l'espressione della funzione logica $F = A \oplus B$

N°	Nome	Proprietà
1	Proprietà associativa	$a + (b + c) = (a + b) + c$; $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
2	Proprietà commutativa	$a + b = b + a$; $a \cdot b = b \cdot a$
3	Proprietà distributiva	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
4	Assioma dell'annullamento	$a \cdot 0 = 0$; $a + 1 = 1$
5	Assioma del Complemento	$(a + \bar{a}) = 1$; $(a \cdot \bar{a}) = 0$
6	Assioma dell'idempotenza	$a \cdot a = a$; $a + a = a$
7	Assioma doppia negazione	$\bar{\bar{a}} = a$
8	Teorema di DeMorgan	$a + b = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b}}$; $a \cdot b = \overline{\bar{a} + \bar{b}}$
9	Teorema dell'assorbimento	Se $Y = a + ab$ allora $Y = a$
10	Teorema del consenso	Se $Y = ab + \bar{a}c + bc$ allora $Y = ab + \bar{a}c$


Il **Teorema dei Mintermini** afferma che **ogni funzione booleana può essere espressa come una somma (operazione OR) di mintermini**. Un **mintermine** è un prodotto (operazione AND) di tutte le variabili della funzione, ciascuna presente in forma diretta o negata, che rendono la funzione uguale a **1**.

Il **Teorema dei Maxtermini** afferma che **ogni funzione booleana può essere espressa come un prodotto (operazione **AND**) di maxtermini**. Un **maxtermine** è una **somma** (operazione **OR**) di tutte le variabili della funzione, ciascuna presente in forma diretta o negata, che rendono la funzione uguale a **0**.

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder (senza riporto)

Inputs			Outputs	
A	B	C_{in}	S	
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

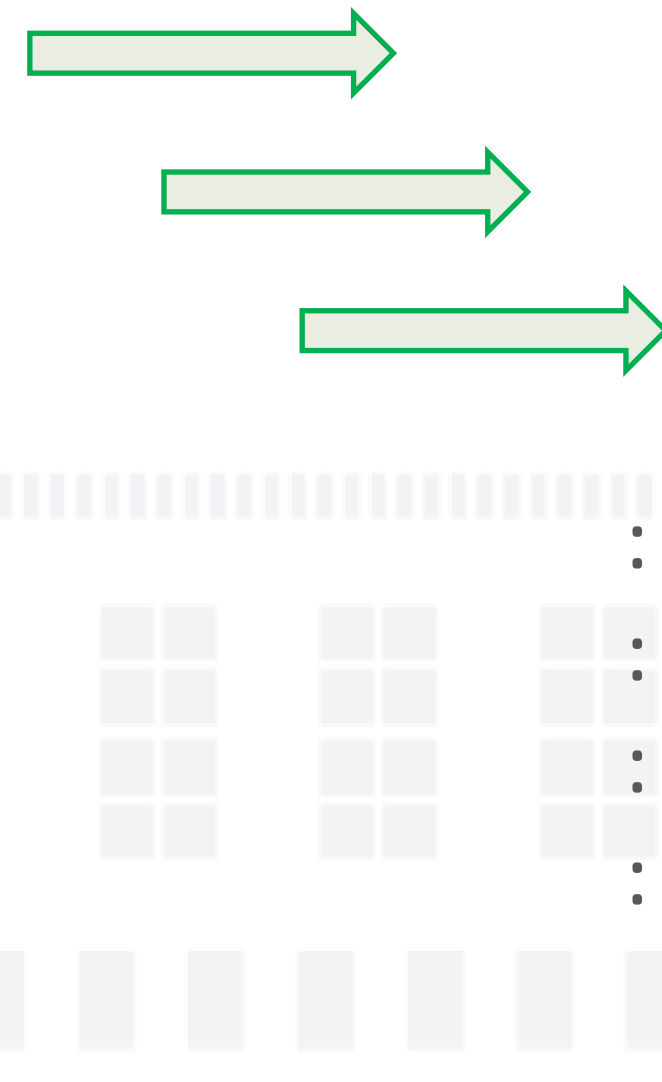

Ogni riga della tabella di verità genera un MINTERMINE.

A seconda di quale forma del *Teorema di Espressione Canonica (Mintermini/Maxtermini)* usiamo, dobbiamo formare i mintermini/maxtermini e poi combinarli tra loro in modo diverso.

(1) Nel caso della forma SOP, cerchiamo le righe **dove $S=1$** , formiamo i mintermini come prodotto delle variabili e poi li sommiamo.

(2) Nel caso della forma POS, cerchiamo le righe **dove $S=0$** , i maxtermini sono somma delle variabili e vengono moltiplicati tra loro.

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Considerando la forma SOP del Teorema.. (*continua..*)

Inputs			Outputs	
A	B	C_{in}	S	
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

$$\text{not}(A) \cdot \text{not}(B) \cdot C$$

$$\text{not}(A) \cdot B \cdot \text{not}(C)$$


$$A \cdot \text{not}(B) \cdot \text{not}(C)$$

$$A \cdot B \cdot C$$

$$S = \text{not}(A) \cdot \text{not}(B) \cdot C + \text{not}(A) \cdot B \cdot \text{not}(C) + A \cdot \text{not}(B) \cdot \text{not}(C) + A \cdot B \cdot C$$

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

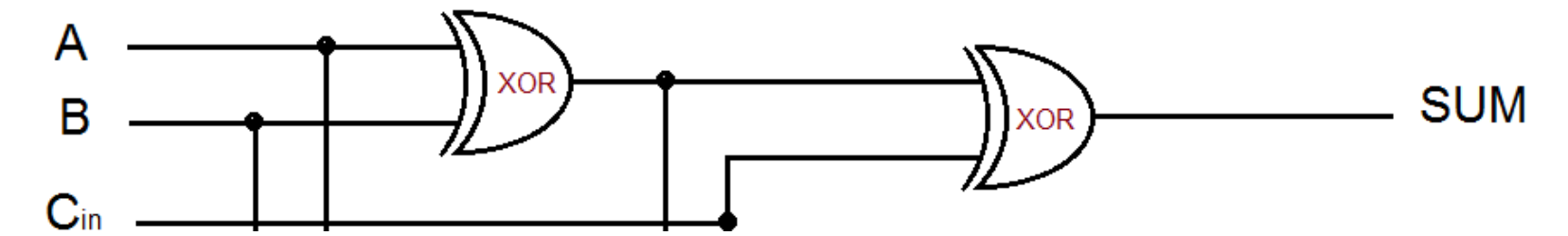

Considerando la forma SOP del Teorema.. (*continua..*)

$$S = \text{not}(A) \cdot \text{not}(B) \cdot C + \text{not}(A) \cdot B \cdot \text{not}(C) + A \cdot \text{not}(B) \cdot \text{not}(C) + A \cdot B \cdot C$$

semplificazione (usando proprietà e assiomi dell'algebra booleana)

$$S = \{\text{not}(A) \cdot \text{not}(B) + A \cdot B\} \cdot C + \{\text{not}(A) \cdot B + A \cdot \text{not}(B)\} \cdot \text{not}(C)$$

pr. distrib. inversa

$$A \oplus B$$

$$\text{not}(A) \cdot \text{not}(B) + A \cdot B = \text{NOT}(A \oplus B)$$

$$S = \text{not}(A \oplus B) \cdot C + (A \oplus B) \cdot \text{not}(C)$$


A	B	A XOR B	NOT(A XOR B)
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Considerando la forma SOP del Teorema..

$$S = (A \oplus B) \oplus C$$

 

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Considerando la forma POS del Teorema.. (*continua..*)

Inputs			Outputs	
A	B	C_{in}	S	
0	0	0	0	$A + B + C$
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	$A + \text{not}(B) + \text{not}(C)$
1	0	0	1	
1	0	1	0	$\text{not}(A) + B + \text{not}(C)$
1	1	0	0	$\text{not}(A) + \text{not}(B) + C$
1	1	1	1	

$$S = (A + B + C) \cdot (A + \text{not}(B) + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(A) + B + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(A) + \text{not}(B) + C)$$

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Considerando la forma POS del Teorema.. (*continua..*)

$$S = (A + B + C) \cdot (A + \text{not}(B) + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(A) + B + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(A) + \text{not}(B) + C) =$$

$$= [A + (B + C) \cdot (\text{not}(B) + \text{not}(C))] \cdot [\text{not}(A) + (B + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(B) + C)] =$$


$$= [A + (\cancel{B \cdot \text{not}(B)} + C \cdot \text{not}(B) + B \cdot \text{not}(C) + \cancel{C \cdot \text{not}(C)})] \cdot [\text{not}(A) + (\cancel{B \cdot \text{not}(B)} + \text{not}(C) \cdot \text{not}(B) + B \cdot C + \cancel{C \cdot \text{not}(C)})] =$$

$$= [A + C \cdot \text{not}(B) + B \cdot \text{not}(C)] \cdot [\text{not}(A) + \text{not}(C) \cdot \text{not}(B) + B \cdot C] =$$

$B \oplus C$

$$= \cancel{A \cdot \text{not}(A)} + (B \oplus C) \cdot \text{not}(A) + A \cdot \text{not}(B \oplus C) + \cancel{(B \oplus C) \cdot \text{not}(B \oplus C)} =$$
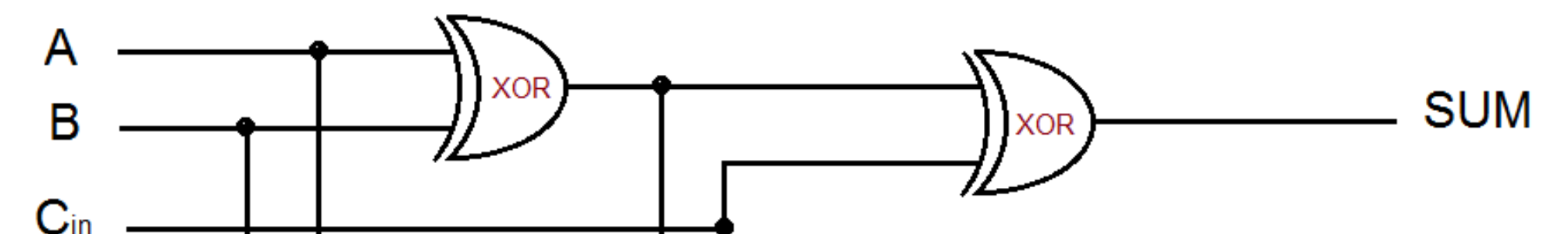
$$= \text{not}(A) \cdot (B \oplus C) + A \cdot \text{not}(B \oplus C) = A \oplus B \oplus C$$



OSSERVAZIONI IMPORTANTI

- La tabella definisce una funzione logica unica
- **L'espressione canonica (SOP o POS) è unica**

- *La forma algebrica della funzione logica è unica: **NO!***
- *Ci possono essere circuiti equivalenti che implementano la stessa funzione logica.*

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder: circuito che realizza la SOMMA BINARIA tra due bit (con riporto).

Inputs			Outputs	
A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

Esercizio

Scrivete l'espressione della funzione logica C_{out} e provate ad integrare il circuito di prima con le porte mancanti

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder: circuito che realizza la SOMMA BINARIA tra due bit (con riporto).


Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	S	C _{out}
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

$$\text{not}(A) \cdot B \cdot C$$

$$A \cdot \text{not}(B) \cdot C$$

$$A \cdot B \cdot \text{not}(C)$$

$$A \cdot B \cdot C$$

 

$$\begin{aligned} C_{\text{out}} &= \text{not}(A) \cdot B \cdot C + A \cdot \text{not}(B) \cdot C + A \cdot B \cdot \text{not}(C) + A \cdot B \cdot C = \\ &= (\text{not}(A) \cdot B + A \cdot \text{not}(B)) \cdot C + A \cdot B \cdot (\text{not}(C) + C) = \\ &= (A \oplus B) \cdot C + A \cdot B \cdot 1 = (A \oplus B) \cdot C + A \cdot B \end{aligned}$$

LOGICHE A DUE LIVELLI E PLA

Qualunque funzione logica può essere costruita usando porte AND, OR e NOT.

Possiamo creare logiche a due livelli:

- **Somma di prodotti**: somma logica (OR) di prodotti (AND)
- **Prodotto di somme**: prodotto (AND) di somme (OR)

SOP è più adatto per

- PLA (Programmable Logic Array): SOP è naturale perché le PLA implementano facilmente AND seguiti da OR
- ALU (Arithmetic Logic Unit) per realizzare somme, XOR, comparatori, flag di condizione
- Reti combinatorie generiche per sintetizzare direttamente la funzione a partire dai casi veri

POS è più adatto per


- Selezione, controllo, decodifica per esprimere condizioni di disattivazione
- Multiplexer per il quale Le uscite sono 0 tranne che per una condizione → POS si adatta
- Decoder, demultiplexer: Ogni uscita è attiva solo per una configurazione specifica
- Controlli negativi: Quando è più comodo definire "quando non succede" qualcosa

PROGRAMMABLE LOGICAL ARRAY

Una **PLA** è un circuito logico programmabile che implementa **una o più funzioni booleane** nella forma Somma di Prodotti (SOP): $F = P_1 + P_2 + \dots + P_n$ dove ciascun P_i è un prodotto logico (AND) di input o dei loro complementi.

- Un insieme di **input**
- I corrispondenti input complementati (mediante inverter) per poter gestire più uscite
- Una **logica** a due stage:
 - Primo stage:** un array di porte logiche AND (prodotto)
 - Secondo stage:** un array di porte logiche OR (somma)

 Output: una stessa base di prodotti logici (AND) può essere combinata in modi diversi per produrre diverse funzioni logiche. Ogni uscita può combinare (OR) i prodotti in modo diverso.



PLA

Esempio

Consideriamo la seguente tabella di verità.



Inputs			Outputs		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1


Costruire il PLA corrispondente come somme di prodotto

Come si fa?

Si costruisce la SOP per ogni colonna. Si tratta ogni colonna come una funzione logica indipendente.

PLA

Esempio

 

Inputs			
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

FIGURE C.3.4 The PLA for implementing the logic function described in the example.

DECODER (1/2)

Un decoder è un componente elettronico caratterizzato dall'avere **n ingressi e 2^n uscite**.

*Lo scopo del decoder è di **impostare allo stato alto l'uscita corrispondente alla conversione in base 10 della codifica binaria a n bit ricevuta in input** (e di impostare allo stato basso tutte le altre).*

In pratica:


- gli n input sono interpretati come un numero unsigned
- se questo numero rappresenta il numero i, allora
 - solo il bit in output di indice i ($i=0,1,\dots,2^n-1$) verrà posto ad 1
 - tutti gli altri verranno posti a 0

DECODER (2/2)

2^n uscite, solo 1 valore è attivo per ogni combinazione di input.

Quindi:

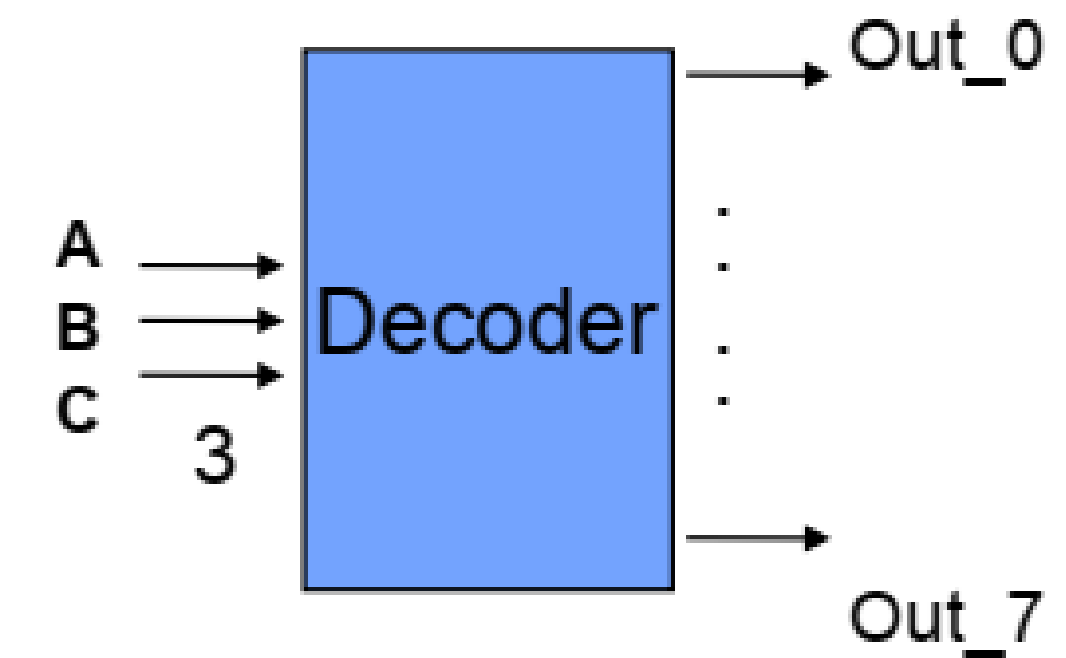- l'ingresso seleziona una delle uscite;
- l'uscita selezionata ha valore 1 tutte le altre 0




A	B	C	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

← C'è un solo 1 per ogni riga

MULTIPLEXER

Un **multiplexer**, detto anche **selettore**, è un componente elettronico caratterizzato da:

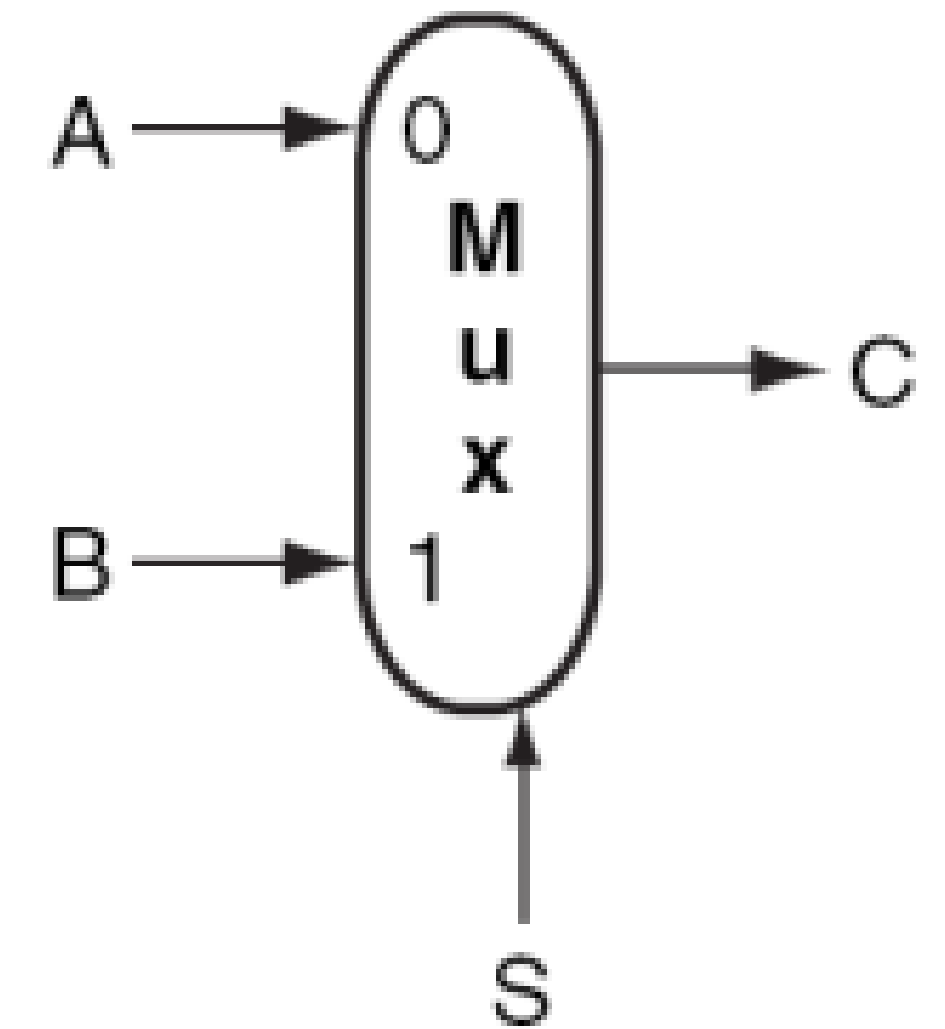- 2^n entrate principali
- n entrate di controllo (selettore)
- 1 uscita



Il valore del selettore determina quale input diviene output.

MULTIPLEXER


Esempio 1

Funzione logica

$$C = (A \cdot \bar{S}) + (B \cdot S)$$

Qual è la tabella di verità di questo circuito?

Circuito logico equivalente

 


S ha la funzione di segnale di controllo

S	A	B	C
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

MULTIPLEXER

Esempio 2

Circuito logico equivalente

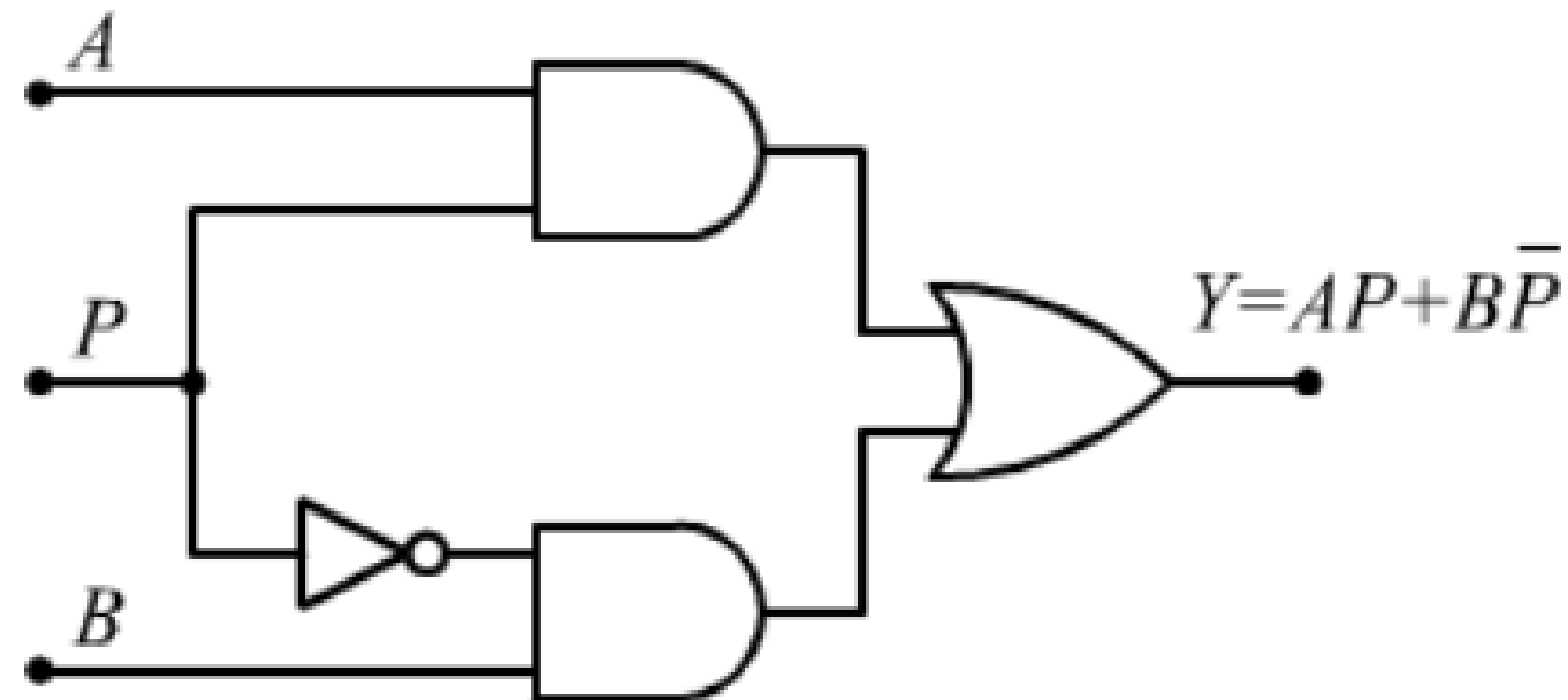

Nota. Questo circuito è equivalente al precedente, ma il controllo dato dal segnale P è invertito rispetto a prima. In questo caso, se $P=1$, viene abilitato l'ingresso A.

A=0, B=0, P=0

A=0 AND P=0 >> 0
B=0 AND notP=1 >> 0

0 OR 0 >> 0

A=1, B=0, P=0

A=1 AND P=0 >> 0
B=0 AND notP=1 >> 0

0 OR 0 >> 0

A=1, B=1, P=0

A=1 AND P=0 >> 0
B=1 AND notP=1 >> 1

0 OR 1 >> 1

A=0, B=1, P=0

A=0 AND P=0 >> 0
B=1 AND notP=1 >> 1

0 OR 1 >> 1

MULTIPLEXER

Esempio 2

Circuito logico equivalente

 


Tabella di verità

P	Y
0	B
1	A

$A=0, B=0, P=1$

$A=0 \text{ AND } P=1 \gg 0$
 $B=0 \text{ AND not } P=0 \gg 0$

$0 \text{ OR } 0 \gg 0$

$A=1, B=0, P=1$

$A=1 \text{ AND } P=1 \gg 1$
 $B=0 \text{ AND not } P=0 \gg 0$

$1 \text{ OR } 0 \gg 1$

$A=1, B=1, P=1$

$A=1 \text{ AND } P=1 \gg 1$
 $B=1 \text{ AND not } P=0 \gg 0$

$0 \text{ OR } 1 \gg 1$

$A=0, B=1, P=1$

$A=0 \text{ AND } P=1 \gg 0$
 $B=1 \text{ AND not } P=0 \gg 1$


$0 \text{ OR } 1 \gg 1$

MULTIPLEXER

 Esempio 3

Circuito logico

Quale funzione logica viene implementata??




$$Y = A\bar{P}_1\bar{P}_2 + B\bar{P}_1P_2 + CP_1\bar{P}_2 + DP_1P_2$$

MULTIPLEXER


Esempio 3

$$Y = A\bar{P}_1\bar{P}_2 + B\bar{P}_1P_2 + CP_1\bar{P}_2 + DP_1P_2$$

Tabella di verità

 

P_1	P_2	Y
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

 

Circuito con 2 segnali di controllo


ARITHMETIC LOGIC UNIT (ALU)

L'Aritmethic Logic Unit:

- E' la parte del processore che svolge le operazioni aritmetico-logiche
- E' un insieme di circuiti combinatori che implementa:
 - Operazioni aritmetiche: es somma e sottrazione
 - Operazioni logiche: es AND e OR

BLOCCHI DI BASE PER COSTRUIRE L'ALU

1. AND gate ($c = a \cdot b$)

 

a	b	$c = a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. OR gate ($c = a + b$)




a	b	$c = a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. Inverter ($c = \bar{a}$)



a	$c = \bar{a}$
0	1
1	0

 
4. Multiplexor
(if $d = 0$, $c = a$;
else $c = b$)



d	c
0	a
1	b

ALU A 1 BIT: OPERAZIONI LOGICHE

ALU su 1 bit che implementa AND e OR

 


ALU A 1 BIT: OPERAZIONI ARITMETICHE

Addizione

0000000000000000 0001 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 : carry

0000000000000000 0000 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 +
0000000000000000 0000 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 =

 0000000000000000 0001 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1




ALU A 1 BIT: OPERAZIONI ARITMETICHE

Addizione (carry, sum)

Inputs			Outputs	
A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


$$S = (A \oplus B) \oplus C$$
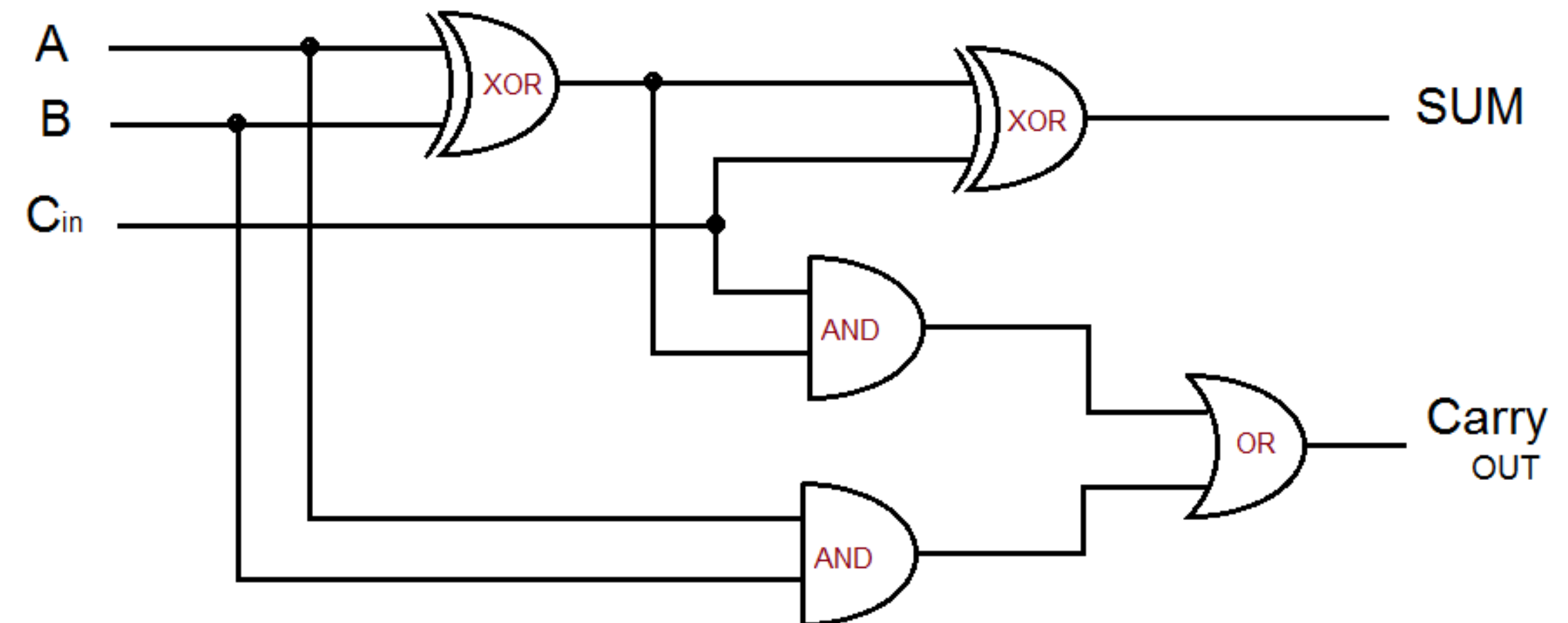
$$C_{out} = (A \oplus B) \cdot C + A \cdot B$$



ALU A 1 BIT: SCELTA DI DIVERSE OPERAZIONI

 
ALU a 1 bit che può eseguire SOMMA, AND oppure OR



ALU A 32 BIT

Connessione di 1-bit ALU adiacenti

RIPPLE CARRY

 


ALU A 1 BIT: SCELTA DI DIVERSE OPERAZIONI

Cosa succede se settiamo CarryIn a 1?

Possiamo sommare $a+b+1$

Se neghiamo b, possiamo ottenere una **sottrazione** (in CA2)

$$a - b = a + (\bar{b} + 1)$$

 

Materiale per la lezione

- Appendice B, Patterson & Hennessy

Prossima lezione: MARTEDÌ 8 aprile, h.14:00, aula Aula 4A – Edificio D