

# Architetture Degli Elaboratori

Lezione 3b

Costruire un processore


# Cosa abbiamo

## E cosa ci manca

- Abbiamo circuiti logici in grado di
  - Effettuare operazioni (somma)
  - Selezionare uno tra molteplici input (multiplexer)
  - Dirigere un input in un dato output (demultiplexer) e decodificare un valore binario (decoder)
  - Salvare l'informazione (flip-flop)
- Possiamo ora combinarli per costruire una versione (molto semplificata) di un processore

# Struttura di base del calcolatore

## E l'architettura di Von Neumann

 

**D:** dove stanno  
adder e flip-flop?


# Registri

## Salvare n-bit di informazione

- Possiamo **combinare più flip flop** per salvare non un solo bit ma un insieme di bit (e.g., 8, 16, 32, 64 bit)
- Generalmente avremo **un solo input per il clock** (poi diviso tra tutti i flip flop), un input per abilitare o disabilitare la scrittura del registro (**write enable**)
- Ci servono poi tanti input e tanti output quanti sono i bit che vogliamo salvare
- Possiamo vedere il registro come un nuovo “blocco” da usare nella costruzione del nostro processore


# Un registro

## Rappresentazione grafica

 

# Registro: come possiamo usarlo?

Salvare il risultato della somma

 

# Registri multipli


## E scegliere dove salvare

- Nello schema precedente salviamo sempre in un solo registro
- Potrebbe essere utile salvare il risultato in uno tra più registri
- Serve un modo per scegliere:
  - In che registro salvare
  - Da che registro leggere

# Register file (banco di registri)

## Scegliere tra più registri

**D:** che componenti useremo?

 


Idea: assegnamo un indirizzo (numero) a ciascun registro e quando vogliamo scrivere/leggere dobbiamo specificare anche in quale registro scrivere/leggere

# Register file
 
## Scegliere tra più registri

Un multiplexer ci permette di selezionare quale valore leggere tra quelli contenuti nei registri



Possiamo abilitare o disabilitare la lettura dell'output con un bit aggiuntivo (read enable)

Un demultiplexer ci permette di inviare il bit che abilita la scrittura solamente a un registro: tutti gli altri ignoreranno l'input

La dimensione (numero di bit) dell'indirizzo dipenderà dal numero di registri che abbiamo a disposizione. In generale il logaritmo in base 2 del numero di registri


# Esercizio

- In Logisim, usando i flip flop, implementare un registro a 8 bit con Write Enable e Read Enable

Breve digressione sulla memoria

# Memoria: un solo input e output


## Data Bus

 

Nella nostra rappresentazione astratta non ci stiamo preoccupando di quanti "fili" servono...

 **Ma a chi costruisce il processore questo interessa!**

Possiamo usare un solo set di "fili" alternativamente per l'input e per l'output



# Random Access Memory

## SRAM e DRAM

- La **memoria** visto fino a ora è ad **accesso casuale**, ovvero possiamo accedere alle locazioni di memoria in ogni ordine senza rallentamenti (ci basta fornire l'indirizzo)
- In termini di hardware (i.e., quando questa viene effettivamente realizzata) abbiamo due principali categorie:
  - **Static RAM** (SRAM). Estremamente **veloce**, ma richiede **sei transistor** per ogni bit (quindi più **costosa e meno densa**)
  - **Dynamic RAM** (DRAM). Più **lenta**, utilizza **un transistor e un condensatore** per ogni bit. Permette una **densità maggiore** e richiede un **circuito di refresh** per mantenere memorizzata l'informazione

# Unità aritmetico-logica


# Una ALU

## Non solo Adder

- Abbiamo visto come costruire un adder
- Possiamo costruire circuiti per molte altre operazioni
  - Semplici operazioni: **negare** tutti i bit in input, **shiftarli**, **and/or bit a bit** di due input, etc.
  - Operazioni più complesse: **moltiplicazione**, **divisione**, **resto**, etc.
- Dobbiamo però poter scegliere quale operazione svolgere
- Hint: abbiamo risolto un problema simile prima


# Costruire una ALU

## Selezionare tra più operazioni

 

# Costruire una ALU

## Selezionare tra più operazioni

 


# Istruzioni e Program counter

# Proviamo a mettere assieme
 
## Memoria e ALU

Nota: questa memoria è una unica solo rappresentata graficamente in tre parti




# Istruzioni

## E dare comandi al processore

- Abbiamo visto che più componenti hanno degli input aggiuntivi che dicono cosa fare:
  - Nel register file
    - da che **registri leggere (1), (2)**
    - in che **registri scrivere (3)**
  - Nella ALU che **operazioni eseguire (4)**
- Questi sono input essenziali perché dicono ai vari componenti cosa fare
- Come vengono impostati questi input aggiuntivi?
- Una **unità di controllo** imposta questi bit a partire da una istruzione (a sua volta una sequenza di bit)

# Unità di controllo

## Versione semplificata

 

**D:** dove siamo nel ciclo fetch-decode-execute?

# Cosa è il program counter

## E a cosa serve

- Il program counter è un **registro** mantiene **l'indirizzo** di memoria (primaria) **dell'istruzione da eseguire**
- Esso è quindi un registro con due funzionalità particolari:
  - Se non viene modificato passiamo all'istruzione successiva nella sequenza (i.e., il valore del program counter viene **incrementato**)
  - Se viene **modificato** cambierà la prossima istruzione che verrà eseguita. Questa operazione permette di implementare costrutti di selezione (come **if**) e costrutti iterativi (come **for** e **while**)

Un semplice processore


# Un semplice processore

## Ingredienti

- Servirà una ALU
  - Dobbiamo scegliere per ogni operando da dove deve essere preso l'input
- Un register file, con la possibilità di leggere e scrivere su ogni registro
- Una memoria (da cui dovremo reperire sia dati che istruzioni)
- Un program counter
- Un instruction register per salvarsi l'istruzioni da eseguire dopo averla letta dalla memoria

# Struttura di un processore

## Versione semplificata

 

Ognuno dei multiplexer, ognuno dei registri e memoria e la ALU hanno sei segnali di controllo


# Quanto stiamo semplificando?

## Hint: moltissimo

- Nelle architetture moderne i **registri (decine)** sono di **64 bit**...
- ...ma c'è **hardware speciale** per eseguire operazioni su gruppi di bit più grandi, quindi anche registri appositi per operazioni su 256 o 512 bit alla volta
- Abbiamo ignorato tutta la gestione dei numeri floating point:  
**Floating Point Unit (FPU)**
- Funzionalità aggiuntive possono essere integrate nella CPU (e.g., per la crittografia)
- Possono esserci più unità (adder, multiplier, etc) per eseguire più **operazioni in parallelo**
- ...



# Materiale di lettura
 
## Approfondimento e studio per interesse personale



Mostra come costruire un (semplice) computer a partire da zero.

 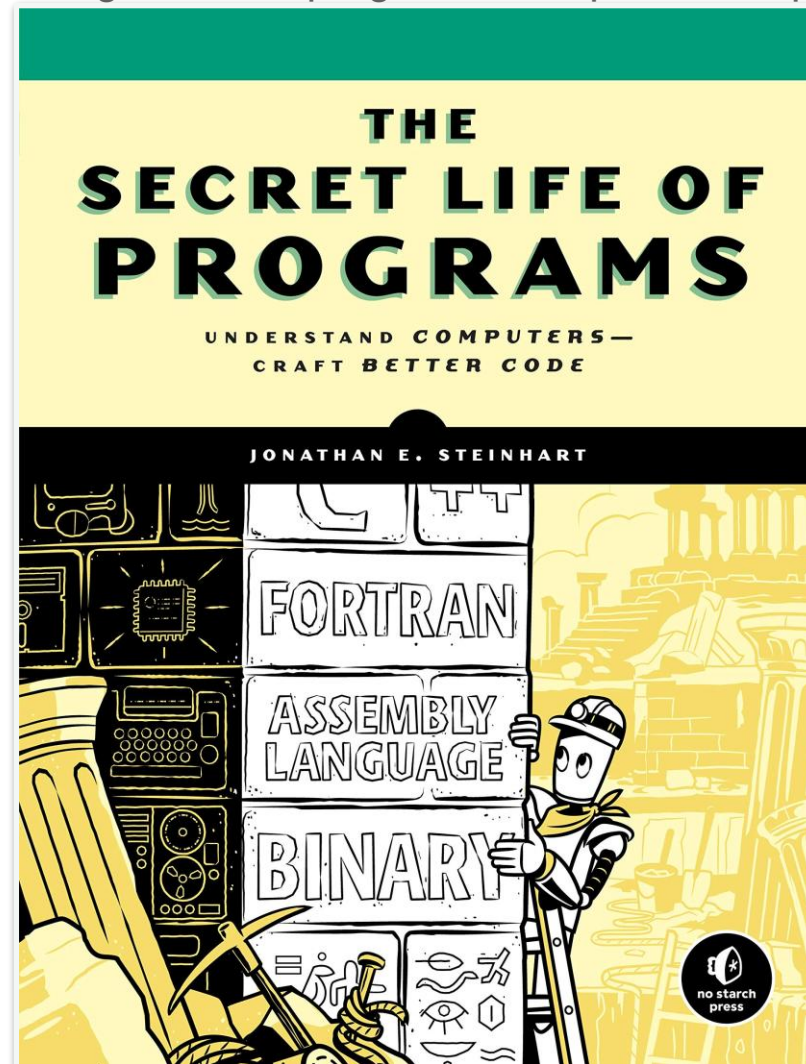Prova a rispondere alla domanda di cosa succeda realmente quando eseguiamo un programma. A partire dal processore per poi passare alla parte software



Libro di testo del famoso corso denominato “Nand2Tetris”, il cui scopo è la costruzione di un intero computer, il corrispondente compilatore fino ad arrivare a programmi applicativi