



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Anniversario dell'Unità d'Italia
17 marzo 1861 - 17 marzo 2026

Circuiti in logica combinatoria

Prof.ssa Giulia Cisotto

giulia.cisotto@units.it


Trieste, 17 marzo 2026

MODULO 1: Architettura degli elaboratori





John Von Neumann

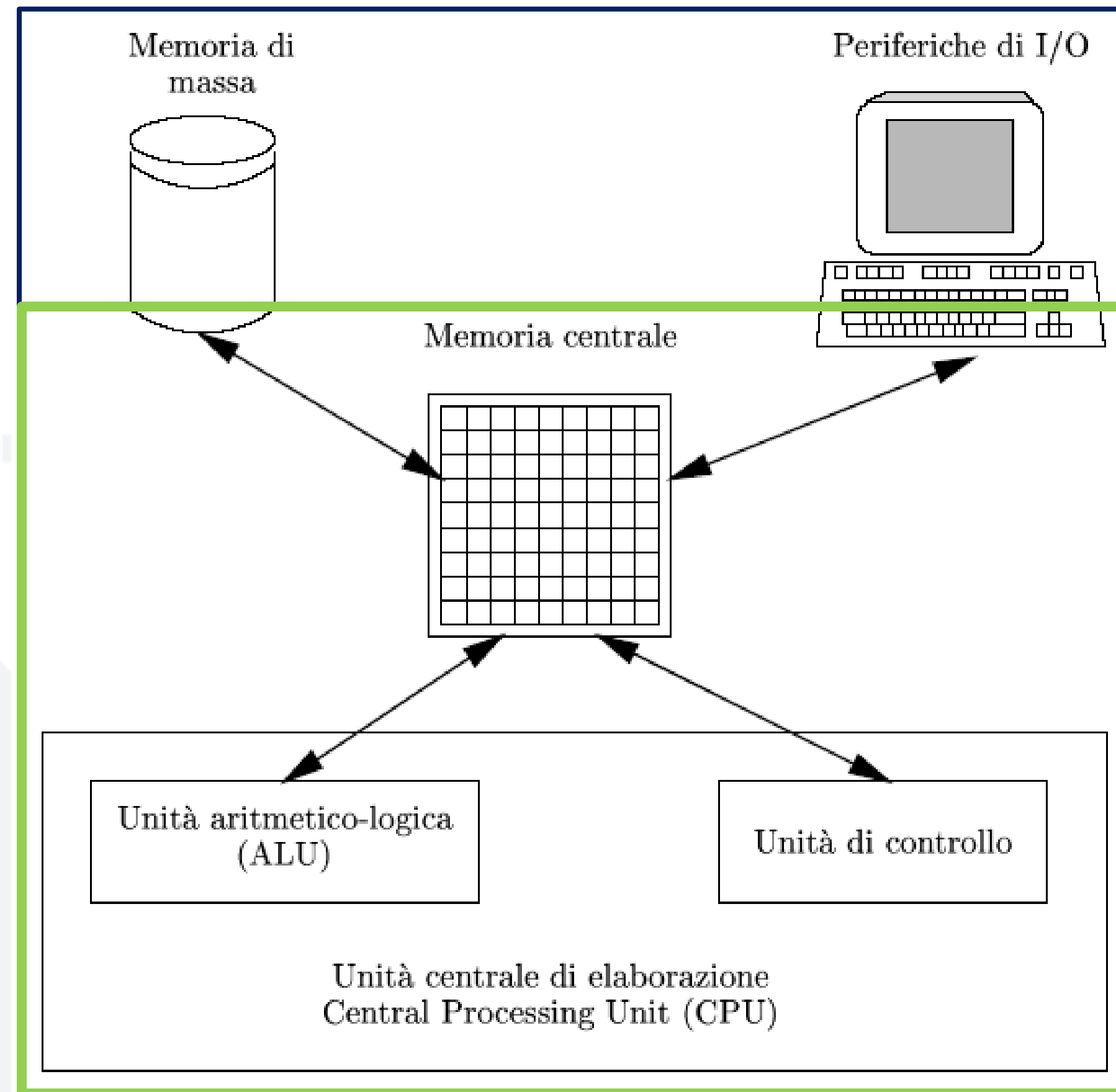Matematico ed informatico di origine ungherese che viveva e lavorava negli Stati Uniti negli anni '40



  Le varie parti dell'architettura devono sincronizzare le proprie attività: serve un «**CLOCK**»




E' un segnale periodico.

Più è veloce, più attività si possono fare nell'unità di tempo!

$$1\text{GHz} = 10^9 \text{ Hz}$$

Architettura di un elaboratore di Von Neumann

CONTROLLO+DATAPATH: ASTRAZIONE

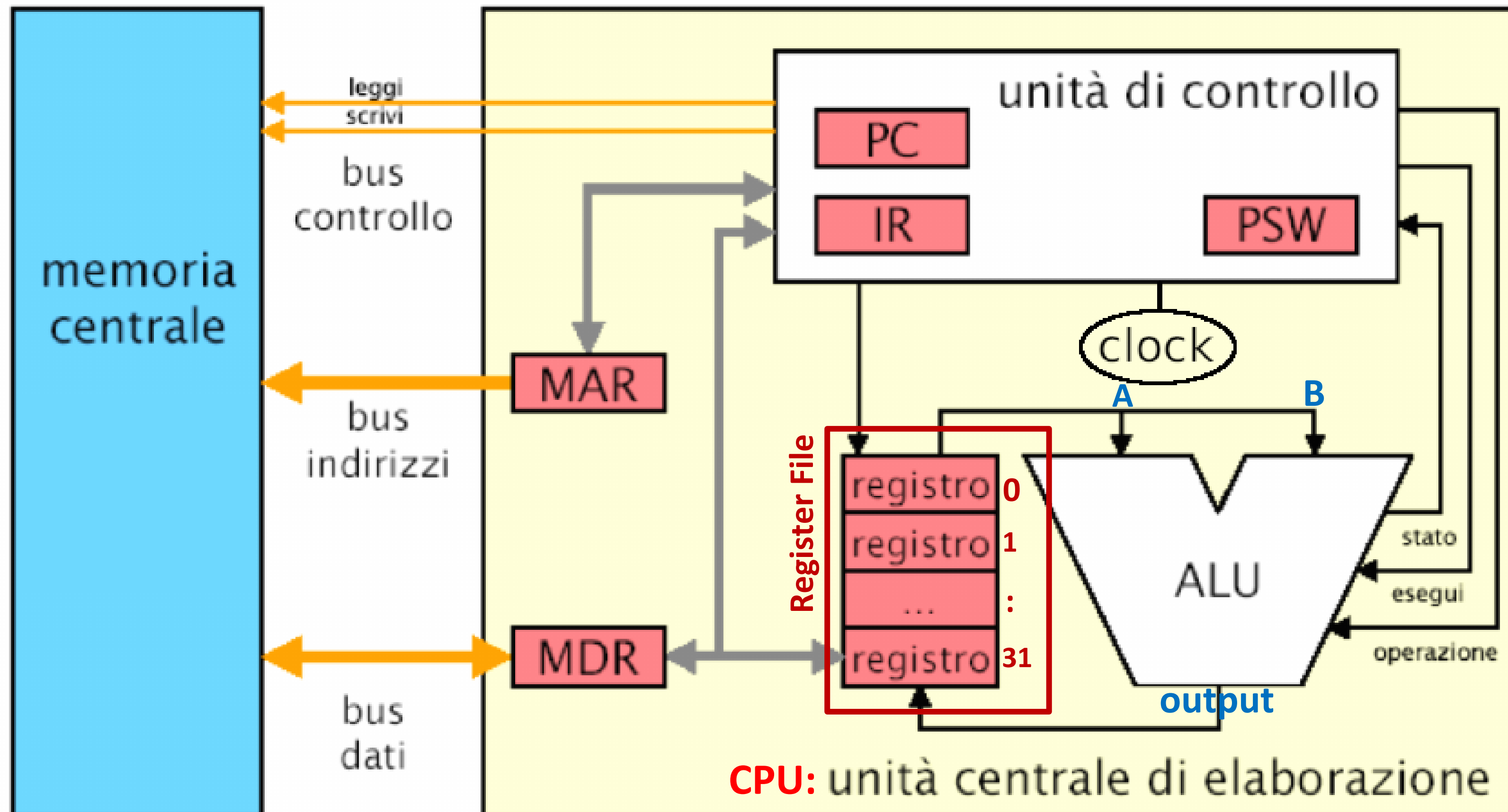

IR: Instruction Register

→ È l'istruzione che la CPU sta decodificando/eseguendo.

PC: Program Counter

→ Contiene l'indirizzo della prossima istruzione.

MAR: Memory Address Register

→ Contiene l'indirizzo di memoria da cui leggere o in cui scrivere, va sul bus indirizzi.

MDR: Memory Data Register

→ Contiene il dato letto dalla memoria o da scrivere in memoria, va su bus dati.

PSW: Program Status Word


→ Serve per decisioni di controllo (branch, condizioni). Il registro di stato: contiene flag (zero, carry, overflow, segno, ecc.).

lw \$10, 4(\$8)

carica in \$10 la word che si trova all'indirizzo contenuto nel registro \$8 + un offset di 4 byte

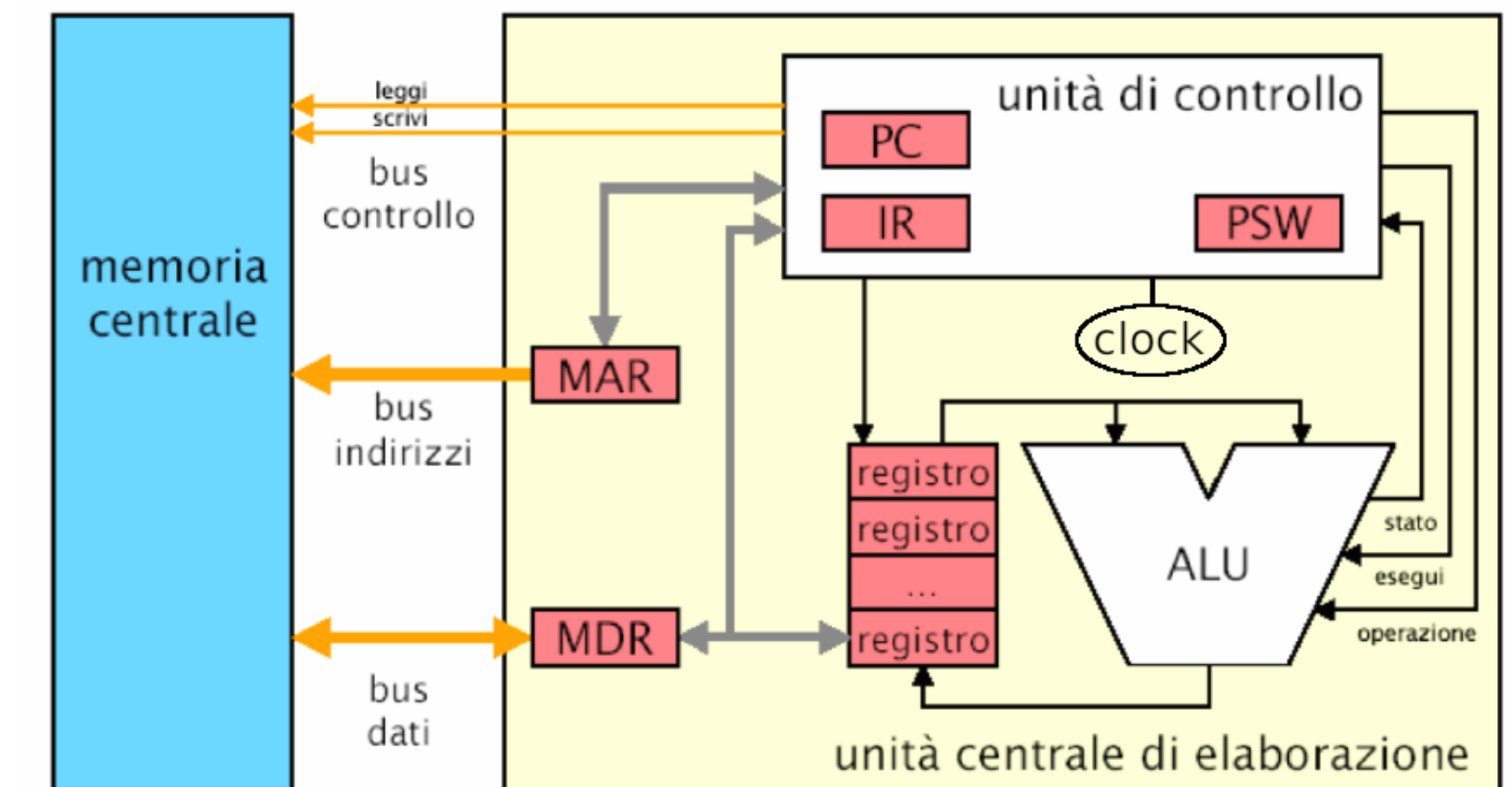1. Fetch dell'istruzione

- Il **PC** (Program Counter) contiene l'indirizzo dell'istruzione da eseguire.
- Il valore del **PC** viene copiato nel **MAR** (Memory Address Register).
- Il MAR invia l'indirizzo alla memoria tramite il **bus indirizzi**.
- La **control unit** attiva sul **bus di controllo** il segnale **read**.
- La memoria legge l'istruzione e la manda sul **bus dati**.
- Il dato passa nel **MDR** (Memory Data Register).
- Dal MDR l'istruzione viene caricata nell'**IR** (Instruction Register).
- Il **PC viene incrementato** per puntare alla prossima istruzione.



lw \$10, 4(\$8)

carica in \$10 la word che si trova all'indirizzo contenuto nel registro \$8 + un offset di 4 byte

2. Decode dell'istruzione

- L'istruzione contenuta nell'IR viene decodificata dalla **control unit**.

Da qui si identificano:

opcode = lw


rs = \$8

rt = \$10

immediate = 4

Operazioni:

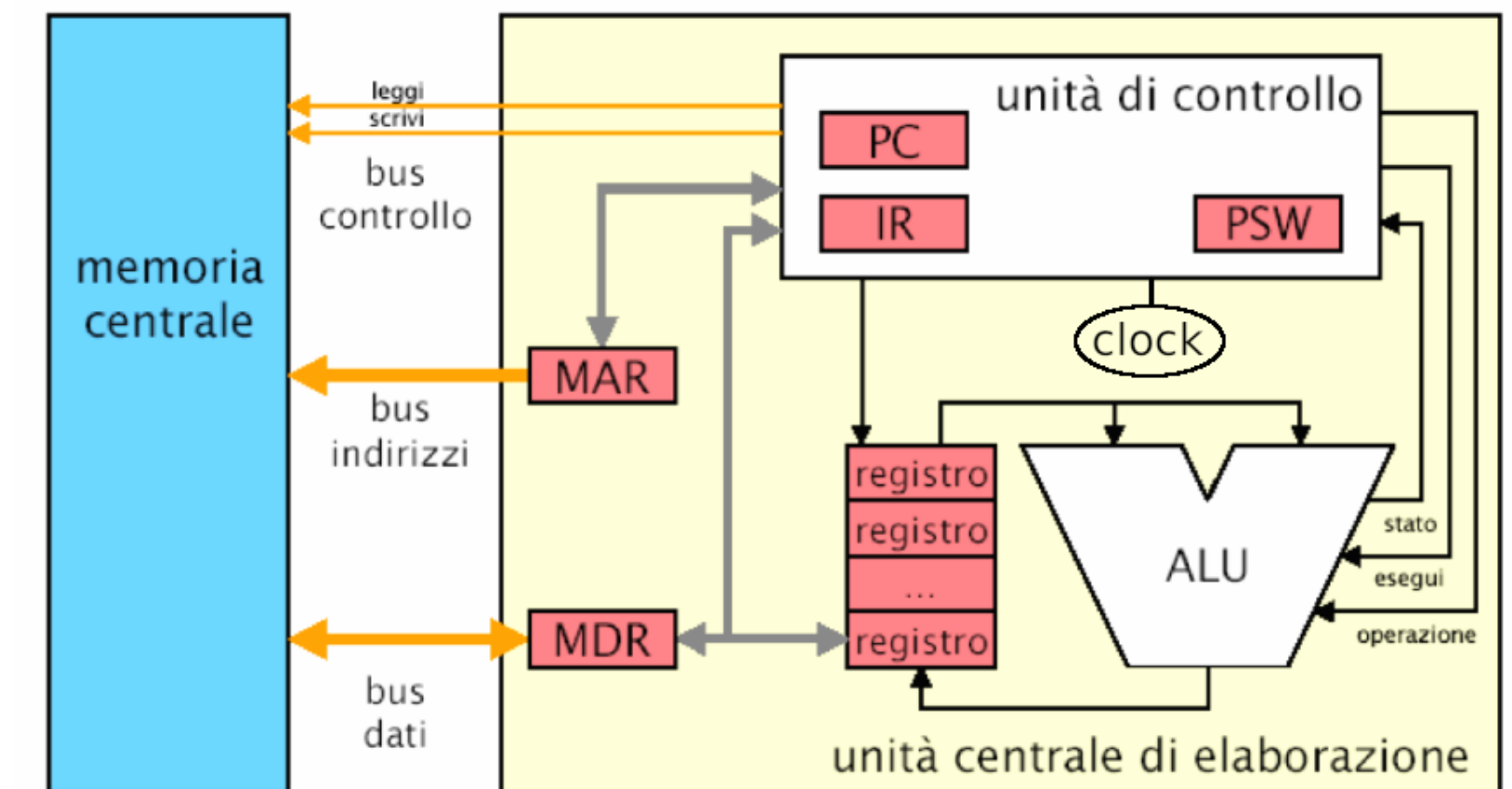- Il **Register File** usa **rs = \$8** come indice
- Accede (legge) al contenuto del registro **\$8**
- Il valore letto viene inviato alla **ALU** (input A)
- L'immediato 4 viene esteso di segno (32 bit) e inviato all'altra entrata della ALU (input B).





3 GRANDI DOMANDE

1. Come posso rappresentare l'informazione nel pc?

2. Come posso **realizzare fisicamente** tale rappresentazione?

3. Come posso costruire il pc a partire dagli elementi di base?



INSTRUCTION SET ARCHITECTURE

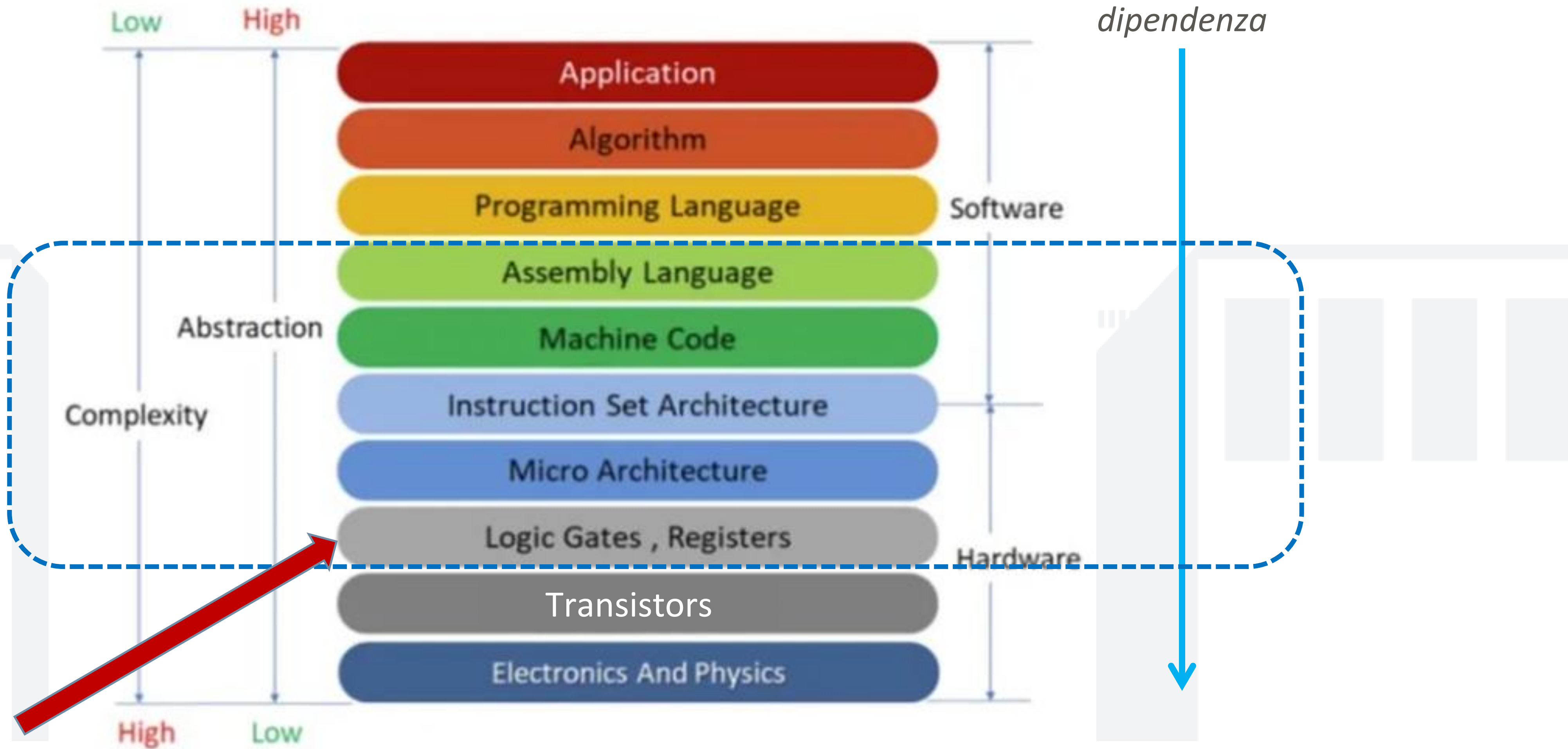 

CIRCUITI LOGICI: INTRODUZIONE

I circuiti logici sono realizzati come **circuiti integrati** su chip di silicio (piastrina)

  - **Porte (gate)** e fili depositati su chip di silicio, inseriti in un package e collegati all'esterno con un certo insieme di pin (piedini)
- I circuiti integrati si distinguono per grado di integrazione
- Da singole porte indipendenti a circuiti più complessi



CIRCUITI LOGICI: INTEGRAZIONE

- Integrazione
 - **SSI (Small Scale Integrated):** 1-10 porte
 - **MSI (Medium Scale Integrated):** 10-100 porte
 - **LSI (Large Scale Integrated):** 100-100.000 porte
 - **VLSI (Very Large Scale Integrated):** > 100.000 porte
- Con **SSI**, i circuiti integrati contenevano poche porte, direttamente collegate ai pin esterni
- Con tecnologia **MSI**, i circuiti integrati contenevano alcuni componenti base
 - circuiti comunemente usati nel progetto di un computer
- Con tecnologia **VLSI**, i circuiti integrati possono oggi contenere una CPU completa (o più)
 - microprocessore

CIRCUITI LOGICI

Nell'elettronica digitale sia gli ingressi che le uscite possono assumere solo i valori di **segnale alto** (1 per convenzione) o **basso** (0 per convenzione).

In un circuito digitale i valori binari sono ottenuti tramite discretizzazione dei segnali:

Falso: segnali con voltaggio basso ≤ 1

Vero: segnali con voltaggio più alto > 1



- Un **circuito** (o rete) **combinatoria** è quel circuito il cui lo stato delle uscite dipende solo dalla funzione logica applicata allo stato istantaneo (cioè in un determinato istante di tempo) delle sue entrate.
- Un **circuito** (o rete) **sequenziale** è quel circuito il cui lo stato delle uscite non dipende solo dalla funzione logica applicata ai suoi ingressi, ma anche sulla base di valori pregressi collocati in memoria.

PORTE LOGICHE


- Le **porte logiche** sono i componenti elettronici che permettono di svolgere le operazioni logiche **primitive** oltre che a quelle direttamente **derivate**.
 - Le porte logiche che realizzano le operazioni principali dell'**algebra booleana**
 - Una porta logica è un circuito elettronico che, dati dei segnali 0 e 1 in input, produce un segnale in output ottenuto effettuando una operazione booleana sugli ingressi
- **Le porte logiche hanno n input e generalmente 1 output**
 - A ogni combinazione di valori in ingresso corrisponde una e solo una combinazione in di valori uscita
 - *Dati gli input, l'output corrispondente appare quasi istantaneamente*

- Porte logiche **fondamentali**: AND, OR, NOT
- Porte logiche **derivate**: NAND, NOR, XOR

PORTA LOGICA **AND**

La porta logica **AND** svolge l'operazione logica di AND tra due bit, detta anche **prodotto logico**.

 Considerando due entrate A e B, l'uscita $A \cdot B$ è data da:




A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

PORTA LOGICA OR

La porta logica **OR** svolge l'operazione logica di OR tra due bit, detta anche **somma logica**.

 Considerando due entrate A e B, l'uscita A + B è data da:




A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

PORTA LOGICA NOT

La porta logica **NOT** svolge l'operazione logica di NOT su un bit, detta anche **negazione logica**.

 Considerando un'entrata A , l'uscita \bar{A} è data da:



A	\bar{A}
0	1
1	0


PORTE LOGICHE DERIVATE

Oltre alle porte logiche fondamentali (AND, OR, NOT) esistono altre porte che sono realizzate combinando le porte fondamentali, il cui principale scopo è la semplificazione dei circuiti (realizzando operazioni composte in un unico componente).

- Le porte logiche derivate sono **NAND, NOR e XOR.**

PORTA LOGICA **NAND**

 
La porta logica **NAND** svolge l'operazione logica di NOT sul bit risultante dall'operazione AND sui bit in ingresso.



A	B	A•B	A NAND B
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

PORTA LOGICA **NOR**

 
La porta logica **NOR** svolge l'operazione logica di NOT sul bit risultante dall'operazione AND sui bit in ingresso.



A	B	A+B	A NOR B
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

PORTA LOGICA **XOR**

 La porta logica **XOR** opera come disgiunzione esclusiva tra due input.




A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Funzione logica:

$$A \oplus B = \text{not}(A) \cdot B + A \cdot \text{not}(B)$$

PORTE CON PIÙ DI DUE INGRESSI

- Ad eccezione della porta NOT, le altre porte logiche possono esistere anche ad **N ingressi** (2, 3, 4,...,N).
- Queste porte svolgono l'**operazione logica associata su N bit invece che su 2**.
 - sono particolarmente comode nella rappresentazione grafica dei circuiti logici.
- Nella pratica, cioè nella realizzazione di circuiti, se si hanno a disposizione solo porte a 2 ingressi, è possibile realizzare porte a N ingressi collegando a **cascata** tra loro porte a 2 ingressi.
 - **Esempio:** una AND a 3 ingressi si può creare usando 2 AND a 2 ingressi come segue:

 

Funzione logica:
 $M = A \cdot B \cdot C$

OSSERVAZIONI

Qualunque funzione logica può essere costruita usando le porte logiche AND, OR e NOT.

Le porte NOR e NAND svolgono la funzione di inverter e sono definite **universali**.

NAND → OR

$$A \text{ NAND } B = \text{NOT}(A \cdot B) = (\text{NOT } A) + (\text{NOT } B)$$

La porta NAND si può quindi realizzare anche con una NOT e un AND in cascata, oppure con due NOT e una OR.

NAND → NOT

$$A \text{ NAND } 1 = \text{NOT}(A \cdot 1) = (\text{NOT } A)$$

Quando uno dei due ingressi alla NAND è 1, allora la porta equivale a negare l'altro input. In tal caso basta una porta NOT.

PROPRIETA', ASSIOMI E TEOREMI DELL'ALGEBRA BOOLEANA

L'algebra di Boole (anche detta algebra booleana, logica booleana o reticolo booleano), in matematica e logica matematica, è il ramo dell'algebra in cui le variabili possono assumere **solamente i valori vero e falso** (valori di verità), generalmente denotati rispettivamente come **1 e 0**.



https://it.wikipedia.org/wiki/Algebra_di_Boole

N°	Nome	Proprietà
1	Proprietà associativa	$a + (b + c) = (a + b) + c$; $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
2	Proprietà commutativa	$a + b = b + a$; $a \cdot b = b \cdot a$
3	Proprietà distributiva	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
4	Assioma dell'annullamento	$a \cdot 0 = 0$; $a + 1 = 1$
5	Assioma del Complemento	$(a + \bar{a}) = 1$; $(a \cdot \bar{a}) = 0$
6	Assioma dell'idempotenza	$a \cdot a = a$; $a + a = a$
7	Assioma doppia negazione	$\bar{\bar{a}} = a$
8	Teorema di DeMorgan	$a + b = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b}}$; $a \cdot b = \overline{\bar{a} + \bar{b}}$
9	Teorema dell'assorbimento	Se $Y = a + ab$ allora $Y = a$
10	Teorema del consenso	Se $Y = ab + \bar{a}c + bc$ allora $Y = ab + \bar{a}c$

Leggi di De Morgan

$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$$

TEOREMA DI ESPRESSIONE CANONICA (O DEI MINTERMINI)

Qualunque funzione logica può essere costruita usando le porte logiche AND, OR e NOT.

Il Teorema dei Mintermini afferma che **ogni funzione booleana può essere espressa come una somma (operazione OR) di mintermini.**

Un **mintermine** è un prodotto (operazione AND) di tutte le variabili della funzione, ciascuna presente in forma diretta o negata, che rendono la funzione uguale a **1**.

In altre parole, per ogni combinazione di variabili in cui la funzione booleana restituisce 1, esiste un mintermine corrispondente. La somma di tutti questi mintermini fornisce una rappresentazione completa della funzione, nota come **prima forma canonica o forma normale disgiuntiva (Sum of Products, SOP).**

È un **modo standard per rappresentare una funzione logica** usando solo AND (prodotto logico), OR (somma logica), NOT (negazione).

TEOREMA DI ESPRESSIONE CANONICA DUALE (O DEI MAXTERMINI)

Qualunque funzione logica può essere costruita usando le porte logiche AND, OR e NOT.

Il Teorema dei Maxtermini afferma che **ogni funzione booleana può essere espressa come un prodotto (operazione AND) di maxtermini.**

Un **maxtermine** è una **somma** (operazione OR) di tutte le variabili della funzione, ciascuna presente in forma diretta o negata, che rendono la funzione uguale a 0.


In altre parole, per ogni combinazione di variabili in cui la funzione booleana restituisce 0, esiste un maxtermine (somma) corrispondente. La somma di tutti questi maxtermini fornisce una rappresentazione completa della funzione, nota come **seconda forma canonica o forma normale congiuntiva (Product of Sums, POS).**

È un **altro modo standard per rappresentare una funzione logica** usando solo AND (prodotto logico), OR (somma logica), NOT (negazione).

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	S	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

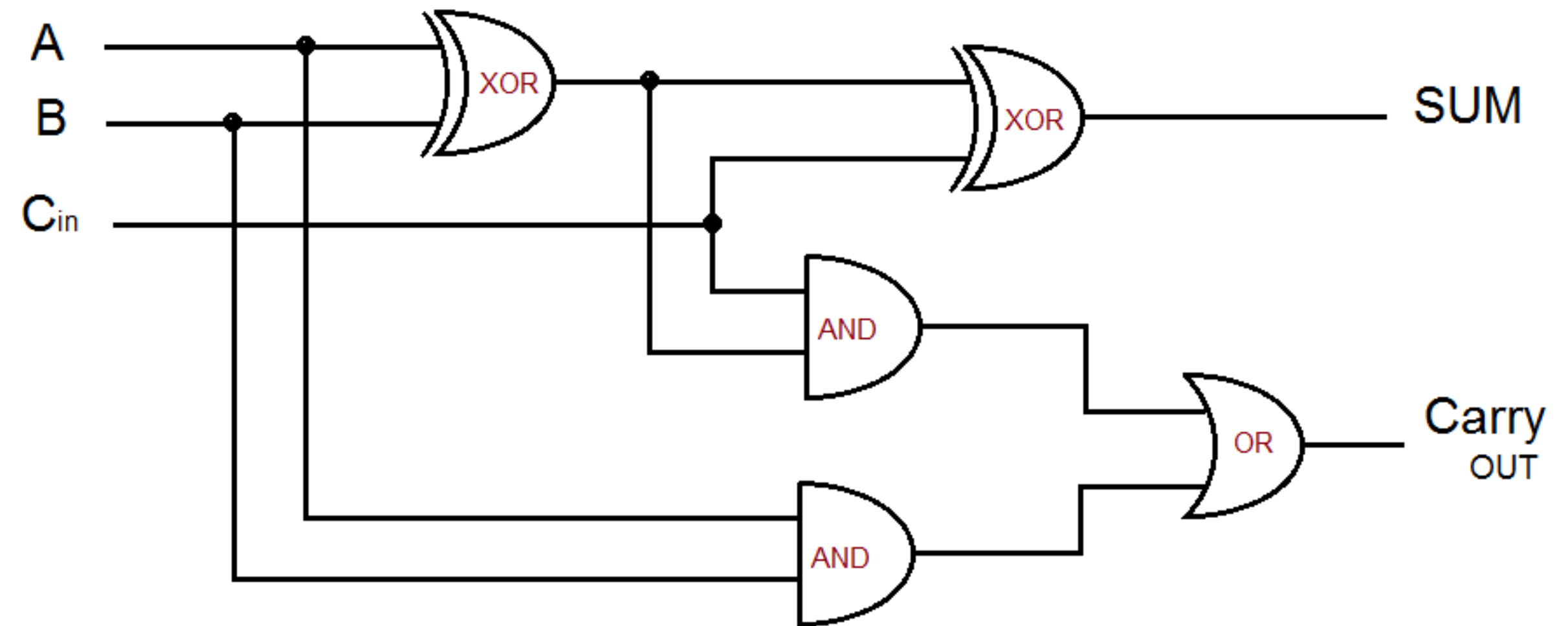


Questo circuito realizza la **SOMMA BINARIA** tra due bit (con riporto).

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Inputs			Outputs	
A	B	C_{in}	S	
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

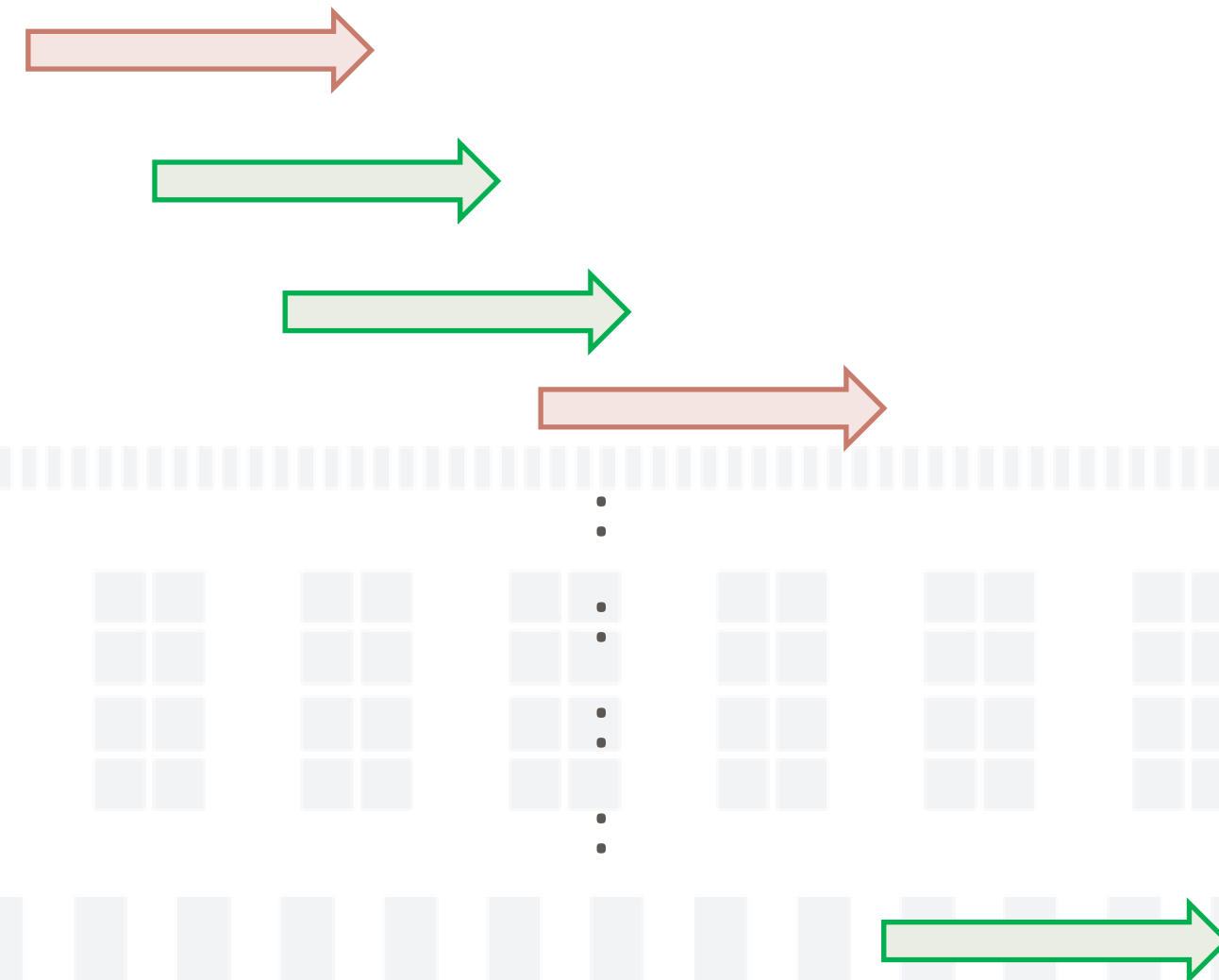

Applichiamo il *Teorema dei Mintermini* **OPPURE** il *Teorema dei Maxtermini* usando, rispettivamente, i **mintermini** **OPPURE** i **maxtermini** e poi combinandoli tra loro:

(1) Nel caso della forma SOP, cerchiamo le righe dove $S=1$, formiamo i mintermini come prodotto delle variabili e poi li sommiamo.

(2) Nel caso della forma POS, cerchiamo le righe dove $S=0$, i maxtermini sono somma delle variabili e vengono moltiplicati tra loro.

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Considerando la forma SOP del Teorema.. (*continua..*)

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	S	
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

$$\text{not}(A) \cdot \text{not}(B) \cdot C$$

$$\text{not}(A) \cdot B \cdot \text{not}(C)$$


$$A \cdot \text{not}(B) \cdot \text{not}(C)$$

$$A \cdot B \cdot C$$

$$S = \text{not}(A) \cdot \text{not}(B) \cdot C + \text{not}(A) \cdot B \cdot \text{not}(C) + A \cdot \text{not}(B) \cdot \text{not}(C) + A \cdot B \cdot C$$

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

 

Considerando la forma SOP del Teorema.. (*continua..*)

$$S = \text{not}(A) \cdot \text{not}(B) \cdot C + \text{not}(A) \cdot B \cdot \text{not}(C) + A \cdot \text{not}(B) \cdot \text{not}(C) + A \cdot B \cdot C$$

semplificazione (usando proprietà e assiomi dell'algebra booleana)

$$S = \{\text{not}(A) \cdot \text{not}(B) + A \cdot B\} \cdot C + \{\text{not}(A) \cdot B + A \cdot \text{not}(B)\} \cdot \text{not}(C)$$

pr. distrib. inversa

$$A \oplus B$$

$$\text{not}(A) \cdot \text{not}(B) + A \cdot B = \text{NOT}(A \oplus B)$$

$$S = \text{not}(A \oplus B) \cdot C + (A \oplus B) \cdot \text{not}(C)$$


A	B	A XOR B	NOT(A XOR B)
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Considerando la forma SOP del Teorema..

$$S = (A \oplus B) \oplus C$$

 

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Considerando la forma **POS** del Teorema.. (*continua..*)

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	S	
0	0	0	0	$A + B + C$
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	0	$A + \text{not}(B) + \text{not}(C)$
1	0	0	1	
1	0	1	0	$\text{not}(A) + B + \text{not}(C)$
1	1	0	0	$\text{not}(A) + \text{not}(B) + C$
1	1	1	1	

$$S = (A + B + C) \cdot (A + \text{not}(B) + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(A) + B + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(A) + \text{not}(B) + C)$$

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder

Considerando la forma POS del Teorema.. (*continua..*)

$$S = (A + B + C) \cdot (A + \text{not}(B) + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(A) + B + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(A) + \text{not}(B) + C) =$$

$$= [A + (B + C) \cdot (\text{not}(B) + \text{not}(C))] \cdot [\text{not}(A) + (B + \text{not}(C)) \cdot (\text{not}(B) + C)] =$$


$$= [A + \cancel{B \cdot \text{not}(B)} + C \cdot \text{not}(B) + B \cdot \text{not}(C) + \cancel{C \cdot \text{not}(C)}] \cdot [\text{not}(A) + \cancel{B \cdot \text{not}(B)} + \text{not}(C) \cdot \text{not}(B) + B \cdot C + \cancel{C \cdot \text{not}(C)}] =$$

$$= [A + C \cdot \text{not}(B) + B \cdot \text{not}(C)] \cdot [\text{not}(A) + \text{not}(C) \cdot \text{not}(B) + B \cdot C] = \text{not}(B \oplus C)$$

$$= A \cdot \cancel{\text{not}(A)} + (B \oplus C) \cdot \text{not}(A) + A \cdot \text{not}(B \oplus C) + (B \oplus C) \cdot \cancel{\text{not}(B \oplus C)} =$$

$$= \text{not}(A) \cdot (B \oplus C) + A \cdot \text{not}(B \oplus C) = A \oplus B \oplus C$$

$B \oplus C$

 

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

- La tabella definisce una funzione logica unica
- **L'espressione canonica (SOP o POS) è unica**

- *La forma algebrica della funzione logica è unica: **NO!***
- *Ci possono essere circuiti equivalenti che implementano la stessa funzione logica.*

IL PRIMO CIRCUITO LOGICO

Full adder: circuito che realizza la SOMMA BINARIA tra due bit (con riporto).

Inputs			Outputs	
A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

Esercizio

Scrivete l'espressione della funzione logica C_{out} e provate ad integrare il circuito di prima con le porte mancanti

DECODER (1/2)

Un decoder è un componente elettronico caratterizzato dall'avere **n ingressi e 2^n uscite**.

*Lo scopo del decoder è di **impostare allo stato alto l'uscita corrispondente alla conversione in base 10 della codifica binaria a n bit ricevuta in input** (e di impostare allo stato basso tutte le altre).*

In pratica:



- gli n input sono interpretati come un numero unsigned
- se questo numero rappresenta il numero i, allora
 - solo il bit in output di indice i ($i=0,1,\dots,2^n-1$) verrà posto ad 1
 - tutti gli altri verranno posti a 0

DECODER (2/2)

2ⁿ uscite, solo 1 valore è attivo per ogni combinazione di input.

Quindi:

  - l'ingresso seleziona una delle uscite;
- l'uscita selezionata ha valore 1 tutte le altre 0



A	B	C	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1


← C'è un solo 1 per ogni riga

MULTIPLEXER

Un **multiplexer**, detto anche **selettore**, è un componente elettronico caratterizzato da:

- 2^n entrate principali
- n entrate di controllo (selettore)
- 1 uscita

 Il valore del selettore determina quale input diviene output.



MULTIPLEXER


Esempio 1

Funzione logica

$$C = (A \cdot \bar{S}) + (B \cdot S)$$

Qual è la tabella di verità di questo circuito?

Circuito logico equivalente

 

S ha la funzione di segnale di controllo


S	A	B	C
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

MULTIPLEXER

 Esempio 2

Circuito logico

Quale funzione logica viene implementata??



$$Y = A\bar{P}_1\bar{P}_2 + B\bar{P}_1P_2 + CP_1\bar{P}_2 + DP_1P_2$$

MULTIPLEXER

Esempio 2

$$Y = A\bar{P}_1\bar{P}_2 + B\bar{P}_1P_2 + CP_1\bar{P}_2 + DP_1P_2$$


 


Tabella di verità

P_1	P_2	Y
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

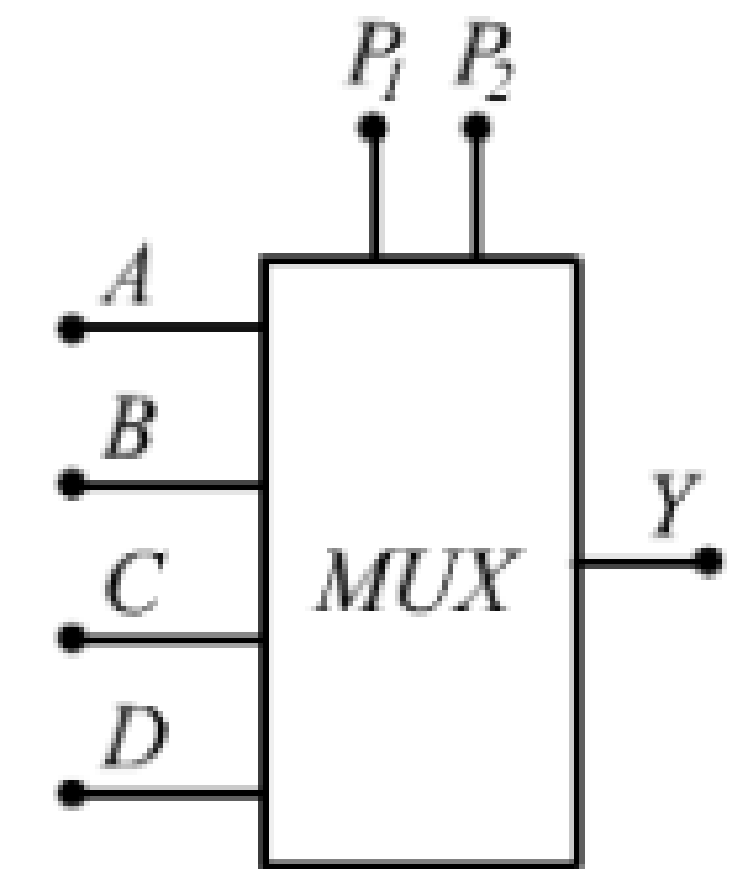

Circuito con 2 segnali di controllo

Materiale per la lezione

- Appendice B, Patterson & Hennessy

Prossima lezione: 18 marzo, h.16:00, aula 3B