



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**


Circuiti in logica sequenziale

Prof.ssa Giulia Cisotto

giulia.cisotto@units.it

Trieste, 25 marzo 2026

 S-R Latch è un circuito composto da 2 porte NOR concatenate. S = Set e R = Reset.



Input		Stato Interno	Output	
S	R	Old Q	Q	Q̄
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1/0	0	1
1	0	1/0	1	0
1	1	1/0	0	0

S = 0 e R = 0
Configurazione di riposo


Input		Stato Interno	Output	
S	R	Old Q	Q	Q̄
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1/0	0	1
1	0	1/0	1	0
1	1	1/0	0	0

S = 1 e R = 0
Configurazione di SET

Input		Stato Interno	Output	
S	R	Old Q	Q	Q̄
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1/0	0	1
1	0	1/0	1	0
1	1	1/0	0	0

S = 0 e R = 1
Configurazione di RESET

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

Potenziale instabilità


Input		Stato Interno	Output	
S	R	Old Q	Q	Q̄
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1/0	0	1
1	0	1/0	1	0
1	1	1/0	0	0

S	R	Stato
0	0	Old Q
1	0	1
0	1	0
1	1	-

SOLUZIONE: RENDERE IL CIRCUITO SINCRONO

Il segnale di **clock** è fondamentale per le reti sequenziali che sono caratterizzate da uno **stato**

 Clock – definito come un segnale (onda quadra) con un periodo predeterminato e costante.





Caratterizzato da un periodo T (oppure ciclo) di clock e dalla frequenza F (definita come $1/\text{periodo}$) e misurata in Hertz $F = 1/T$. **Il periodo è definito come il tempo tra due fronti di salita.**

Nota. Il periodo in cui il clock è a 1 potrebbe durare diversamente dal tempo in cui sta a 0.

Es: con **duty cycle** di 50% i due tempi sono uguali.

Se la circuiteria è «fatta bene» il *duty cycle* non è un parametro critico. ***Quello che conta è T !***

D LATCH

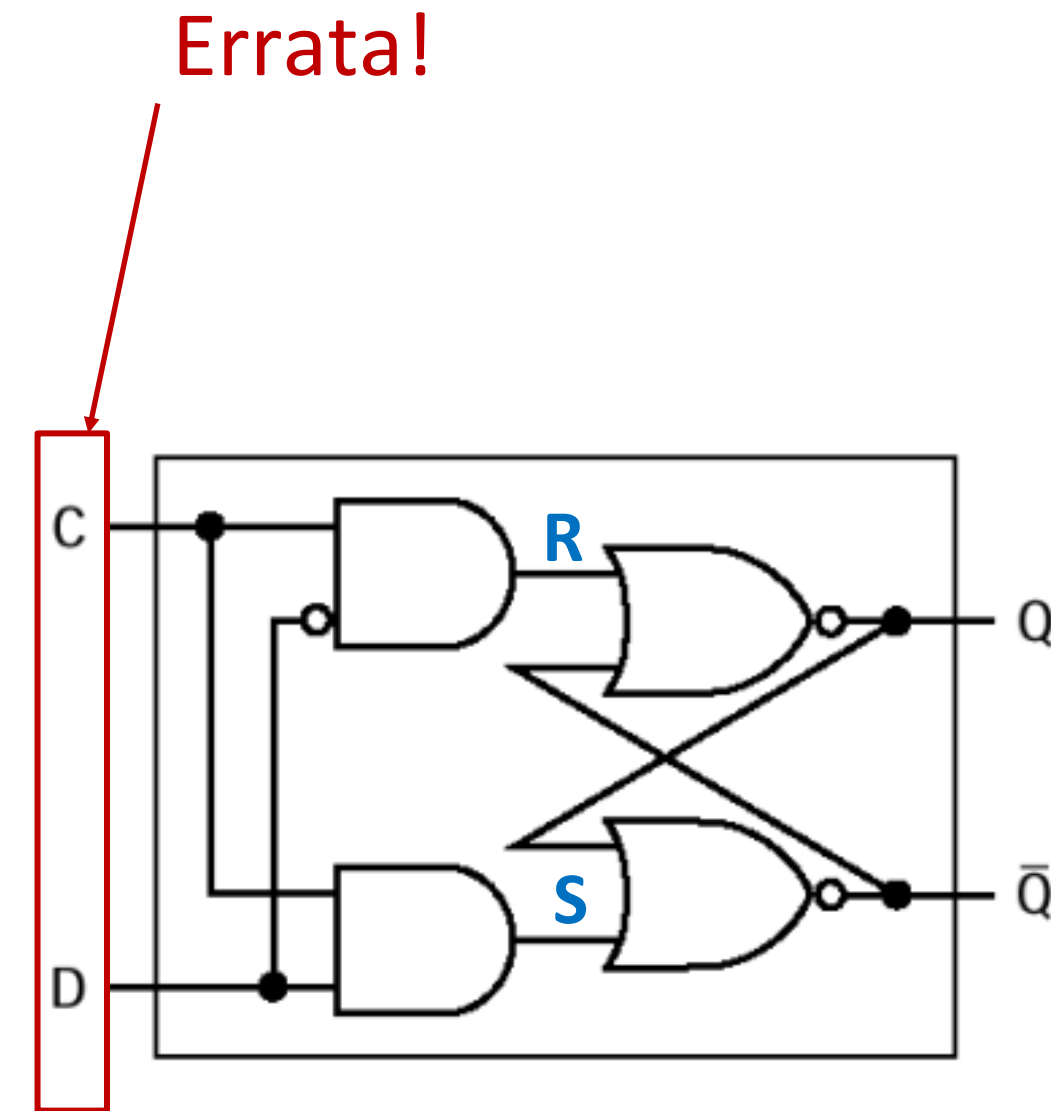 

Diventa quindi *impossibile* avere $S=R=1$.

Nota: il D latch è un circuito *level-sensitive*, ovvero si attiva (aggiorna il suo output) ogni volta che il clock è alto.


CLOCK	D	Q(T)	Q(T+1)
0	-	0	0
0	-	1	1
1	0	-	0
1	1	-	1

Configurazione di riposo
Reset
Set

$Q(T)$: stato precedente; $Q(T+1)$: stato successivo

!Trasparenza indesiderata: mentre il clock è alto, l'ingresso si propaga direttamente all'uscita, quindi Q potrebbe cambiare più volte nello stesso ciclo.

D FLIP FLOP

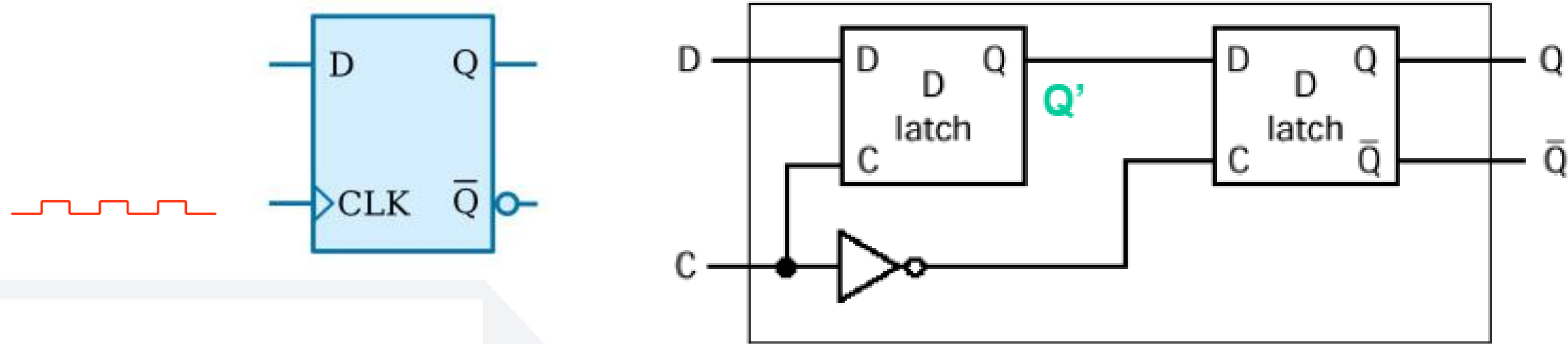



Clock	D	Q(t)	Q(t+1)
Fronte di salita	0	-	0
Fronte di salita	1	-	1
0	-	0	0
0	-	1	1
1	-	0	0
1	-	1	1

-: irrilevante

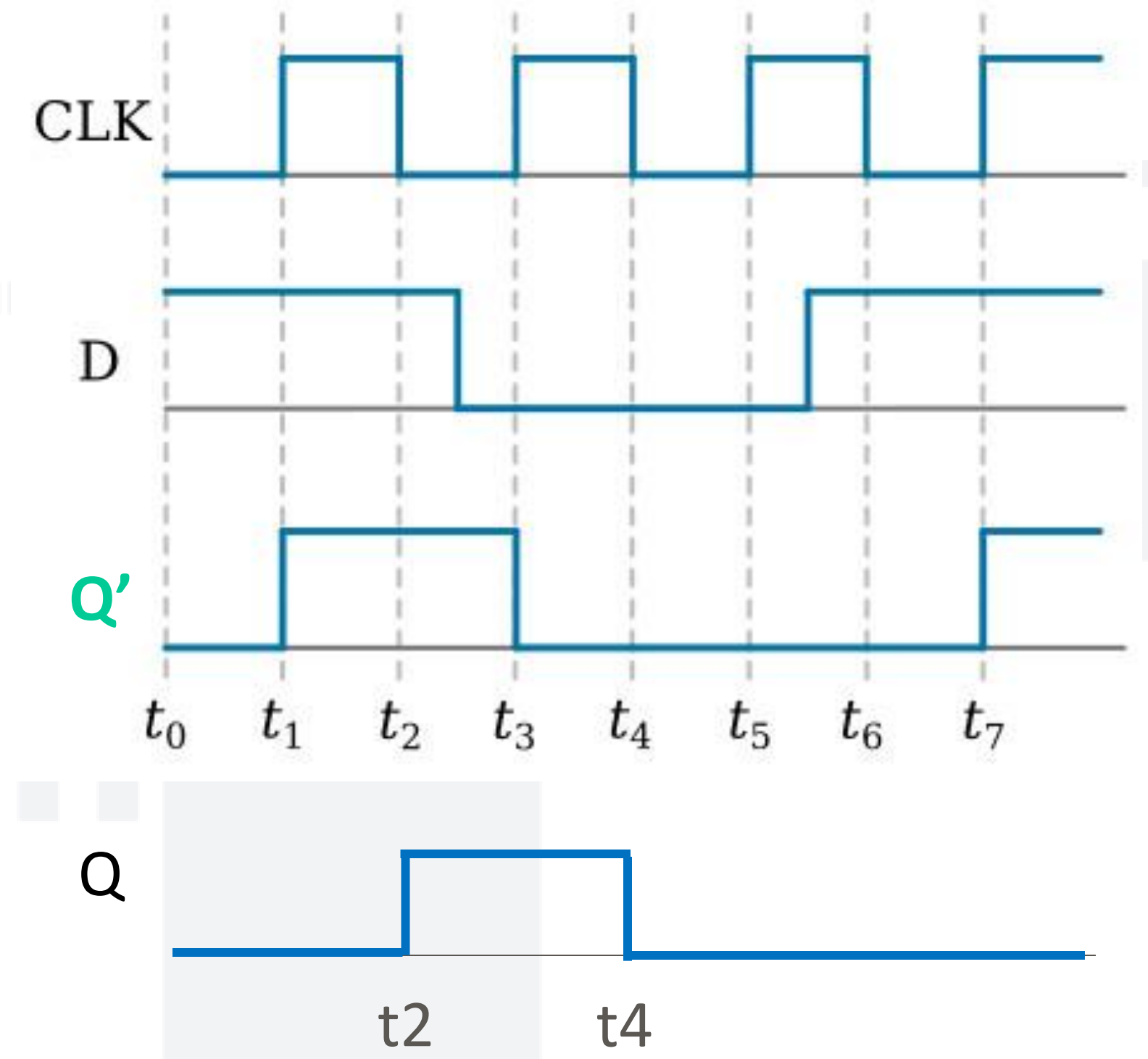Esempio:

Nota: sono visualizzati solo alcuni istanti di tempo



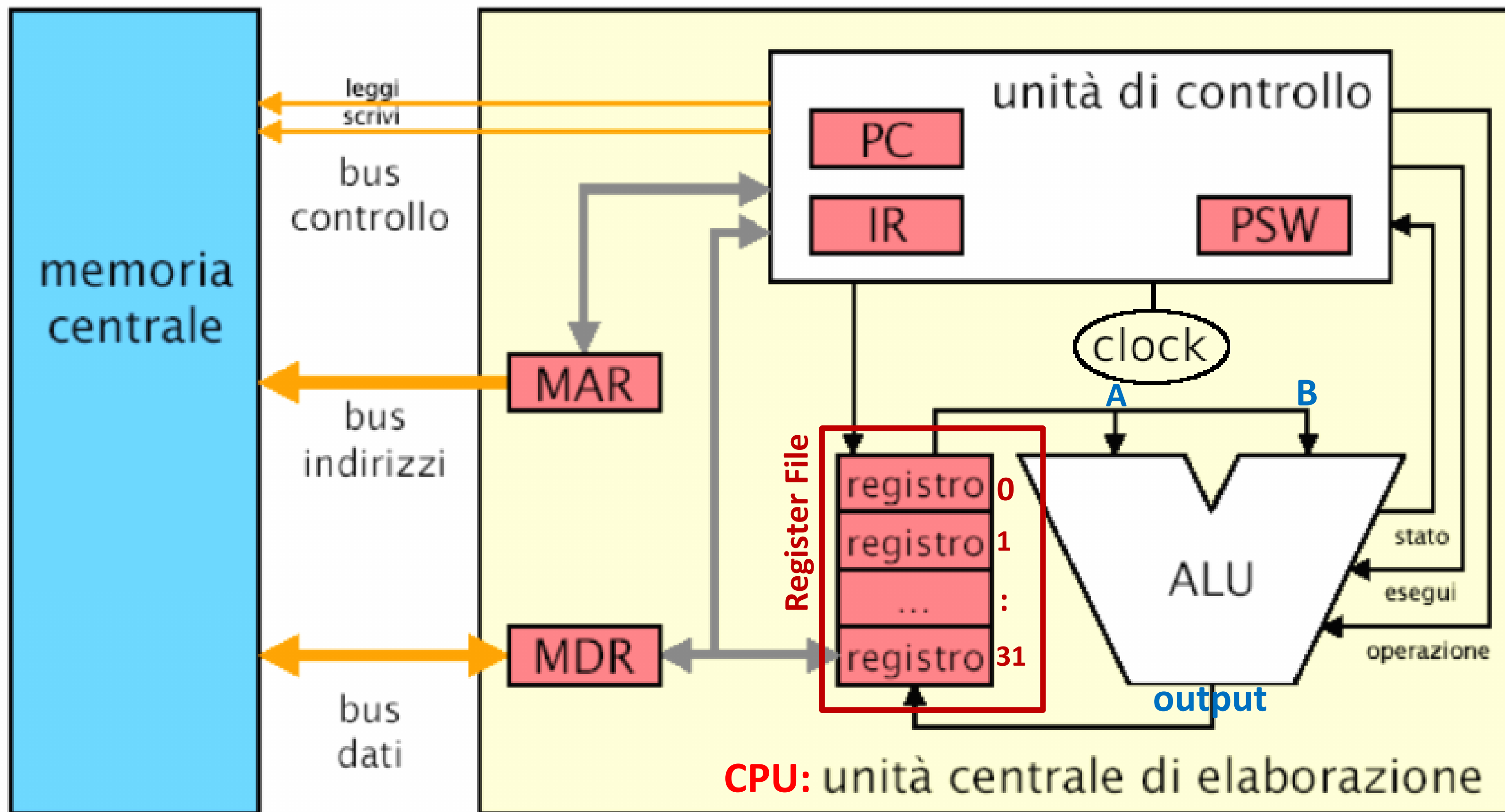

IR: Instruction Register

→ È l'istruzione che la CPU sta decodificando/ eseguendo.

PC: Program Counter

→ Contiene l'indirizzo della prossima istruzione.

MAR: Memory Address Register

→ Contiene l'indirizzo di memoria da cui leggere o in cui scrivere, va sul bus indirizzi.

MDR: Memory Data Register

→ Contiene il dato letto dalla memoria o da scrivere in memoria, va su bus dati.

PSW: Program Status Word

→ Serve per decisioni di controllo (branch, condizioni). Il registro di stato: contiene flag (zero, carry, overflow, segno, ecc.).

DOVE CI SERVE LA LOGICA SEQUENZIALE?

DOVE CI SERVE LOGICA SEQUENZIALE?

Usano **logica sequenziale**:

- Register File
- Instruction Register (IR)
- MAR (Memory Address Register)
- MDR (Memory Data Register)
- Memoria (RAM/Cache)

usano D flip flop

Nota: per la RAM si usa tecnologia diversa perché più conveniente (es. transistor e condensatori)

In generale: tutto ciò che **mantiene uno stato nel tempo**

REGISTRI E REGISTER FILE

Register File, Instruction Register (IR), Memory Address Register (MAR), Memory Data Register (MDR) hanno in comune il fatto di essere **REGISTRI**.


Un **registro** è costituito da **n flip-flop**

➤ Nel MIPS ogni registro è di 1 word = 4 byte = 32 bit

I registri sono organizzati in un **Register File**

➤ Il Register File del MIPS ha 32 registri (32 x 32 = 1024 flip flop)

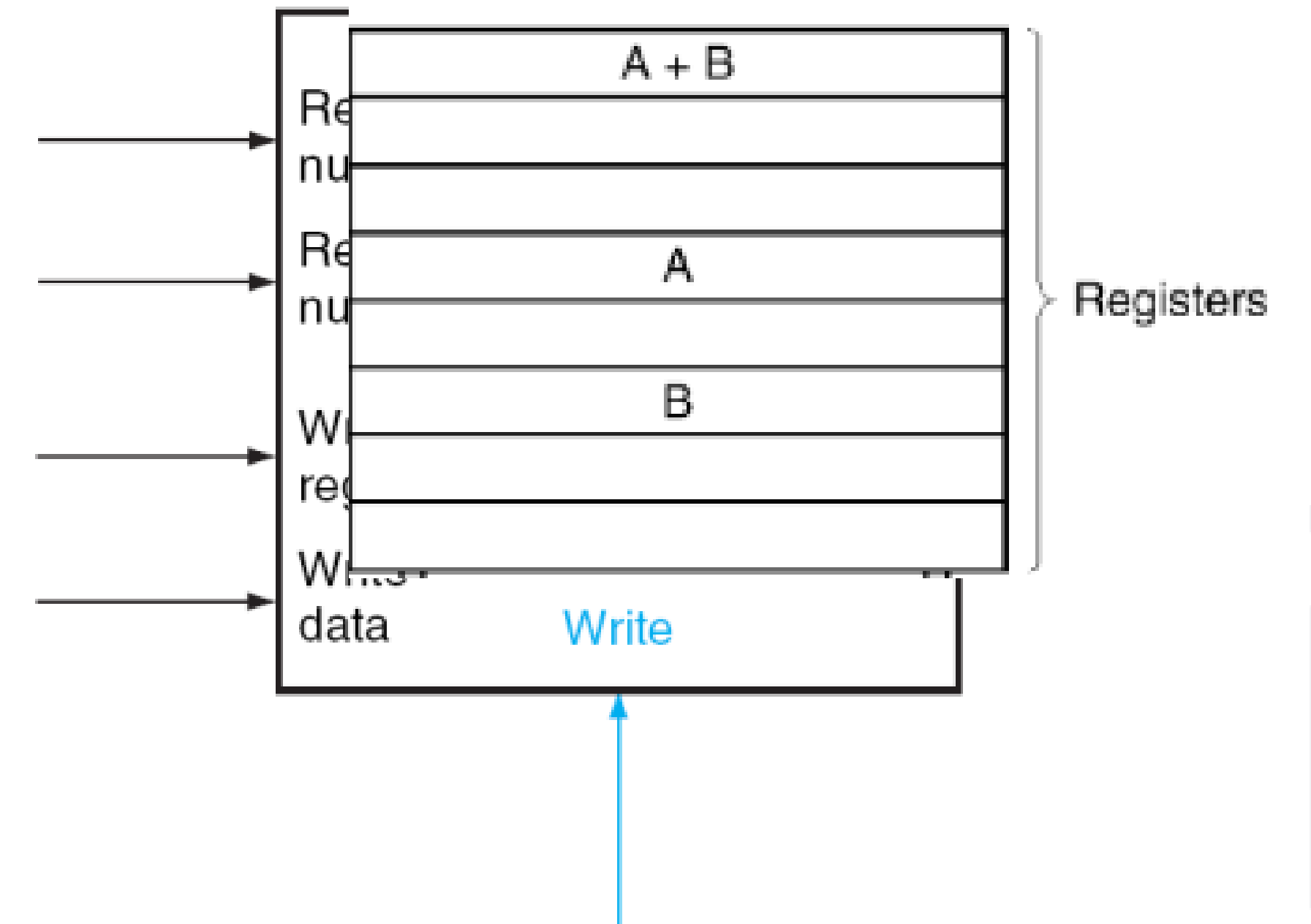➤ Il Register File permette la lettura di 2 registri e la scrittura di 1 registro



REGISTER FILE

Read Reg1 # (5 bit)

numero del 1o registro da leggere

Read Reg2 # (5 bit)

numero del 2o registro da leggere

Read data 1 (32 bit)

valore del 1o registro, letto sulla base di Read Reg1 #

Read data 2 (32 bit)

valore del 2o registro, letto sulla base di Read Reg2 #


Write Reg # (5 bit)

numero del registro da scrivere

Write data (32 bit)

valore da scrivere nel registro Write Reg #

Perché 5 bit?
Dove li trovo?

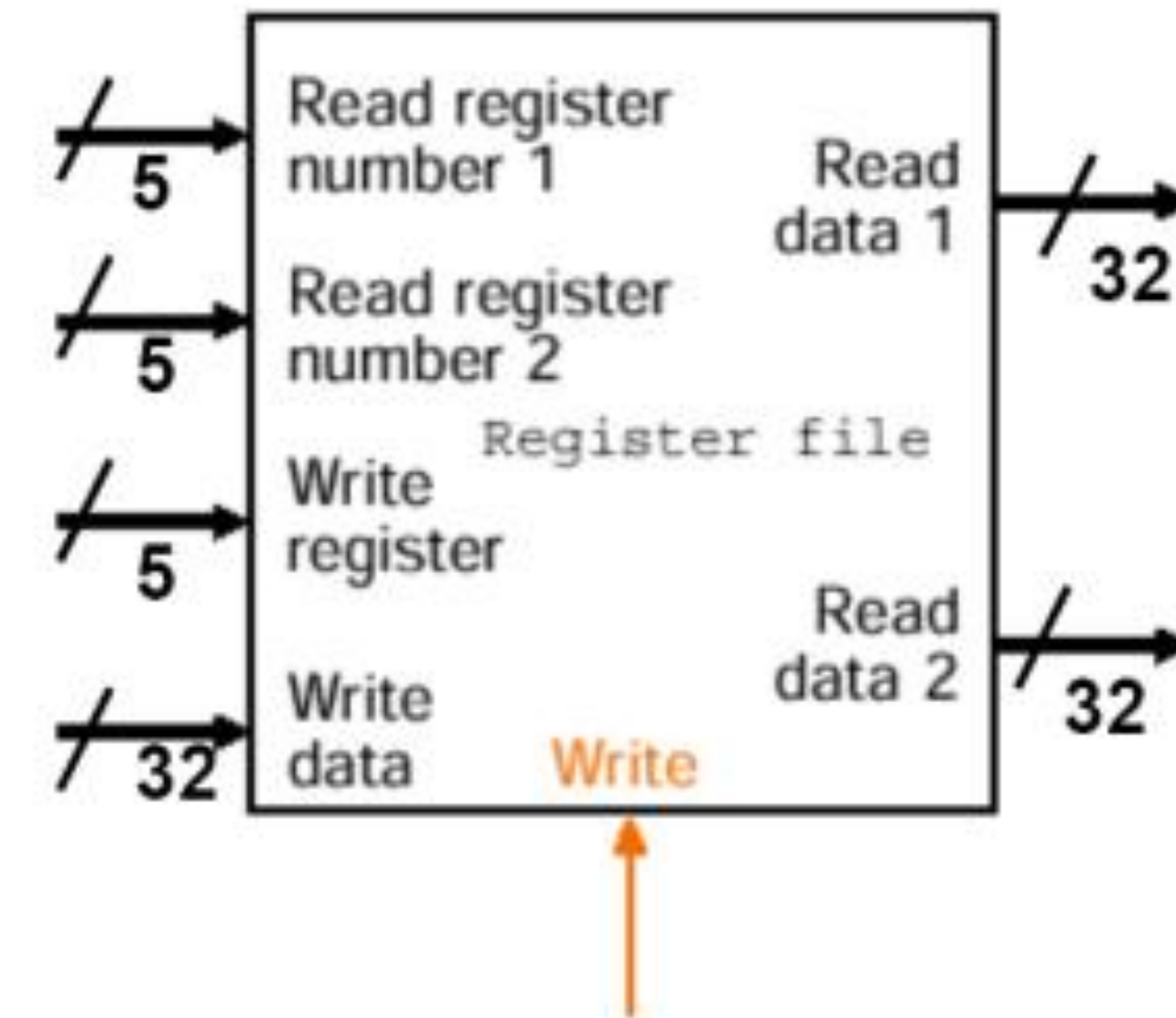


Write

- segnale di controllo messo in AND con il *clock*
- solo se **Write=1**, il valore di **Write data** viene scritto in uno dei registri

RICORDATE LA CODIFICA ISA DI UN'ISTRUZIONE?

000000010000100010101000000100000

add \$10, \$8, \$9

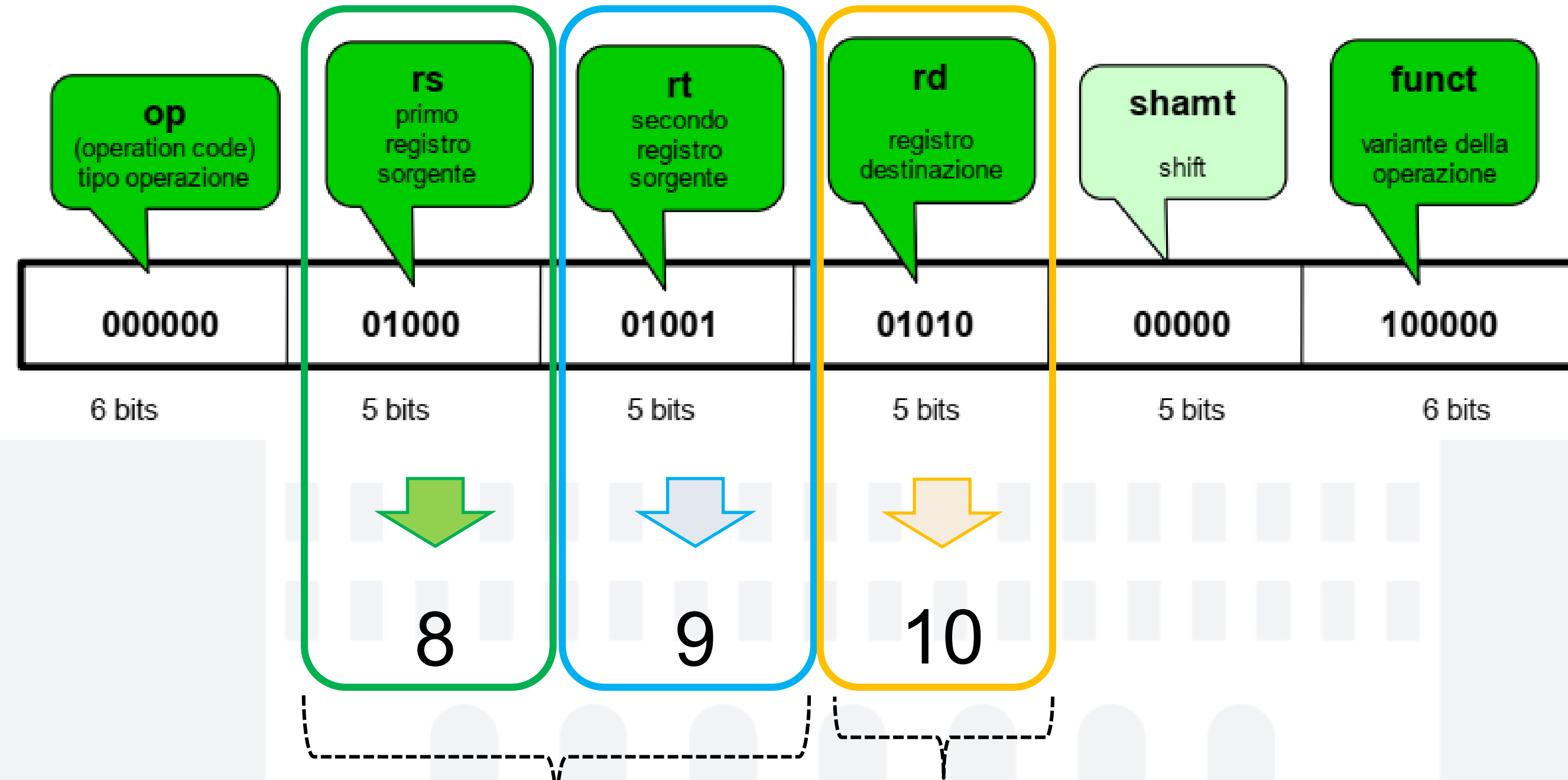

Read Reg1 #, Read Reg2 #
(per lettura dal Register File)

Write Reg #
(per scrittura nel Register File)

E adesso come prelevo il dato nel registro
selezionato?




LETTURA DAL REGISTER FILE

- Utilizza i **2 segnali** che indicano i registri da leggere (Read Reg1, Read Reg2)

- Utilizza **2 multiplexer***: ognuno con 32 ingressi e un segnale di controllo da 5 bit

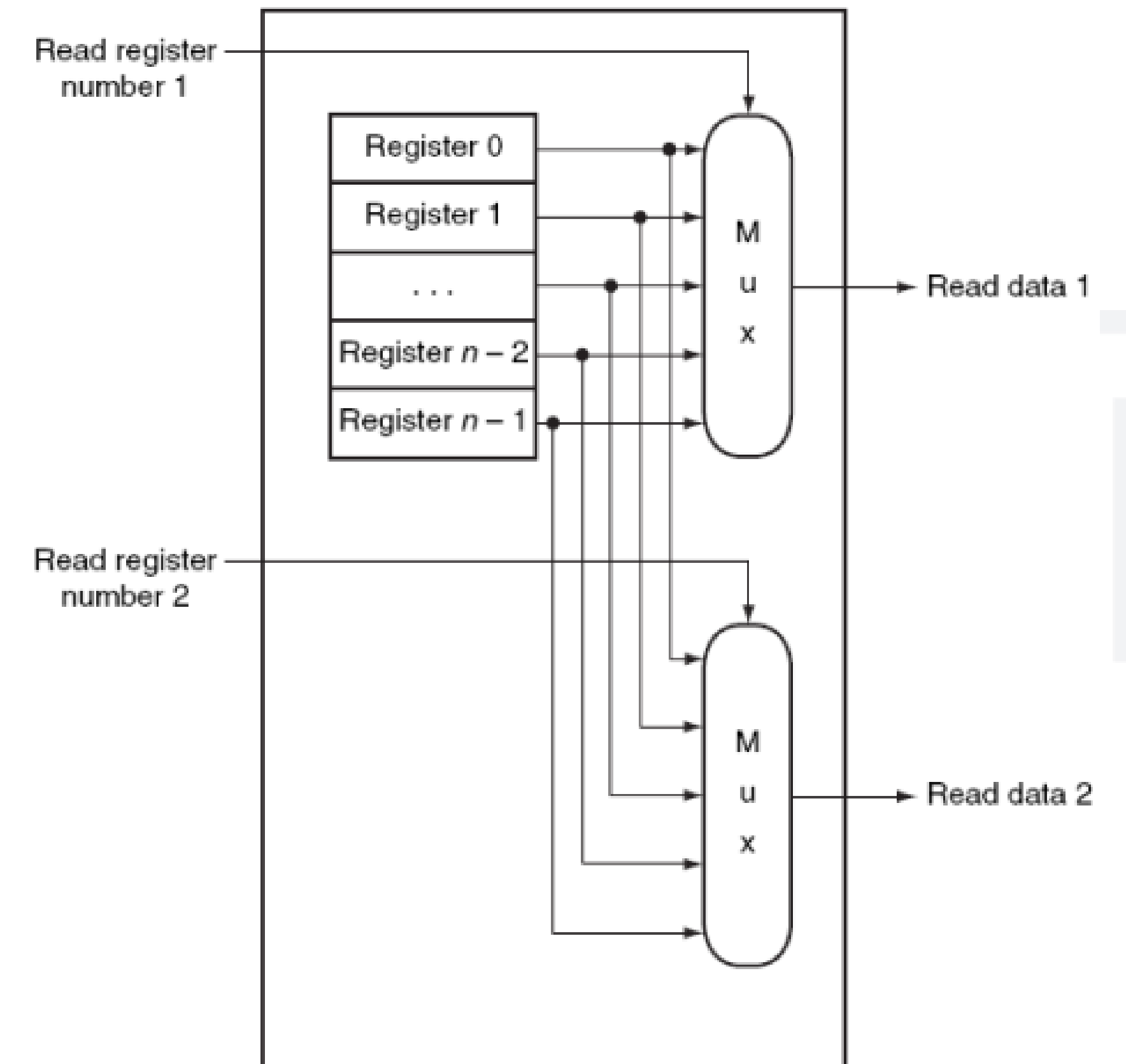- Il Register File fornisce sempre **in output una coppia di registri**



**Nota: visualizzazione compatta: in realtà ogni mux è la serie di 32 mux dove entrano 32 linee da 1 bit*

SCRITTURA NEL REGISTER FILE


Utilizza **3 segnali di input/controllo**:

- Il registro da scrivere (Write Reg Number)
- Il valore da scrivere (Register Data)
- *Il segnale di controllo (Write)*


Utilizza **un decoder** che decodifica il numero del registro da scrivere (Write Register).

Il segnale Write (già in AND con il clock) è in AND con l'output del decoder.

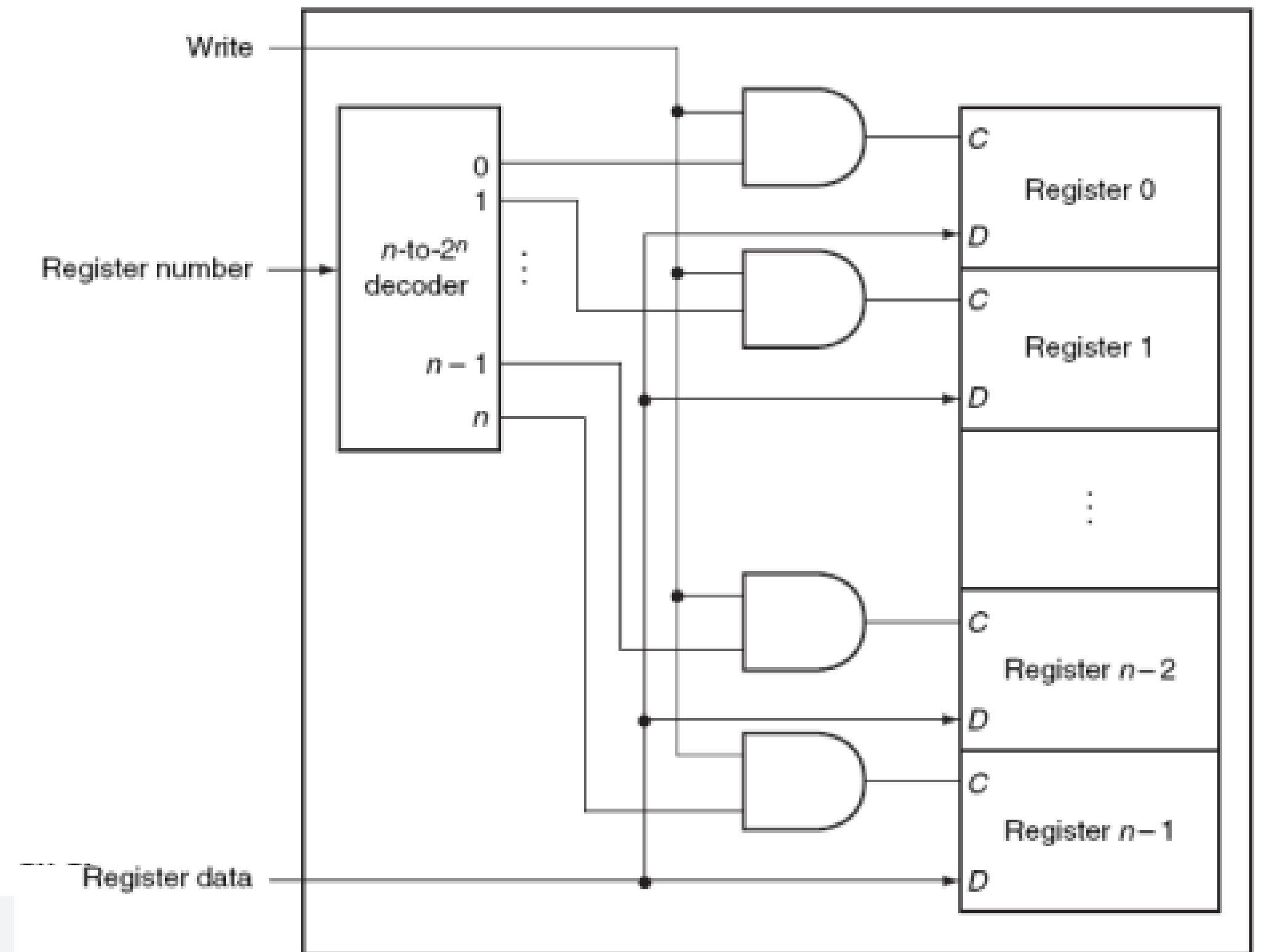Se Write non è *asserted dal clock* nessun valore sarà scritto nel registro.



INTERFACCIA REGISTER FILE CON ALU

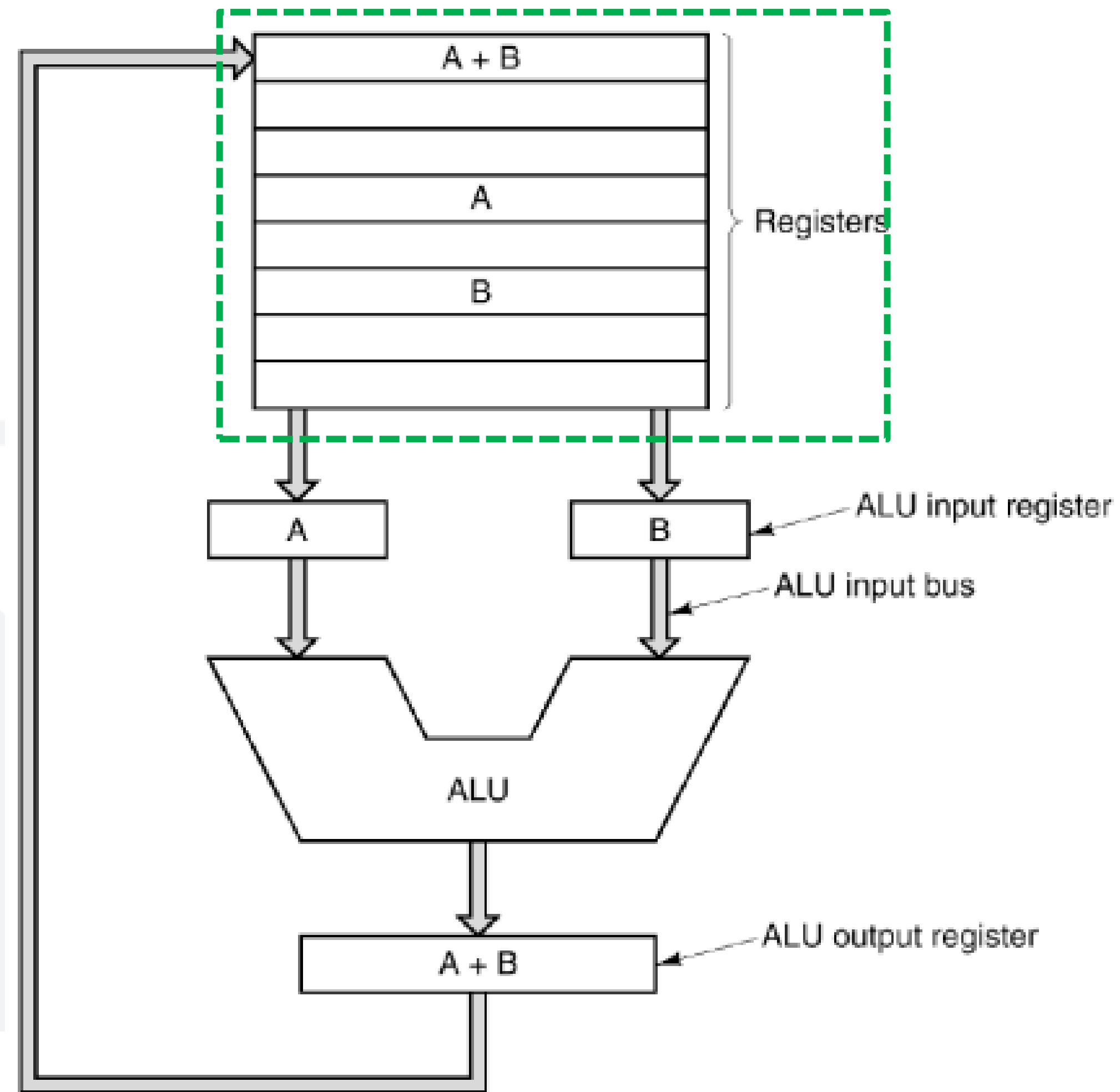

Materiale per la lezione

- Appendice B Patterson & Hennessy