Universita` di Trieste, A.A. 2022/2023


Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e Informatica Fisica Generale 2 - Primo appello autunnale - 1/9/2023

Cognome Nome

Accetto il voto della simulazione per il [] primo, [] secondo, [] terzo problema

Istruzioni per gli esercizi:

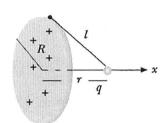Per ciascuna domanda rispondere fornendo solo il risultato finale: la grandezza incognita espressa simbolicamente in funzione delle grandezze date o di quelle ottenute in altre risposte, e il corrispondente risultato numerico, con il corretto numero di cifre significative e con le unità di misura appropriate.




- 1. Sul bordo di un disco isolante di raggio R=12 cm, uniformemente carico con densita` superficiale σ , e` appeso un filo di lunghezza I, al cui estremo e` attaccata una pallina isolante di massa m=1.8 g e carica q=7 10^{-8} C. All'equilibrio la pallina si trova esattamente sull'asse x del disco (vedi figura) a distanza r=2.5 cm da esso.
- a. Supponendo di potere approssimare il campo elettrico del disco come quello di un piano infinito, calcolate la carica Q del disco.

b. Calcolate adesso il campo elettrico generato dal disco nella posizione della carica senza approssimazioni (solo formula), e confrontatelo con quello calcolato sopra, quantificandone il rapporto.

$$E = \frac{\sigma}{2E} \left(1 - \frac{r}{e} \right) = 0.736 \frac{\sigma}{2E} \left(1 - \frac{r}{r} \right) = 12.5 \text{ am}$$

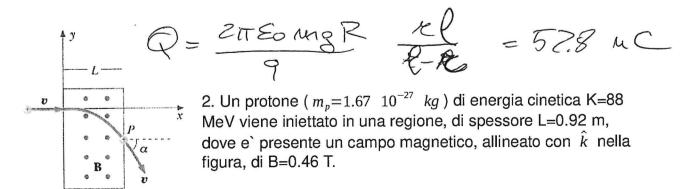c. Infine, ricalcolate la carica del disco Q senza l'approssimazione usata nel punto a.



a. Calcolate la velocita` (in modulo) con cui il protone esce dalla regione.

b. Calcolate l'angolo α di deflessione del protone.

c. Se al posto del campo magnetico ci fosse stato un campo elettrico, allineato con $-\hat{j}$, che valore avrebbe dovuto avere per far deflettere il protone dello stesso angolo α ?

- 3. Un circuito RLC parallelo ha valori dei suoi componenti $R=100\,\Omega$, $L=0.5\,H$ e $C=2\,\mu F$. Il generatore di f.e.m. alternata ha $V_{\it eff}=220\,V$ e $v=50\,Hz$.
- a. Calcolate l'impedenza del circuito, sia come numero complesso che come modulo e fase.

$$E_{eq} = \frac{R[1+jR(\frac{1}{\omega L}-\omega c)]}{1+R^{2}(\frac{1}{\omega L}-\omega c)^{2}} = 75.2+43.2j\Omega$$

$$1+R^{2}(\frac{1}{\omega L}-\omega c)^{2} |7|=86.752, \varphi_{z}=29.8$$

b. Calcolate la potenza dissipata sulla resistenza.

c. Calcolate che induttanza andrebbe inserita al posto di quella presente per mandare il circuito in risonanza.